HANDBUCH FÜR DEN FERNMELDEHANDWERKER der Deutschen Bundespost





DIE FACHKUNDE

Übungsbeispiele und Aufgaben aus der Fernmeldetechnik

Handbuch für den Fernmeldehandwerker der DBP

wichtige Lehr- und Lernwerke für den FLehrl; auch für den Handwerker F und den Fernmeldehandwerker zur Vorbereitung auf die Grundlagenlehrgänge gut geeignet!

Bände A 1 — Allgemeine Berufskunde

— Weg und Ziel der Ausbildung — Der Lehrvertrag — Die Fernmeldehandwerkerprüfung - Die Tätigkeitsgebiete des Fernmeldehandwerkers, sein beruflicher Werdegang und seine Aufstiegsmöglichkeiten - Der Tarifvertrag - Gesetze und Verordnungen des Fernmeldewesens - Allgemeine Vorschriften zum Schutz gegen Starkstrom und Unfallschäden

Allgemeines über den Staatsaufbau - Aufgaben und Gliederung der DBP — Die Sozialeinrichtungen bei der DBP — Allgemeines aus der Geschichte des Post- und Fernmeldewesens - Wie fertige ich meine schriftlichen Prüfungsarbeiten? - Musterausarbeitungen und Musterthemen

Band B 1

Die Fachkunde

Mathematische und physikalische Grundkenntnisse einschließlich der Stoffgebiete aus den beiden Grundlagenlehrgängen

Band B 2

Die Fachkunde

Fachzeichnen — Technisches Zeichnen — Stromlaufzeichnen

Die Fachkunde

Die Gleichstromlehre

Band B 4

Band B 3

Die Fachkunde

Die Wechselstromlehre

Band B 5

Die Fachkunde

Elektrische Meßgeräte und Meßschaltungen

Band B 6

Die Fachkunde (2 Teile)

Übungsbeispiele und Aufgaben aus der Fernmeldetechnik

Band C 1

Die handwerkliche Ausbildung

Werkstoffe der Fernmeldetechnik und ihre Bearbeitung; Werkzeuge und Werkzeugmaschinen

Weitere Lehrbücher siehe 3. und 4. Umschlagseite

HANDBUCH

FÜR DEN

FERNMELDEHANDWERKER

der Deutschen Bundespost



BAND B6

(Teil 1)

DIE FACHKUNDE

Übungsbeispiele und Aufgaben aus der Fernmeldetechnik

VERLAG: DEUTSCHE POSTGEWERKSCHAFT - VERLAG GMBH 6 FRANKFURT - SAVIGNYSTRASSE 29

rernmejdejenrjing.de

Vorwort

Die sechzehn Bände des "Handbuchs für den Fernmeldehandwerker der DBP" sollen

- den Fernmeldelehrlingen während der Lehrzeit ein ständiger Begleiter sein und ihnen eine umfassende und gute Prüfungsvorbereitung ermöglichen,
- 2. den Handwerkern F aufzeigen, welches Fachwissen erforderlich ist, um genausoviel zu wissen wie die Lehrlinge am Ende ihrer Lehrzeit,
- den Fernmeldehandwerkern die Möglichkeit geben, ihr Wissen aufzufrischen und es auf den neuesten Stand der Fernmeldetechnik zu bringen und
- 4. eine ausreichende Vorbereitung auf den Lehrstoff der dienstlichen Grundlagenlehrgänge gewährleisten.

In der Fernmeldehandwerkerprüfung sowie in den Grundlagenlehrgängen müssen neben den praktischen Fertigkeiten auch die theoretischen Fachkenntnisse über die Fernmeldetechnik vorhanden sein. Das gleiche gilt hinsichtlich der Kenntnisse in dem wichtigen Prüfungsfach "Allgemeine Berufskunde" sowie in bezug auf die Grundkenntnisse über die für das Fernmeldewesen wichtigen Gesetze und Verordnungen, wie FAG, TWG und FeO. Einer der Bände allein kann dem Leser dieses umfangreiche Wissen nicht vermitteln; alle sechzehn Bände zusammen (vgl. hierzu die Angaben auf der 2. und 3. Umschlagseite) enthalten jedoch das Fachwissen, das sich der Leser im Interesse des Prüfungserfolges und seines weiteren Aufstiegs aneignen muß.

In dem "Handbuch für den Fernmeldehandwerker der DBP" ist nur der unbedingt notwendige Lehrstoff in einfachster Form behandelt worden. Die Verfasser erheben nicht den Anspruch, daß die Bände alle Vorschriften und technischen Einzelheiten sowie das in der Praxis selten oder gar nicht Vorkommende enthalten. Ihnen ging es vielmehr darum, eine

Fibel

für den Fernmeldelehrling, für den Handwerker F und für den Fernmeldehandwerker

zu schaffen, die der gestellten Aufgabe im Interesse der Leser ohne unnötigen Ballast gerecht wird.

Stand: Sommer 1965

(Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet)

INHALTSVERZEICHNIS (Teil 1)

Einführung	Seite
A. Allgemeine Rechenregeln	
B. Das Fachrechnen	
I. Die physikalischen Grundbegriffe	10
1. Der Rauminhalt und das Gewicht a) Die Berechnung von Längen und Flächen b) Berechnungen von Rauminhalten c) Die Berechnung von Körpergewichten d) Aufgaben	10 10 11 12
2. Die Kraft	
a) Die Kräfte in gleicher Richtung b) Die Kräfte in entgegengesetzter Richtung c) Die Kräfte rechtwinklig zueinander gerichtet d) Die Kräfte in beliebiger Richtung e) Aufgaben	16 18
3. Das Gleichgewicht	25
a) Das Drehmoment b) Das Hebelgesetz c) Die Gleichgewichtsbedingungen d) Aufgaben	25 26 27 29
4. Die Bewegung a) Die Geschwindigkeit b) Die Umfangsgeschwindigkeit c) Die Übertragung von Drehbewegungen d) Aufgaben	30 30 31 32 35
5. Die Arbeit und die Leistung	36
a) Die mechanische Arbeit b) Die mechanische Leistung c) Der Wirkungsgrad d) Aufgaben	36 38 39 40
6. Die Wärme	42
a) Die Wärmemenge b) Die Längenausdehnung c) Aufgaben	42 43 46
. Grundlagen der Elektrotechnik	
I. Der Gleichstromkreis	49
1. Der Widerstand	49
a) Die Berechnung von Leiterwiderständen b) Der Leitwert	49

			Seite
		c) Der Widerstand und die Temperatur	
	2.	Die Schaltung von Widerständen a) Die Reihenschaltung b) Die Parallelschaltung c) Die Widerstandsgruppenschaltung d) Aufgaben	
	3.	Das Ohmsche Gesetz a) Das Rechnen mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes b) Aufgaben	66 67 68
	4.	Die Stromverzweigung und die Spannungsaufteilung a) Das erste Kirchhoffsche Gesetz b) Das zweite Kirchhoffsche Gesetz c) Das Rechnen mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes und der Kirch-	70 70 72
		hoffschen Gesetze d) Aufgaben e) Die Meßbereichserweiterung f) Die elektromotorische Kraft und die Klemmenspannung g) Der Spannungsverlust auf Leitungen h) Aufgaben	74 79 86 89 90 92
	5.	Die elektrische Strömung a) Die Elektrizitätsmenge b) Die Stromdichte c) Die elektrische Leistung d) Die elektrische Arbeit e) Der Wirkungsgrad f) Die Stromkosten g) Aufgaben	96 97 98 99 100 101 102
I.	De	er Magnetismus	106
	1.	Die Grundgrößen des Magnetismus a) Die magnetische Durchflutung b) Die magnetische Feldstärke c) Die magnetische Induktion d) Der magnetische Fluß	106 106 107 110 112
	2.	Die Anzugskraft von Magneten	113
	3.	Aufgaben	114
I.	Di	e Spannungserzeugung im Magnetfeld	120
	1.	Die Erzeugung von Gleichspannung	120
	2.	Die Erzeugung von Wechselspannung	121
	3.	Die Wechselstromgrößen	
		a) Der Höchstwert	122

a ...

		seite
	c) Der Effektivwert	125
	d) Die Frequenz e) Die Periodendauer	126 127
	f) Die Wellenlänge	128
	4. Aufgaben	129
IV.	Die statische Elektrizität	133
	1. Die elektrische Feldstärke	133
	2. Die Kapazität	134
	3. Aufgaben	135
V.	Die Wechselstromwiderstände	137
	1. Die Kreisfrequenz	137
	2. Die Schaltung von Induktivitäten	138
	a) Die Reihenschaltungb) Die Parallelschaltung	138 139
	3. Der induktive Blindwiderstand	141
	4. Die Schaltung von Kapazitäten	142
	a) Die Reihenschaltung b) Die Parallelschaltung	142 143
	5. Der kapazitive Blindwiderstand	145
	6. Aufgaben	146
VI.	Die Schaltung von Wechselstromwiderständen	149
	1. Die Reihenschaltung	150
	a) Der Blindwiderstand	150
	b) Der Scheinwiderstand	152 158
	c) Aufgaben	163
	2. Die Parallelschaltung	163
	b) Der Blindwiderstand	166
	c) Der Scheinleitwert	167
	d) Der Scheinwiderstande) Aufgaben	169 176
	O/ **U.s. (I) Old ***********************************	110

(Teil 2)

VII. Der Wechselstromkreis

- 1. Das Ohmsche Gesetz für Wechselstrom
 - a) Der induktive Blindwiderstand
 - b) Der kapazitive Blindwiderstand
 - c) Der Scheinwiderstand
 - d) Aufgaben

2. Die Phasenverschiebung

- a) Der induktive Blindwiderstand
- b) Der kapazitive Blindwiderstand
- c) Der Scheinwiderstand
- d) Aufgaben

3. Die Spannungsaufteilung

- a) Die induktiven Blindwiderstände
- b) Die kapazitiven Blindwiderstände
- c) Der induktive und der kapazitive Blindwiderstand
- d) Der Wirkwiderstand und der induktive Blindwiderstand
- e) Der Wirkwiderstand und der kapazitive Blindwiderstand
- f) Der Wirkwiderstand, der induktive und der kapazitive Blindwiderstand
- g) Aufgaben

4. Die Stromverzweigung

- a) Die induktiven Blindwiderstände
- b) Die kapazitiven Blindwiderstände
- c) Der induktive und der kapazitive Blindwiderstand
- d) Der Wirkwiderstand und der induktive Blindwiderstand
- e) Der Wirkwiderstand und der kapazitive Blindwiderstand
- f) Der Wirkwiderstand, der induktive und der kapazitive Blindwiderstand
- g) Aufgaben

5. Die Resonanzfrequenz

- a) Die Reihenresonanz
- b) Die Parallelresonanz
- c) Aufgaben

6. Die Leistung im Wechselstromkreis

- a) Wirkleistung
- b) Scheinleistung
- c) Blindleistung
- d) Phasenkompensation
- e) Aufgaben

VIII. Transformatoren, Fernmeldeübertrager

- 1. Allgemeines
- 2. Aufgaben Starkstromtechnik
- 3. Aufgaben Fernmeldetechnik

IX. Chemische Wirkung des elektrischen Stromes

- 1. Galvanisierung, elektrolytische Korrosion Aufgaben
- 2. Die EMK von galvanischen Elementen Aufgaben

X. Galvanische Elemente und Sammler

- 1. Schaltung von galvanischen Elementen und Sammlern Aufgaben
- 2. Kapazität, Güteverhältnis und Wirkungsgrad Aufgaben
- 3. Batterie-Ladung und -Entladung
 - a) Aufgaben Ladung von Sammlern
 - b) Aufgaben Batterieentladung

D. Anwendungsbeispiele

I. Relais und Relaisschaltungen

- 1. Allgemeines
- 2. Aufgaben

II. Fernmeldeleitungen

- 1. Leitungswiderstand, Isolationswiderstand, Ableitung
- 2. Leitungskapazität, Leitungsinduktivität
- 3. Wellenwiderstand Aufgaben
- 4. Leitungsdämpfung Aufgaben
- 5. Grenzfrequenz Aufgaben

III. Linientechnik — Anhänge:

- 1. Werkstoffeigenschaften
- 2. Magnetisierungskurven
- 3. Statische Elektrizität
- 4 Tabellen der Sinus-, Cosinus und Tangenswerte

Einführung

Jeder Lehrende und Lernende weiß, daß der Lehr- und Wissensstoff über die allgemeine Physik sowie die Elektro- und Fernmeldetechnik erst dann beherrscht wird, wenn die Bestimmungen anhand von praktischen Beispielen richtig angewandt werden können. Je häufiger dies geübt wird, um so vertrauter wird der Lernende mit der für ihn oft recht schwierigen Materie. Um hier zu helfen, hat die Fachschule das "Handbuch für den Fernmeldehandwerker der DBP" um den Band B6 "Übungsbeispiele und Aufgaben aus der Fernmeldetechnik", (Teile 1 und 2) erweitert.

Dieser Band umfaßt mit seinen zahlreichen praxisnahen Übungsbeispielen und Aufgaben im wesentlichen den gesamten Lehrstoff der Fernmeldehandwerkerprüfung und ist zur laufenden Wiederholung und Festigung des während der dienstlichen Ausbildungszeit erlernten Wissens hervorragend geeignet.

Hinweis für Teil 1 des Bandes B6

Band B 6 (Übungsbeispiele und Aufgaben aus der Fernmeldetechnik) des "Handbuchs für den Fernmeldehandwerker der DBP" besteht aus den Teilen 1 und 2; beide Teile bilden ein Ganzes. Die für die Lösung der Aufgaben benötigten mechanischen und elektrischen Größen sind für beide Teile in den Anhängen des Teiles 2 aufgeführt. Wegen des Inhalts des Teiles 2 dürfen wir auf die Seiten 7 und 7a des Inhaltsverzeichnisses verweisen.

A. Allgemeine Rechenregeln

Die bei der Deutschen Bundespost hochentwickelte und weitverbreitete Elektro- und Fernmeldetechnik verlangt von jedem Fernmeldehandwerker gründliche theoretische und praktische Fachkenntnisse. Hierbei sind die Kenntnisse im Fachrechnen von besonderer Bedeutung

Das Fachrechnen des Fernmeldehandwerkers umfaß die Sachgebiete der Physik, der Gleichstromlehre und der Wechselstromlehre. Der vorliegende Band soll dem Fernmeldehandwerker die Anwendung der Rechenregeln auf diesen weitverzweigten und umfangreichen Sachgebieten anhand von zahlreichen Übungsbeispielen aufzeigen und ihm die Kenntnisse vermitteln, die er zur Lösung von Fachrechenaufgaben im Unterricht, bei Prüfungen und in der Praxis braucht.

Wer sich über den Rahmen dieses Bandes hinaus über das Zustandekommen der angewandten Größengleichungen und über die näheren physikalischen Zusammenhänge unterrichten möchte, sei auf folgende Bände des "Handbuchs für den Fernmeldehandwerker der DBP" hingewiesen:

- B 1 "Die Fachkunde (Grundgesetze der Physik)",
- B 3 "Die Fachkunde (Gleichstromlehre)",
- B 4 "Die Fachkunde (Wechselstromlehre)" und
- B 5 "Die Fachkunde (Elektrische Meßgeräte und Meßschaltungen)".

Für das Fachrechnen gilt folgende Grundregel:

Der Lösungsgang einer Rechenaufgabe soll folgerichtig, klar und übersichtlich niedergeschrieben werden.

Der Aufbau des Lösungsganges einer Rechenaufgabe soll so übersichtlich gestaltet sein, daß er von dem Nachrechnenden ohne große Mühe gelesen und verstanden werden kann.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden nachstehend einige Rechenregeln aufgestellt. Zur Vermeidung von Denk-, Schreib- und Rechenfehlern wird empfohlen, diese Regeln bei allen Fachrechenaufgaben möglichst genau zu beachten.

1. Den Aufgabentext sorgfältig durchlesen, bevor mit der Lösung begonnen wird!

- 2. Den Lösungsgang stets mit folgender Unterteilung beginnen:
 - Gegeben:
 - Gesucht:
 - Lösung:
- 3. Für jeden Lösungsgang möglichst eine Zeichnung oder ein Schaltbild anfertigen!
- 4. Für den Lösungsgang den richtigen Ansatz aufstellen!
 Müssen für Nebenrechnungen weitere Nebenansätze aufgestellt werden, so ist es oftmals zweckmäßig, die Größengleichungen für die Nebenansätze etwas(~1 cm) nach rechts einzurücken.
- 5. Für Zeichnungen, Schaltbilder, Bruchstriche, Wurzeldächer und Unterstreichungen stets ein Lineal benutzen!
- 6. Den Ansatz (Größengleichung) nach der gesuchten Größe umstellen! Größengleichungen und Schaltbilder stehen stets auf der linken Seite des Schreibblattes; Einheitengleichungen und Ausrechnungen stehen auf der rechten Seite des Schreibblattes.
- 7. In die umgestellte Größengleichung die gegebenen Zahlenwerte einsetzen!
- 8. Beim Zahleneinsatz stets auf die Einheiten der verwendeten Rechengrößen achten!
 - Bei umfangreichen Größengleichungen die Einheitengleichungen aufstellen!
- 9. Die Multiplikationen, die Divisionen, die Additionen, die Subtraktionen und die Quadratwurzeln der eingesetzten Zahlenwerte ausrechnen! Die Ausrechnungen für die Zahlenwerte werden auf der rechten Seite des Schreibblattes ausgeführt.
- 10. Die Rechengenauigkeit ist in den meisten Fällen dann ausreichend, wenn die Zahlenwerte bis zu vier Stellen, außer der Null in Verbindung mit einem Komma, ausgerechnet werden. Mit Hilfe der vierten ausgerechneten Ziffer wird das Ergebnis auf- oder abgerundet.
 - Z. B. Zahlenwert ausgerechnet bis 2,466, aufgerundet auf 2,47; ausgerechnet bis 0,002 464, abgerundet auf 0,002 46; ausgerechnet bis 0,002088, aufgerundet auf 0,00209.
- 11. Das Ergebnis der Ausrechnung auf der linken Seite des Schreibblattes niederschreiben!
 - Ergebnisse von Hauptrechnungen, d. h. von gesuchten Größen, werden dop-

pelt, Ergebnisse von Nebenrechnungen, d. h. von Zwischenergebnissen, nach denen in der Aufgabe nicht besonders gefragt ist, werden einmal unterstrichen.

12. Die Ergebnisse von Hauptrechnungen in einem kurzen Satz erläutern!

Die Anwendung dieser allgemeinen Rechenregeln ist aus den nachstehenden Übungsbeispielen zu ersehen.

B. Das Fachrechnen

I. Die physikalischen Grundbegriffe

Für das Fachrechnen werden physikalische Größen verwendet, bei denen man unterscheidet nach:

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Z. B. Länge	1	[m]

Die Einheit wird dabei der jeweiligen Aufgabenstellung angepaßt, z. B. für die Länge werden die Zahlen eingesetzt in mm, cm, m oder km. Die Einheit wird stets in eckiger Klammer geschrieben.

1. Der Rauminhalt und das Gewicht

- 10 -

a) Die Berechnung von Längen und Flächen

Die Fläche ist das Produkt aus Länge mal Breite.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Fläche	A	$[cm^2]$
Größengleichung	Einh	eitengleichung
$A = a \cdot b \text{ [mm}^2]$	[mm ²	$= \text{mm} \cdot \text{mm}$

$$A = \text{Fläche in mm}^2$$
 $a = \text{Länge in mm}$
 $b = \text{Breite in mm}$


Übungsbeispiel

Der Querschnitt einer Kupferschiene ist a=40 mm hoch und $\tilde{b}=10$ mm stark (Abb. 1).

Wie groß ist der Kupferquerschnitt?

Gegeben: a = 40 mm, b = 10 mm

Gesucht: A
Lösung:

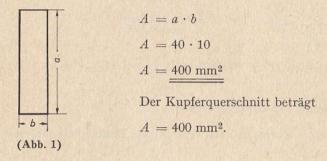

b) Die Berechnung von Rauminhalten

Der Rauminhalt ist das Produkt aus Grundfläche mal Höhe.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Rauminhalt	V	$[m^3]$
Größengleichung	Einheitengleichu	ng
$V = a \cdot b \cdot h \text{ [m}^3$	$V = a \cdot b \cdot h \text{ [m}^3\text{]}$ $[\text{m}^3 = \text{m} \cdot \text{m} \cdot \text{m}]$	
	V = Rauminhalt	in m ³
a= Länge in m		
b = Breite in m		
	h = Höhe in m	

Übungsbeispiel

Der Durchmesser eines runden Wasserbehälters beträgt d=1.5 m, die Höhe des Wasserbehälters ist h=1.2 m (Abb. 2).

- 11 -


Wieviel Liter Wasser faßt der Wasserbehälter?

Gegeben: d = 1.5 m, h = 1.2 m

Gesucht: V in dm³

Lösung:

$$V = A \cdot h$$

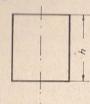

$$A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$$

$$A = \frac{1,5^2 \cdot \pi}{4}$$

$$A = 1.77 \text{ m}^2$$



Porriff

$$V=1,77\cdot 1,2$$

$$V = 2,124 \text{ m}^3$$

$$V = 2,124 \text{ dm}^3$$

Der Wasserbehälter faßt V = 2124 Liter.

c) Die Berechnung von Körpergewichten

Das Gewicht eines Körpers ist das Produkt aus Rauminhalt mal spezifischem Gewicht.

 γ = spezifisches Gewicht in

Formalgaighan

Gewicht		p]
Größengleichung	Einheitengleichung	
$G = V \cdot \gamma \text{ [kp]}$	$\left[kp = dm^3 \cdot \frac{kp}{dm^3} \right]$	
	G = Gewicht in kp	
	$V = \text{Rauminhalt in dm}^3$	


Übungsbeispiel

Ein Stahlrohr ist l=4,80 m lang. Der äußere Durchmesser beträgt $d_1=20,5$ mm, der innere Durchmesser ist $d_2=13,0$ mm (Abb. 3).

Wie schwer ist das Stahlrohr?

Gegeben:
$$l = 4,80 \text{ m}, d_1 = 20,5 \text{ mm}, d_2 = 13,0 \text{ mm}, \gamma = 7,85 \frac{\text{kp}^{-1}}{\text{dm}^3}$$

Gesucht: G

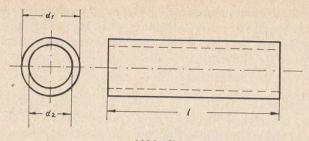

(Abb. 3)
$$G = V \cdot \gamma$$

$$V = A \cdot l$$

$$A = A_1 - A_2$$

$$A_1 = \frac{d_1^2 \cdot \pi}{4}$$

$$A_1 = \frac{20,5^2 \cdot \pi}{4}$$

$$A_1 = 330 \text{ mm}^2$$

$$A_1 = 3,3 \text{ cm}^2$$

$$A_2 = \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$$

$$A_2 = \frac{13^2 \cdot \pi}{4}$$

$$A_2 = 133 \text{ mm}^2$$

$$A_2 = 1,33 \text{ cm}^2$$

$$A = 3,3 - 1,33$$

$$A = 1,97 \text{ cm}^2$$

$$V = 1,97 \cdot 480$$

$$V = 946 \text{ cm}^3$$

$$V = 0,946 \text{ dm}^3$$

Das Gewicht des Stahlrohres beträgt G = 7,43 kp.

 $G = 0.946 \cdot 7.85$

G = 7,43 kp

d) Aufgaben

1. Ein Fernmeldemast ist l=8,00 m lang. Der obere Durchmesser des Mastes beträgt $d_1=135$ mm, der untere Durchmesser ist $d_2=205$ mm. Wie schwer ist der Fernmeldemast?

¹⁾ Die Werte für die spezifischen Gewichte sind dem Band B 6, Teil 2 zu entnehmen.

2. Ein runder hohler Betonmast ist $l=11,20\,\mathrm{m}$ lang. Der obere Durchmesser ist $d_1=120\,\mathrm{mm}$, der untere Durchmesser ist $d_2=230\,\mathrm{mm}$. Die Wandstärke des Mastes ist $s=60\,\mathrm{mm}$. Die Stahlarmierung macht $10\,\mathrm{v}$. H. des gesamten Rauminhaltes des Mastes aus.

Wie schwer ist der Betonmast?

- 3. Ein Drehstromkabel ist $l=120\,\mathrm{m}$ lang. Es besteht aus vier Leitern von je 16 mm² Cu und einer Bleiumhüllung, deren äußerer Durchmesser $d=24\mathrm{mm}$ beträgt. Die Stärke des Bleimantels ist $s=2\,\mathrm{mm}$.
 - a) Wieviel kp Kupfer und Blei waren zur Herstellung des Drehstromkabels erforderlich?
 - b) Wie schwer ist das Drehstromkabel, wenn für das Gewicht des Isolationsmaterials 12 kp geschätzt werden?
- 4. Es soll ein Erdkabel von der Länge l=600 m ausgelegt werden. Der Kabelgraben ist a=0,30 m breit und h=0,75 m tief. Von der Kabellänge sind 350 m in leichtem Boden und 250 m in mittelschwerem Boden zu verlegen. Das Kabel wird in seiner ganzen Länge abgedeckt. Die Kosten für die Kabelauslegung betragen:
 - a) Kabelgraben ausheben und zufüllen in leichtem Boden
 - b) Kabelgraben ausheben und zufüllen in mittelschwerem Boden
 - c) Erdkabel auslegen
 - d) Kabel abdecken

- $9.- \frac{DM}{m^3}$
- 0,45 DM
 - 0,45 m
- $0,40 \frac{\mathrm{DM}}{\mathrm{m}}$


Wie hoch sind die Auftragnehmerkosten für die Auslegung des Erdkabels?

5. Aus einem Bronzestück von a=30 cm, b=45 cm und h=15 cm soll ein Bronzedraht von d=3 mm Durchmesser gezogen werden.

Wie lang wird der gezogene Bronzedraht?

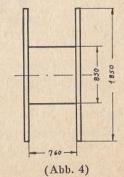6. Eine Kabeltrommel hat nebenstehende Abmessungen. Das aufzuwickelnde Kabel hat einen Außendurchmesser von d=40 mm. Das Kabel wird Lage an Lage ohne Zwischenräume aufgewickelt. (Abb. 4).


Wieviel m Kabel faßt die Kabeltrommel höchstens?




- 7. Mit einem Lastkraftwagen für eine Nutzlast von einer Tonne sollen 1-zügige Kabelformstücke transportiert werden. Die Außenmaße der 1-zügigen Kabelformstücke betragen 15 cm \cdot 15 cm \cdot 100 cm. Der Durchmesser des Kabelzuges ist d=100 mm.
 - a) Wie schwer ist ein 1-zügiges Kabelformstück?
 - b) Mit wieviel 1-zügigen Kabelformstücken kann der Lastkraftwagen beladen werden?
- 8. Ein 4-zügiges Kabelformstück hat die Außenmaße von 600 mm · 150 mm · 1000 mm. Der Durchmesser des Kabelzuges ist d=100 mm.


Wie schwer ist ein 4-zügiges Kabelformstück?

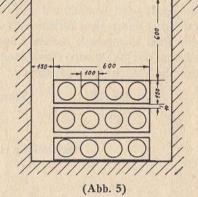9. Es soll in einem Sandboden ein Kabelkanal 3 · 4-zügig in einer Länge von l = 350 m ausgehoben werden. Der Querschnitt des Kabelkanals mit den Kabelformstücken hat nebenstehende Abmessungen. Die Länge eines 4-zügigen Kabelformstückes beträgt 1 m (Abb. 5).



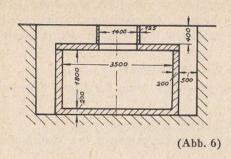- a) Wieviel m³ Boden müssen ausgehoben werden?
- b) Wieviel m³ Boden müssen abgefahren werden?
- c) Wie schwer ist der abzufahrende Boden?
- d) Wieviel 4-zügige Kabelformstücke müssen beschafft werden?
- e) Wie schwer sind die zu beschaffenden Kabelformstücke?
- 10. Für einen Kabelschacht von nachstehenden Abmessungen soll der Boden ausgehoben werden. Zwischen der Außenkante des Kabelschachts und der Grubenkante sollen 50 cm Arbeitsraum vorgesehen werden. Für die Kabelschachtabdeckung und die Höhenausgleichsschicht sind 40 cm vorzusehen (Abb. 6).
 - a) Wieviel m³ Boden müssen ausgehoben werden?
 - b) Wieviel m³ Boden müssen abgefahren werden?
 - c) Wie schwer ist der abzufahrende Boden?
 - d) Wie oft muß ein Lastkraftwagen mit einer Nutzlast von einer Tonne für den Abtransport des Bodens fahren?



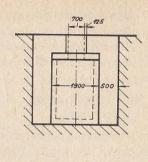


2. Die Kraft

Eine Kraft wird bestimmt durch die Richtung und Größe. Die Größe einer Kraft wird durch eine Zahl mit zugehöriger Einheit oder zeichnerisch durch einen Pfeil angegeben, dessen Länge der Größe der Kraft entspricht. Die Richtung der Kraft wird durch Angabe des Angriffswinkels oder zeichnerisch durch die Pfeilrichtung angegeben.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Kraft	F	[kp]

Darstellung einer Kraft (Abb. 7)

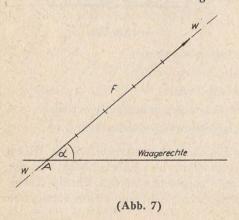

$$F=$$
 Größe der Kraft z. B. 1 kp \triangleq 1 cm


a = Richtungswinkel

A = Angriffspunkt der Kraft

W =Wirkungslinie der Kraft

a) Die Kräfte in gleicher Richtung

Größengleichung

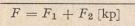


Einheitengleichung

$$[kp = kp + kp]$$


- 7. Mit einem Lastkraftwagen für eine Nutzlast von einer Tonne sollen 1-zügige Kabelformstücke transportiert werden. Die Außenmaße der 1-zügigen Kabelformstücke betragen 15 cm \cdot 15 cm \cdot 100 cm. Der Durchmesser des Kabelzuges ist d=100 mm.
 - a) Wie schwer ist ein 1-zügiges Kabelformstück?
 - b) Mit wieviel 1-zügigen Kabelformstücken kann der Lastkraftwagen beladen werden?
- 8. Ein 4-zügiges Kabelformstück hat die Außenmaße von 600 mm · 150 mm · 1000 mm. Der Durchmesser des Kabelzuges ist d=100 mm.


Wie schwer ist ein 4-zügiges Kabelformstück?

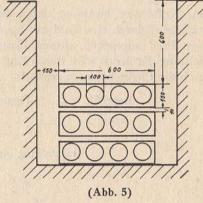9. Es soll in einem Sandboden ein Kabelkanal 3 · 4-zügig in einer Länge von l = 350 m ausgehoben werden. Der Querschnitt des Kabelkanals mit den Kabelformstücken hat nebenstehende Abmessungen. Die Länge eines 4-zügigen Kabelformstückes beträgt 1 m (Abb. 5).



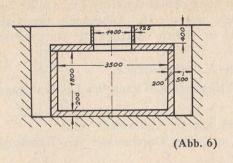- a) Wieviel m³ Boden müssen ausgehoben werden?
- b) Wieviel m³ Boden müssen abgefahren werden?
- c) Wie schwer ist der abzufahrende Boden?
- d) Wieviel 4-zügige Kabelformstücke müssen beschafft werden?
- e) Wie schwer sind die zu beschaffenden Kabelformstücke?
- 10. Für einen Kabelschacht von nachstehenden Abmessungen soll der Boden ausgehoben werden. Zwischen der Außenkante des Kabelschachts und der Grubenkante sollen 50 cm Arbeitsraum vorgesehen werden. Für die Kabelschachtabdeckung und die Höhenausgleichsschicht sind 40 cm vorzusehen (Abb. 6).
 - a) Wieviel m³ Boden müssen ausgehoben werden?
 - b) Wieviel m³ Boden müssen abgefahren werden?
 - c) Wie schwer ist der abzufahrende Boden?
 - d) Wie oft muß ein Lastkraftwagen mit einer Nutzlast von einer Tonne für den Abtransport des Bodens fahren?



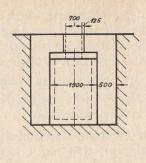


2. Die Kraft

Eine Kraft wird bestimmt durch die Richtung und Größe. Die Größe einer Kraft wird durch eine Zahl mit zugehöriger Einheit oder zeichnerisch durch einen Pfeil angegeben, dessen Länge der Größe der Kraft entspricht. Die Richtung der Kraft wird durch Angabe des Angriffswinkels oder zeichnerisch durch die Pfeilrichtung angegeben.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Kraft	F	[kp]

Darstellung einer Kraft (Abb. 7)

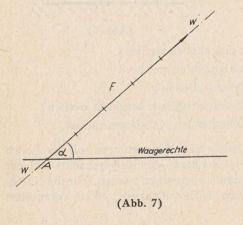

$$F =$$
 Größe der Kraft z. B. 1 kp \triangleq 1 cm

$$A = Angriffspunkt$$
 der Kraft

$$W =$$
Wirkungslinie der Kraft

a) Die Kräfte in gleicher Richtung

Größengleichung

$$F = F_1 + F_2 [kp]$$

Einheitengleichung

$$[kp = kp + kp]$$

$$F = \text{Gesamtkraft in kp}$$
 $F_1 = \text{Einzelkraft in kp}$

$$F_2 = \text{Einzelkraft in kp}$$


Übungsbeispiel

Ein Wagen wird von zwei Pferden gezogen. Das eine Pferd zieht mit einer Kraft von $F_1 = 35$ kp, das andere Pferd mit einer Kraft von $F_2 = 45$ kp (Abb. 8).

Mit welcher Gesamtkraft wird der Wagen gezogen?

Gegeben:
$$F_1 = 35 \text{ kp}, F_2 = 45 \text{ kp}$$


Lösung:

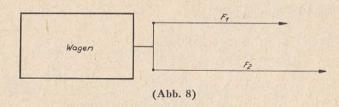

Zeichnerische Lösung (Abb. 9)

$$F_1 = 35 \text{ kp} \cong 3.5 \text{ cm}$$

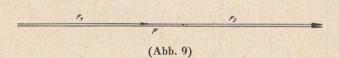 $F_2 = 45 \text{ kp} \cong 4.5 \text{ cm}$



$$F = 8 \text{ cm} \triangleq 80 \text{ kp}$$

Rechnerische Lösung

$$F = F_1 + F_2$$

$$F = 35 + 45$$

$$F = 80 \text{ kp}$$

Die Gesamtkraft beträgt F = 80 kp.

b) Die Kräfte in entgegengesetzter Richtung

Größengleichung

Einheitengleichung

$$F = F_1 - F_2 [kp]$$

$$[kp = kp - kp]$$

Übungsbeispiel

Die Zugkraft eines Fahrstuhlseiles beträgt $F_1 = 180 \text{ kp.}$

Das Eigengewicht des Fahrstuhles ist $G_1 = 60$ kp, die zu befördernde Last ist $G_2 = 100$ kp (Abb. 10).

Wie groß ist die nach oben gerichtete Gesamtkraft?

Maßstab: 40 kp \(\text{\text{\text{\text{\text{40}}}} kp} \) \(\text{\tetx}\text{\te}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\t


Gegeben: $F_1 = 180 \text{ kp } G_1 = 60 \text{ kp}, G_2 = 100 \text{ kp}$

Gesucht: F
Lösung:

Zeichnerische Lösung (Abb. 10)

$$F_1 = 180 \text{ kp} \triangleq 4,5 \text{ cm}$$

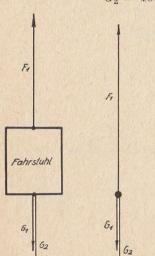 $G_1 = 60 \text{ kp} \cong 1,5 \text{ cm}$
 $G_2 = 100 \text{ kp} \cong 2,5 \text{ cm}$



$$F = 0.5 \text{ cm} \triangleq 0.5 \cdot 40 = \underline{20 \text{ kp}}$$

Rechnerische Lösung

$$F = F_1 - G$$

$$G = G_1 + G_2$$

$$G = 60 + 100$$

$$G = \frac{160 \text{ kp}}{160}$$

$$F = 180 - 160$$

$$F = 20 \text{ kp}$$

(Abb. 10)

Die Gesamtkraft beträgt $F=20~\mathrm{kp}.$

Die Kraft von $F=20~\mathrm{kp}$ wird benötigt, um die Reibungswiderstände in der Fahrstuhlführung zu überwinden.

— 18 —

c) Die Kräfte rechtwinklig zueinander gerichtet

Größengleichung

Einheitengleichung

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$
 [kp]


$$[kp = \sqrt{kp^2 + kp^2} = \sqrt{kp^2} = kp]$$

Übungsbeispiel

Ein Schiff wird von zwei Schleppern gezogen. Die Zugseile der beiden Schlepper sind rechtwinklig zueinander gerichtet. Die Zugkraft des einen Seiles beträgt $F_1 = 180$ kp, die Zugkraft des anderen Seiles beträgt $F_2 = 300$ kp (Abb. 11). Mit welcher Kraft wird das Schiff fortbewegt?

Gegeben: $F_1 = 180 \text{ kp}, F_2 = 300 \text{ kp}$


Gesucht: F
Lösung:

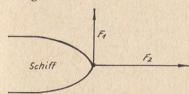


Zeichnerische Lösung (Abb. 11)

$$F_1 = 180 \text{ kp} \triangleq 3 \text{ cm}$$

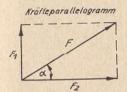 $F_2 = 300 \text{ kp} \triangleq 5 \text{ cm}$



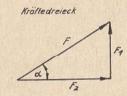

$$F = 5.84 \text{ cm} \triangleq \underbrace{350 \text{ kp}}_{\alpha}$$
$$\alpha = \underbrace{31^{\circ}}_{\alpha}$$

(Abb. 11)

Rechnerische Lösung

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} \qquad \sin \alpha = \frac{F_1}{F}$$

$$F = \sqrt{180^2 + 300^2} \qquad \sin \alpha = \frac{180}{350}$$

$$F = \sqrt{122400} \qquad \sin \alpha = 0,514$$

$$F = 350 \text{ kp} \qquad \alpha = \underline{31^\circ}$$

Das Schiff wird mit einer Kraft von $F=350~\mathrm{kp}$ fortbewegt. Der Richtungswinkel der Zugkraft F beträgt $\alpha=31^\circ.$

d) Die Kräfte in beliebiger Richtung

Größengleichung

Einheitengleichung

$$F = F_1 + F_2 \text{ [kp]}$$

$$[kp = kp \widehat{+} kp]$$

Das Zeichen $\widehat{+}$ bedeutet, daß die Kräfte nicht linear, sondern räumlich zusammengesetzt werden.

Übungsbeispiel

Zwei Kräfte von $F_1 = 3$ kp und $F_2 = 4$ kp sollen

a) linear und b) räumlich


zusammengesetzt werden. Maßstab: 1 kp \(\text{ \rm 1}\) cm

Gegeben: $F_1 = 3 \text{ kp}, F_2 = 4 \text{ kp}$

Gesucht: F_1, F_r

Lösung:

Lineare Zusammensetzung (Abb. 12)

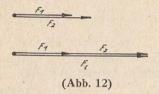


$$F_1 = F_1 + F_2$$

$$F_1 = 3 + 4$$

$$F_1 = \frac{7 \text{ kp}}{2}$$

Die Gesamtkraft beträgt $F_1 = 7$ kp.

Räumliche Zusammensetzung (Abb. 13)

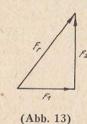

$$F_{r} = F_{1} + F_{2}$$

$$F_{r} = \sqrt{F_{1}^{2} + F_{2}^{2}}$$

$$F_{r} = \sqrt{3^{2} + 4^{2}}$$

$$F_{r} = \underbrace{5 \text{ kp}}$$

Die Gesamtkraft beträgt $F_r = 5$ kp.

Übungsbeispiel

An einem Fernmeldemast greifen zwei Leitungszugkräfte von $F_1 = 90 \text{ kp}$ und $F_2 = 80 \text{ kp}$ unter einem Winkel von $a = 135^{\circ}$ an. Der Durchhangswinkel der Leitung wird vernachlässigt. Die Höhe des Angriffspunktes des Ankers ist h = 6,00 m, der Bodenabstand des Ankers vom Fernmeldemast ist $a = 2,80 \,\mathrm{m}$. (Abb. 14).

- b) In welcher Richtung muß der Anker gesetzt werden?


- c) Wie groß ist die Zugkraft im Anker?
- d) Mit welcher Kraft wird der Fernmeldemast durch den Anker senkrecht belastet?

Maßstab: $.20 \text{ kp} \triangleq 1 \text{ cm}$


 $F_1 = 90 \text{ kp}, F_2 = 80 \text{ kp}, h = 6,00 \text{ m}, a = 2.80 \text{ m}$ Gegeben:

Gesucht: Fw. as. F. Fs

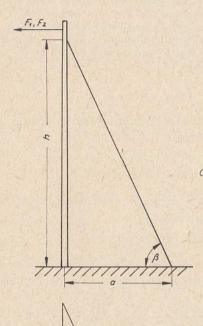
 $F_1 = 90 \text{ kp} \triangleq 4.5 \text{ cm}$ Lösung: $F_2 = 80 \text{ kp} \triangleq 4.0 \text{ cm}$



Fs

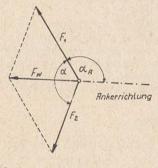

Fw = 3.7 cm = 74 kp QH = 123°

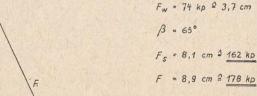



a) Wie groß ist die Gesamtzugkraft der Leitung?

Es betragen: Die Gesamtzugkraft der Leitung $F_{\rm w}=74~{\rm kp},$ der Winkel des Ankers $a_{\rm A}=123^{\circ},$ die Zugkraft im Ankerseil $F=198~{\rm kp},$ die senkrecht gerichtete Kraft $F_{\rm s}=162~{\rm kp}.$

Anmerkung

- 1. Aus der zeichnerischen, räumlichen Zusammensetzung der Leistungszugkräfte F_1 und F_2 ergibt sich die waagerecht wirkende Gesamtzugkraft F_w .
- 2. Dieser Gesamtzugkraft F_w muß durch das Ankerseil das Gleichgewicht gehalten werden. Die Richtung der Wirkungslinie der Kraft F_w ergibt den Winkel des Ankerseiles.
- 3. Die Zugkraft F im Ankerseil muβ in eine waagerecht gerichtete Kraft F_w und in eine senkrecht gerichtete Kraft F_s zerlegt werden. Für das zu zeichnende Kräftedreieck sind die waagerecht gerichtete Kraft F_w und der Winkel β bekannt. An dem Anfang von F_w wird der Winkel β angetragen. Der Schnittpunkt des angetragenen Schenkels des Winkels β mit der auf die Pfeilspitze von F_w gefällten Senkrechten ergibt die Werte von F und F_s.

e) Aufgaben

1. An einem Mauerhaken sind zwei senkrecht nach unten gerichtete Lasten aufgehängt. Die Gewichte der beiden Lasten betragen $G_1=14\,$ kp, $G_2=22\,$ kp.


Mit welcher Gesamtkraft wird der Mauerhaken belastet?

2. An einem Fernmeldemast ziehen zwei Leitungszugkräfte von $F_1=68~\mathrm{kp}$ und $F_2=46~\mathrm{kp}$ in entgegengesetzter Richtung.

Welche Gesamtkraft F wirkt auf den Fernmeldemast?

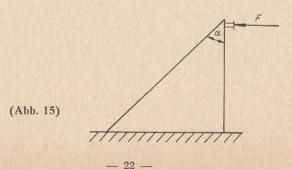
3. Am Ende eines Eisenbahngleises befindet sich ein Prellbock. Der Pufferdruck des anstoßenden Zuges beträgt 100 Tonnen. Der Richtungswinkel der Streben ist $\alpha=45^{\circ}$ (Abb. 15).

Wie groß sind die Teilkräfte F_1 und F_2 in den Streben?




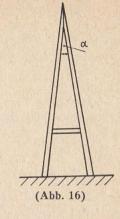4. Ein A-Mast trägt eine senkrecht nach unten gerichtete Last von F = 240 kp. Der Spitzenwinkel des A-Mastes ist $\alpha = 15^{\circ}$ (Abb. 16).

Wie groß sind die Teilkräfte F_1 und F_2 , die auf jeden Schenkel des A-Mastes entfallen?




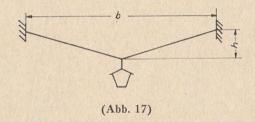5. In einer Straße von einer Breite von b=8 m soll eine Lampe in der Straßenmitte angebracht werden. Das Gewicht der Lampe ist G=20 kp, der Seildurchhang beträgt h=1,2 m (Abb. 17).



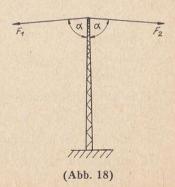- a) Wie groß sind die Teilkräfte F_1 und F_2 in den Tragseilen?
- b) Mit welchen senkrecht und waagerecht gerichteten Teilkräften $F_{\rm w}$ und $F_{\rm s}$ werden die Mauerhaken für die Seilbefestigung belastet?
- 6. An einem Leitungsmast greifen die Leitungszugkräfte von $F_1 = F_2 = 200$ kp in entgegengesetzter Richtung an. Der Durchhangswinkel der Leitung beträgt $a = 80^{\circ}$. (Abb. 18).

Mit welcher Kraft F wird der Mast durch die Leitungszugkräfte senkrecht nach unten belastet?



7. Es soll ein Fernmeldemast für nebenstehende Belastung aufgestellt werden. Die Leitungszugkräfte betragen

 $F_1 = 40 \text{ kp},$

 $F_2 = 80 \text{ kp},$

 $F_3 = 100 \text{ kp.}$

Die Angriffswinkel der Leitungen betragen


 $a_1 = 60^{\circ}$,

 $a_2 = 90^{\circ}$

 $a_3 = 45^{\circ}$.

Der Seildurchhang wird vernachlässigt. Die senkrechte Belastung des Mastes beträgt $F_{\rm s}=120$ kp. Der Fernmeldemast soll entweder mit einer Strebe gesichert oder als A-Mast ausgeführt werden.

Bei der Ausführung mit der Strebe betragen die Höhe der Strebe h = 4.80 m und der Bodenabstand a = 2,40 m. Bei der Ausführung als A-Mast beträgt der Spitzenwinwinkel $a = 20^{\circ}$ (Abb. 19).

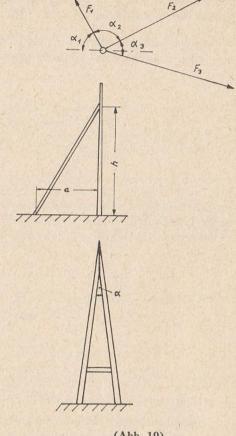

(Abb. 19)

- a) Wie groß sind Größe und Richtung der waagerecht gerichteten Gesamtzugkraft Fw?
- b) Wie groß sind Größe und Richtung der an den Mast angreifenden Gesamtkraft F?
- c) In welcher Richtung wäre die Strebe anzubringen?
- d) Mit welcher Kraft wird dann die Strebe belastet?
- e) Wie wäre der A-Mast aufzustellen?
- f) Mit welchen Kräften werden dann die beiden Schenkel des A-Mastes belastet?

3. Das Gleichgewicht


a) Das Drehmoment

Dreh

Das Drehmoment ist das Produkt aus Kraft mal Kraftarm.

Begriff	Formelzeichen	Einhe
nmoment	M	[kpm]

Größengleichung

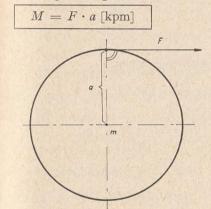

(Abb. 20)

Einheitengleichung

 $[kpm = kp \cdot m]$

M = Drehmoment in kpm

F = Kraft in kp

a = rechtwinkliger Abstand der Wirkungslinie der Kraft vom Drehpunkt m in Metern

Übungsbeispiel


Die Riemenzugkraft eines Elektromotors beträgt $F=25~\mathrm{kp},$ der Durchmesser der Riemenscheibe ist d = 54 cm (Abb. 21).

Wie groß ist das Drehmoment des Elektromotors?

F = 25 kp, d = 54 cmGegeben:

Gesucht: M

Lösung:

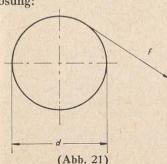

M =	$F \cdot a$
	$a = \frac{d}{2}$
	$a = \frac{54}{2}$
	a = 27 cm = 0.27 m
M =	25 · 0,27
M =	6,75 kpm

Das Drehmoment des Elektromotors beträgt M = 6.75 kpm.

b) Das Hebelgesetz

Das Hebelgesetz lautet:

Kraft · Kraftarm = Last · Lastarm


Begriff	Formelzeichen	Einhei
Kraft	F_1	[kp]
Kraftarm	l_1	[m]
Last	F_2	[kp]
Lastarm	l_2	[m]

Größengleichung

Einheitengleichung

$$F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$$

$$[kp \cdot m = kp \cdot m]$$

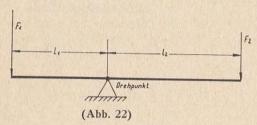

$$F_1 = ext{Kraft in kp}$$
 $l_1 = ext{Kraftarm in m}$
 $F_2 = ext{Last in kp}$
 $l_2 = ext{Lastarm in m}$

Übungsbeispiel


Von dem nachstehenden, in Ruhe befindlichen Hebel betragen $F_1=40~\rm kp$, $F_2=60~\rm kp$ und $l_1=0.60~\rm m$ (Abb. 23).

Wie groß sind der Lastarm l_2 und die auf die Unterstützung wirkende Kraft F_3 ?

Gegeben:
$$F_1 = 40 \text{ kp}, F_2 = 60 \text{ kp}, l_1 = 0.60 \text{ m}$$

Gesucht: l_2 , F_3

Lösung:

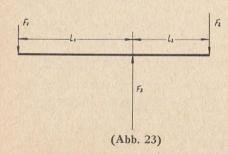

$$F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$$

$$l_2 = \frac{F_1 \cdot l_1}{F_2}$$

$$l_2 = \frac{40 \cdot 0,60}{60}$$

$$l_2 = \underbrace{0,4 \text{ m}}_{}$$

Da der Hebel sich in Ruhe befindet, muß die Summe der nach unten gerichteten Kräfte gleich der Größe der nach oben gerichteten Kraft sein.

$$F_1 + F_2 = F_3$$

 $F_3 = F_1 + F_2$
 $F_3 = 40 + 60$
 $F_3 = 100 \text{ kp}$

Die Länge des Lastarmes beträgt $l_2 = 0.40$ m; die Kraft F_3 beträgt 100 kp.

c) Die Gleichgewichtsbedingungen

Ein Körper befindet sich im Gleichgewicht, wenn

- a) die Summe aller angreifenden Kräfte gleich Null ist und
- b) die Summe aller angreifenden Drehmomente gleich Null ist.

Größengleichungen


Zu a)
$$F_1 + F_2 - F_3 = 0$$

 $F_3 = F_1 + F_2$ $\Sigma F = 0$

Zu b)
$$F_1 \cdot l_1 - F_2 \cdot l_2 = 0$$

$$F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$$

$$\varSigma M = 0$$

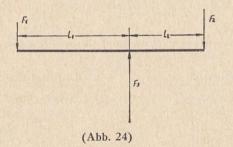

Bei der Aufstellung der Gleichungen ist folgendes zu beachten:

Die nach unten gerichteten Kräfte bekommen ein positives Vorzeichen; die nach oben gerichteten Kräfte bekommen ein negatives Vorzeichen.

Die linksherum gerichteten Drehmomente bekommen ein positives Vorzeichen; die rechtsherum gerichteten Drehmomente bekommen ein negatives Vorzeichen.

Sind alle Kräfte bzw. Drehmomente berücksichtigt, so wird die Gleichung gleich "Null" gesetzt. Die so erhaltene Gleichung wird nach der gesuchten Größe umgestellt.

Übungsbeispiel


Der nachstehende einseitige Hebel befindet sich in Ruhe. Die angreifende Kraft beträgt $F_1 = 120$ p, der Kraftarm ist $l_1 = 60$ cm und der Lastarm $l_2 = 100$ cm (Abb. 25).

Wie groß sind die Last F_2 und die Stützkraft F_3 ?

Gegeben:
$$F_1 = 120 \text{ p}, l_1 = 60 \text{ cm}, l_2 = 100 \text{ cm}$$

Gesucht:
$$F_2$$
, F_3

Lösung:

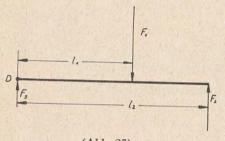

$$F_{1} \cdot l_{1} - F_{2} \cdot l_{2} = 0$$

$$F_{1} \cdot l_{1} = F_{2} \cdot l_{2}$$

$$F_{2} = \frac{F_{1} \cdot l_{1}}{l_{2}}$$

$$F_{2} = \frac{120 \cdot 60}{100}$$

$$F_{2} = 72 \text{ p}$$

$$+F_1 - F_2 - F_3 = 0$$

 $F_3 = F_1 - F_2$
 $F_3 = 120 - 72$
 $F_3 = 48 \text{ p}$

Die Last beträgt $F_2 = 72$ p; die Kraft F_3 ist 48 p groß.

Anmerkung

Die Gleichgewichtsbedingungen für Körper sind den Gesetzen des Gleichstromkreises (siehe Abschnitt C. I 4a u. b) sehr ähnlich.

Gleichgewichtsbedingungen

$$F_1 + F_2 - F_3 = 0$$
$$F_1 + F_2 = F_3$$

$$\Sigma F = 0$$

$$F_1 \cdot l_1 - F_2 \cdot l_2 = 0$$

$$F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$$

$$M_1 = M_2$$

$$\Sigma M = 0$$

Kirchhoffschen Gesetze

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$
$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$\Sigma I = 0$$

$$I_1 \cdot R_1 - I_2 \cdot R_2 = 0$$

$$I_1 \cdot R_1 = I_2 \cdot R_2$$

$$U_1 = U_2$$

$$\Sigma U = 0$$

 Σ großer griechischer Buchstabe Sigma: "Summe aller". Z. B. Σ F=0: "Summe aller Kräfte gleich Null".

d) Aufgaben

1. Der Riemenscheibendurchmesser eines Elektromotors beträgt $d=180~{\rm mm}$; die Riemenzugkraft ist $F=125~{\rm kp}$.


Wie groß ist das Drehmoment des Elektromotors?

2. An einem Fernmeldemast greift in Höhe von h=5,75 m eine Leitungszugkraft von F=65 kp rechtwinklig an.

Wie groß ist das auf den Fernmeldemast wirkende Drehmoment?

3. An nachstehendem Balken greift eine Kraft von F=200 kp senkrecht nach unten gerichtet an. Die Balkenlänge ist l=2,40 m, der Abstand des Angriffspunktes für die Strebe ist $l_1=1,85$ m. Der Winkel zwischen Balken und Strebe beträgt $a=45^{\circ}$ (Abb. 26).


Mit welcher Kraft wird die Strebe belastet?

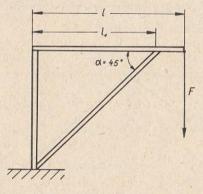

(Abb. 26)


4. Von nachstehendem doppelseitigem Hebel betragen: $F_1=33$ kp, $l_1=0.85$ m, $l_2=1.25$ m (Abb. 27).

Wie groß sind F_2 und F_3 ?

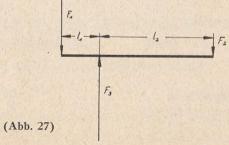

5. Von nachstehendem einseitigem Hebel betragen: $F_1 = 75$ kp, $l_1 = 1,50$ m, $l_2 = 2,20$ m (Abb. 28).


Wie groß sind F_2 und F_3 ?

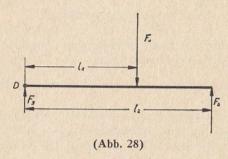

6. Von nachstehendem Winkelhebel betragen $F_1=100$ kp, $l_1=56$ cm, $h_1=25$ cm, $l_2=110$ cm, $h_2=75$ cm.

Die Kräfte F_1 und F_2 sind rechtwinklig auf die Hebelarme gerichtet (Abb.29).

Wie groß sind die Kräfte F_2 und F_3 ?

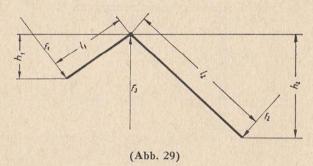

4. Die Bewegung

a) Die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit ist der Quotient aus Weg durch Zeit.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Geschwindigkeit	v	$\begin{bmatrix} \underline{m} \\ \underline{s} \end{bmatrix}$
Größengleichung	Einheiten	gleichung
s m	Гт	m¬

$$v = Geschwindigkeit in \frac{m}{s}$$

 $s = Weg in m$
 $t = Zeit in s$

Übungsbeispiel

Ein Eisenbahnzug legt eine Strecke von $s=435~\mathrm{km}$ in 6 Stunden und 35 Minuten zurück.

Wie groß ist die durchschnittliche Geschwindigkeit des Zuges?

Gegeben:
$$s = 435 \text{ km}, t = 6 \text{ h } 35 \text{ min}$$

Gesucht:

Lösung:

$$v = \frac{s}{t}$$

 $t = 6 \text{ h } 35 \text{ min} = 360 \text{ min} + 35 \text{ min}$
 $t = 395 \text{ min} = \frac{395}{60} \text{ h}$
 $v = \frac{435 \cdot 60}{395}$
 $v = 66.1 \frac{\text{km}}{\text{h}}$

Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Zuges beträgt $v = 66,1 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

b) Die Umfangsgeschwindigkeit

Die Umfangsgeschwindigkeit ist das Produkt aus Kreisumfang mal Umdrehungszahl.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Umfangsgeschwindigkeit	v	$\left[\frac{m}{s}\right]$

Größengleichung

Einheitengleichung

$$v = d \cdot \pi \cdot n \quad \boxed{\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = \mathrm{m} \cdot \frac{1}{\mathrm{s}}}$$

d = Durchmesser der sich drehenden Scheibe in m

 $\pi = \text{Faktor } 3,14 \text{ ohne Maßeinheit}$

 $n = \text{Umdrehungszahl pro Sekunde in } \frac{1}{s}$

Übungsbeispiel

Der Durchmesser einer Riemenscheibe beträgt d=250 mm. Die Umdrehungszahl ist n=1500 Umdrehungen pro Minute.

Wie groß ist die Riemengeschwindigkeit in $\frac{m}{s}$?

Gegeben:
$$d = 250 \text{ mm}, n = 1500 \frac{1}{\text{min}}$$

Lösung:
$$v = d \cdot \pi \cdot n$$
 $n = 1500 \frac{1}{\text{min}}$ $d = 250 \text{ mm}$ $n = \frac{1500}{60} \frac{1}{\text{s}}$ $d = 0,25 \text{ m}$ $v = \frac{0,25 \cdot 3,14 \cdot 1500}{60}$ $v = 19,6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Die Riemengeschwindigkeit beträgt $v = 19.6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

c) Die Übertragung von Drehbewegungen

Der Riemenantrieb

Die Umdrehungszahlen von Riemenscheiben sind umgekehrt verhältnisgleich den Durchmessern der Riemenscheiben.

Begriff
Übersetzungsverhältnis

Formelzeichen


Einheit

keine

Größengleichung

$$\ddot{u} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

Einheitengleichung

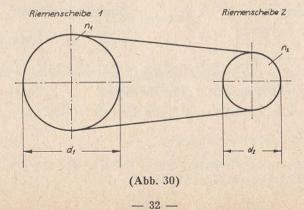

$$n_1 =$$
 Umdrehungszahl der Riemenscheibe 1 in $\frac{1}{s}$

$$n_2 = \text{Umdrehungszahl der Riemenscheibe 2 in } \frac{1}{\text{s}}$$

$$d_1 = ext{Durchmesser}$$
 der Riemenscheibe 1 in cm

$$d_2 = \text{Durchmesser} \text{ der Riemenscheibe 2 in cm}$$

Übungsbeispiel


Der Durchmesser einer Riemenscheibe beträgt $d_1 = 120$ mm, die Umdrehungszahl der Riemenscheibe ist $n_1 = 3000 \frac{1}{m}$

Mit dieser Riemenscheibe soll eine andere Riemenscheibe getrieben werden, deren Umdrehungszahl $n_2 = 600 \frac{1}{\text{min}}$ betragen soll (Abb. 31).

Wie groß muß der Durchmesser der angetriebenen Riemenscheibe sein?

Gegeben:
$$d_1 = 120 \text{ mm}, n_1 = 3000 \frac{1}{\text{min}}, n_2 = 600 \frac{1}{\text{min}}$$

Lösung:

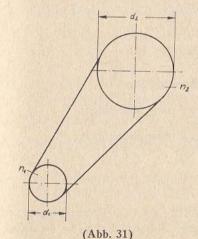

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

$$d_2 = \frac{n_1 \cdot d_1}{n_2}$$

$$d_2 = \frac{3000 \cdot 120}{600}$$

$$d_2 = \underline{600 \text{ mm}}$$

Der Durchmesser der angetriebenen Riemenscheibe beträgt $d_2 = 600 \,\mathrm{mm}$.

Der Zahnradantrieb

Die Umdrehungszahlen der Zahnräder sind umgekehrt verhältnisgleich den Zähnezahlen der Zahnräder.

Begriff

Übersetzungsverhältnis


Formelzeichen ü

Einheit

keine

Größengleichung
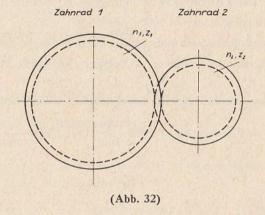
$$\ddot{u} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$



 $n_1 = \text{Umdrehungszahl des Zahnrades 1 in } \frac{1}{s}$

 $n_2 = \text{Umdrehungszahl des Zahnrades 2 in } \frac{1}{S}$

z₁ = Zähnezahl des Zahnrades 1 ohne Maßeinheit

z₂ = Zähnezahl des Zahnrades 2 ohne Maßeinheit

Übungsbeispiel


Ein Zahnrad hat $z_1 = 24$ Zähne und macht $n_1 = 1450$ Umdrehungen pro Minute. Das mit diesem Zahnrad angetriebene Zahnrad hat $z_2 = 40$ Zähne (Abb. 33).

Wie groß ist die Umdrehungszahl des angetriebenen Zahnrades?

$$z_1 = 24$$
, $n_1 = 1450 \frac{1}{\min}$, $z_2 = 40$

Gesucht:

Lösung:

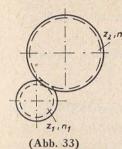

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$

$$n_2 = \frac{n_1 \cdot z_1}{z_2}$$

$$n_2 = \frac{1450 \cdot 24}{40}$$

$$n_2 = 870 \cdot \frac{1}{\min}$$

Die Umdrehungszahl des angetriebenen Zahnrades 2 beträgt $n_2 = 870$ Umdrehungen pro Minute.

d) Aufgaben

- 1. Ein Lastenaufzug überwindet in t = 1 min 18 s eine Höhe von h = 7,60 m. Wie groß ist die Geschwindigkeit des Lastenaufzuges?
- 2. Eine Riemenscheibe hat einen Durchmesser von d=240 mm und macht in einer Minute 720 Umdrehungen.

Wieviel Meter Riemen laufen über der Riemenscheibe in t=36 Sekunden ab?

3. Bei einem Gewitter wird der Zeitunterschied zwischen dem Erkennen des Blitzes und dem Eintreffen des Donners mit t=4.8 s gemessen. Die Schallgeschwindigkeit beträgt $v = 340 \frac{\text{m}}{2}$.

Wie weit ist das Gewitter von dem Standort des Betrachters entfernt?

4. Eine Riemenscheibe hat einen Durchmesser von d = 180 mm und macht 1500 Umdrehungen pro Minute.

Wie groß ist die Riemengeschwindigkeit in - ?

5. Die Drehzahl einer Riemenscheibe beträgt $n = 1440 \frac{1}{\min}$. Die Riemengeschwindigkeit ist $v = 16.8 \frac{\text{m}}{2}$.

Wie groß ist der Durchmesser der Riemenscheibe?

6. Der Durchmesser einer treibenden Riemenscheibe beträgt $d_1 = 550$ mm; die Umfangsgeschwindigkeit dieser Riemenscheibe ist $v=16.4 \frac{\text{m}}{\text{c}}$. Der Riemenrutsch wird auf $\phi = 3$ v. H. geschätzt.

Wie groß ist die Umdrehungszahl der angetriebenen Riemenscheibe mit einem Durchmesser von $d_2 = 400 \text{ mm}$?

7. Die Umdrehungszahl eines Motors beträgt $n_1 = 1450 \frac{1}{\text{min}}$ Mit diesem Motor soll eine Riemenscheibe angetrieben werden, deren Durchmesser $d_2 = 750$ mm beträgt. Die angetriebene Riemenscheibe soll pro Minute 450 Umdrehungen machen.

Wie groß muß der Durchmesser der Riemenscheibe des Antriebsmotors sein?

- 8. Ein Riemenantrieb hat das Übersetzungsverhältnis von $\ddot{u} = \frac{5.5}{1}$. Die treibende Riemenscheibe hat einen Durchmesser von $d_1 = 225 \text{ mm}$; die Umdrehungszahl beträgt $n_1 = 3000 - \frac{1}{\min}$. Der Riemenrutsch wird auf p = 1.8 v. H. geschätzt.
 - a) Wie groß ist der Durchmesser der angetriebenen Riemenscheibe?
 - b) Wie groß ist die Umdrehungszahl der angetriebenen Riemenscheibe bei Vernachlässigung des Riemenrutsches und unter Berücksichtigung des Riemenrutsches?
- 9. Ein angetriebenes Zahnrad hat $z_2 = 75$ Zähne. Die Umdrehungszahl soll $n_2 = 140$ Umdrehungen pro Minute betragen. Die Umdrehungszahl des treibenden Zahnrades ist $n_1 = 350 \frac{1}{\text{min}}$ Wie groß ist die Zähnezahl des treibenden Zahnrades?
- 10. Ein Zahnrad hat $z_1 = 18$ Zähne und macht $n_1 = 140$ Umdrehungen pro Minute. Das Übersetzungsverhältnis des Zahnradantriebes beträgt $\ddot{u} = \frac{1}{3}$.

Wie groß sind Zähnezahl z2 und Umdrehungszahl n2 des angetriebenen Zahnrades?

5. Die Arbeit und die Leistung


a) Die mechanische Arbeit

Die mechanische Arbeit ist das Produkt aus Kraft mal Weg.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Mechanische Arbeit	A	[kpm]
	26	

Größengleichung

Einheitengleichung

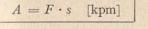


$$[kpm = kp \cdot m]$$

 $V = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \cdot a$

 $V = \frac{20^2 \cdot \pi}{4} \cdot 30$

 $V = 9420 \text{ dm}^3$

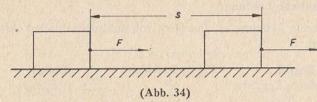

F = Kraft in kp

s = in Kraftrichtung zurückgelegter Weg in m

Übungsbeispiel


Ein zylindrischer Behälter von $d = 2,00 \,\mathrm{m}$ Durchmesser und $a = 3,00 \,\mathrm{m}$ Höhe ist h = 11,00 m über dem Wasserspiegel eines Sees aufgestellt. Der Wasserbehälter soll durch eine Pumpe gefüllt werden (Abb. 35).

Wie groß ist die von der Pumpe zu verrichtende mechanische Arbeit?

 $d = 2,00 \text{ m}, a = 3,00 \text{ m}, h = 11,00 \text{ m}, \gamma = 1 \frac{\text{kp}}{\text{dm}^3}$ Gegeben:

Gesucht:

Lösung:

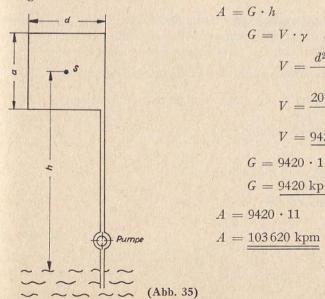

Die von der Pumpe zu verrichtende mechanische Arbeit beträgt $A=103\,620$ kpm.

b) Die mechanische Leistung

Die mechanische Leistung ist der Quotient aus mechanischer Arbeit geteilt durch die Zeit.

Begriff Mechanische Leistung	Formelzeichen P	Einheit \[\frac{\kpm}{s} \]
		$1 \text{ PS} \triangleq 75 \frac{\text{kpm}}{\text{s}}$

Größengleichung

$$P = \frac{A}{t} \qquad \left[\frac{\text{kpm}}{\text{s}} \right]$$

Einheitengleichung

$$\frac{\text{kpm}}{\text{s}} = \frac{\text{kp} \cdot \text{m}}{\text{s}}$$

$$P =$$
 mechanische Leistung in $\frac{\text{kpm}}{\text{s}}$
 $A =$ mechanische Arbeit in kpm
 $t =$ Zeit in s

Übungsbeispiel

Ein Wasserbehälter mit rechteckiger Grundfläche von 2,5 m \times 1,2 m und c=2,00 m Höhe soll durch eine Pumpe mit Wasser gefüllt werden. Das Wasser muß dabei auf eine Höhe von h=13,00 m gepumpt werden.

Wie groß muß die mechanische Leistung der Pumpe mindestens sein?

Gegeben:
$$a=2.5$$
 m, $b=1.2$ m, $c=2.00$ m, $t=30$ min, $h=13.00$ m, $\gamma=1$ $\frac{\mathrm{kp}}{\mathrm{dm}^3}$

Lösung:
$$P = \frac{A}{t}$$
 $A = \frac{A}{t}$

$$t$$

$$A = G \cdot h$$

$$G = V \cdot \gamma$$

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$V = 2.5 \cdot 1.2 \cdot 2$$

$$V = 6.00 \text{ m}^3$$

$$- 38 -$$

$$G = 6000 \cdot 1$$

$$G = 6000 \text{ kp}$$

$$A = 6000 \cdot 13$$

$$A = 78000 \text{ kpm}$$

$$P = \frac{78000}{30 \cdot 60} \quad t = 30 \text{ min} = 30 \cdot 60 \text{ s}$$

$$P = 43.3 \frac{\text{kpm}}{\text{s}}$$

$$P = \frac{43.3}{75}$$

$$P = 0.577 \text{ PS}$$

Die mechanische Leistung der Pumpe muß mindestens P=0.577 PS betragen.

c) Der Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis der abgegebenen Leistung zur zugeführten Leistung.

Begriff Wirkungsgrad	Formelzeichen η	Einheit keine
Größengleichungen	Einheiteng	leichung
	r kp	m 7
$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$	s	kpm · s
$\eta = P_{\mathrm{zu}}$	kı	om kpm·s
	L	
$\eta = \frac{A_{ab}}{A_{zu}}$	$P_{\mathbf{ab}} = \mathrm{abgegebene}$	Leistung in kpm

$$P_{zu} = zugef$$
ührte Leistung in $\frac{kpm}{s}$
 $\eta = Wirkungsgrad ohne Einheit$

Übungsbeispiel

Einer Turbine werden in jeder Sekunde 600 Liter Wasser zugeführt. Das Wassergefälle beträgt $h=14{,}00$ m. Die abgegebene Turbinenleistung ist $P_{\rm ab}=71$ PS.

Wie groß ist der Wirkungsgrad der Turbine?

Gegeben: $G = 600 \text{ kp}, t = 1 \text{ s}, h = 14,00 \text{ m}, P_{ab} = 71 \text{ PS}$

Gesucht:

η

Lösung:

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}
P_{ab} = 71 \cdot 75
P_{ab} = \frac{5325}{\frac{\text{kpm}}{\text{s}}}
P_{zu} = \frac{A_{zu}}{t}
A_{zu} = 600 \cdot 14
A_{zu} = \frac{8400}{\text{kpm}}
P_{zu} = \frac{8400}{1}
P_{zu} = \frac{8400}{\frac{\text{kpm}}{\text{s}}}
\eta = \frac{5325}{8400}
\eta = 0,634$$

Der Wirkungsgrad der Turbine beträgt $\eta = 0.634$.

d) Aufgaben

1. Ein Mann trägt eine Last von G=50 kp auf eine senkrechte Höhe von $h=12{,}00$ m.

Wie groß ist die dabei zu verrichtende mechanische Arbeit?

2. Zum Bewegen eines beladenen Wagens muß zur Überwindung der Reibungskräfte eine Zugkraft von F=18 kp aufgewendet werden. Der Wagen soll waagerecht über eine Strecke von s=620 m gezogen werden.

Wie groß ist die dabei zu verrichtende mechanische Arbeit?

3. Ein Antriebsmotor hat eine Riemenscheibe mit einem Durchmesser von d=375 mm. Die Umdrehungszahl des Antriebsmotors ist n=220 Umdrehungen pro Minute. Die Riemenzugkraft beträgt F=65 kp.

Wie groß ist die von dem Antriebsmotor in 1 min verrichtete mechanische Arbeit?

4. Ein Behälter soll mit Wasser gefüllt werden. Der Rauminhalt des Behälters beträgt $V=35~\mathrm{m}^3$. Das Wasser muß $h=30~\mathrm{m}$ hoch gepumpt werden. Die abgegebene mechanische Leistung der Pumpe ist $P_{\mathrm{ab}}=3~\mathrm{PS}$.

In welcher Zeit ist der Behälter mit Wasser gefüllt?

5. Ein Gleichstrommotor gibt eine mechanische Leistung von $P_{\rm ab}=24$ PS ab. Der Riemenscheibendurchmesser ist d=280 mm; die Umdrehungszahl beträgt n=1500 Umdrehungen pro Minute.

Wie groß ist die Riemenzugkraft des Gleichstrommotors?

6. Von einer Winde soll eine Last in 1 min 12 s auf eine Höhe von h=24 m gehoben werden. Die zugeführte mechanische Leistung der Winde beträgt $P_{\rm zu}=7$ PS, der Wirkungsgrad ist $\eta=0.69$.

Wie schwer ist die Last?

7. Eine Wasserpumpe fördert in jeder Minute 4,6 m³ Wasser auf eine Höhe von h=25 m. Der Wirkungsgrad der Wasserpumpe beträgt 78 v. H.

Wie groß ist die zugeführte mechanische Leistung in PS?

8. Einer Turbine werden in jeder Sekunde 1200 Liter Wasser über ein Wassergefälle von h=12 m zugeführt. Dabei gibt die Turbine eine mechanische Leistung von $P_{\rm ab}=75$ PS an einen Drehstromgenerator ab.

Wie groß ist der Wirkungsgrad der Turbine?

9. Durch eine Wasserpumpe soll ein $h=30\,\mathrm{m}$ hoch gelegener Wasserbehälter gefüllt werden. Die Maße der rechteckigen Behälterform sind:

Länge a=3,40 m, Breite b=2,50 m und Höhe c=4,00 m. Die Wasserpumpe wird mit einer mechanischen Leistung von $P_{zu}=4,5$ PS angetrieben. Der Wirkungsgrad der Pumpe ist $\eta=0,61$.

In welcher Zeit ist der Wasserbehälter gefüllt?

10. Von einer Turbine soll eine mechanische Leistung von $P_{ab}=34$ PS abgegeben werden. Der Wirkungsgrad der Turbine ist $\eta=0.85$. Das Wassergefälle beträgt h=3.5 m.

Wieviel m³ Wasser müssen der Turbine in jeder Sekunde zugeführt werden?

6. Die Wärme

a) Die Wärmemenge

Die aufgenommene oder abgegebene Wärmemenge eines Körpers ist das Produkt aus dem Gewicht mal Temperaturunterschied mal spezifischer Wärme.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Wärmemenge	9	[kcal]

Größengleichungen

$$Q = G \cdot \Delta t \cdot c \quad [kcal]$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$
 [°C]

Einheitengleichungen

$$\left[kcal = kp \cdot {}^{\circ}C \cdot \frac{kcal}{kp \cdot {}^{\circ}C} \right]$$

$$[^{\circ}C = ^{\circ}C - ^{\circ}C]$$

$$\Delta t$$
 = Temperaturunterschied in °C

$$(\Delta = Delta = Unterschied)$$

$$t_2$$
 = Endtemperatur in °C

$$t_1$$
 = Anfangstemperatur in °C

$$c = \text{spezifische Wärme in} \frac{\text{kcal}}{\text{kp} \cdot {}^{\circ}\text{C}}$$

Übungsbeispiel 1

80 Liter Wasser sollen von $t_1 = 15^{\circ}$ C auf $t_2 = 90^{\circ}$ C erhitzt werden. Wie groß ist die dafür benötigte Wärmemenge?

Gegeben:
$$G = 80 \text{ kp}, t_1 = 15^{\circ} \text{ C}, t_2 = 90^{\circ} \text{ C}, c = 1 \frac{\text{kcal}}{\text{kp} \cdot {}^{\circ}\text{C}}$$

$$Q = G \cdot \Delta t \cdot c$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta t = 90 - 15$$

$$\Delta t = \frac{75 \text{ °C}}{2}$$

$$Q = 80 \cdot 75 \cdot 1$$

$$Q = 6000 \text{ kcal}$$

Die für das Erhitzen des Wassers benötigte Wärmemenge beträgt $Q=6000\,\mathrm{kcal}$.

Ubungsbeispiel 2

Ein elektrischer Lötkolben aus Kupfer hat ein Gewicht von G=0.8 kp. Die Anfangstemperatur beträgt $t_1=15^\circ$ C. Für die Erwärmung des Lötkolbens nimmt er eine Wärmemenge von Q=20 kcal auf.

Wie hoch ist die Temperatur t2 des erwärmten Lötkolbens?

Gegeben:
$$G = 0.8 \text{ kp}, t_1 = 15^{\circ} \text{ C}, Q = 20 \text{ kcal},$$

$$c = 0.105 \frac{\text{kcal}}{\text{kp} \cdot ^{\circ}\text{C}}$$

Lösung:

$$Q = G \cdot \Delta t \cdot c$$

$$\Delta t = \frac{Q}{G \cdot c}$$

$$\Delta t = \frac{20}{0.8 \cdot 0.105}$$

$$\Delta t = \frac{238^{\circ} \text{ C}}{238 \cdot 100}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$t_2 = \Delta t + t_1$$

$$t_3 = 238 + 15$$

$$t_4 = 253^{\circ} \text{ C}$$

Die Endtemperatur des erwärmten Lötkolbens beträgt $t_2 = 253$ °C.

b) Die Längenausdehnung

Die Längenveränderung eines Stabes infolge Temperaturveränderung ist das Produkt aus der Stablänge bei der Anfangstemperatur mal der Längenausdehnungszahl mal dem Temperaturunterschied.

Begriff Längenausdehnung	Formelzeichen l	Einheit m
Größengleichungen	Einheiteng	gleichungen
$\Delta l = l_1 \cdot a \cdot \Delta t$ [m]	m = m	$\cdot \frac{1}{^{\circ}C} \cdot ^{\circ}C$
$\Delta t = t_2 - t_1$ [°C]	$[^{\circ}C = ^{\circ}C]$	— °C]
$l_2 = l_1 + \Delta l [m]$	[m = m]	+ m]

Durch Einsetzen ergeben sich die Größengleichungen:

$$\begin{bmatrix} l_2 = l_1 + l_1 \cdot \alpha \cdot \Delta t & [m] \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} m = m + m \cdot \frac{1}{^{\circ}C} \cdot {^{\circ}C} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} l_2 = l_1 \cdot [1 + \alpha \cdot \Delta t] & [m] \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} m = m \cdot [1 + \frac{1}{^{\circ}C} \cdot {^{\circ}C}] \end{bmatrix}$$

 l_2 = Länge des Stabes bei der Temperatur t_2 in m

 l_1 = Länge des Stabes bei der Temperatur t_1 in m

 $\Delta l = \text{Längenausdehnung in m } (\Delta = \text{Delta} = \text{Unterschied})$

 $\alpha = L$ ängenausdehnungszahl in $\frac{1}{{}^{\circ}C}$

 $\Delta t =$ Temperaturunterschied in °C

t2 = Endtemperatur des Stabes in °C

t₁ = Anfangstemperatur des Stabes in °C

Übungsbeispiel 1

Ein Eisenstab ist bei der Temperatur $t_1=14\,^{\circ}\text{C}$ $l_1=16\,\text{m}$ lang. Infolge Sonnenbestrahlung erhöht sich die Temperatur des Stabes auf $t_2=42\,^{\circ}\text{C}$.

Wie lang ist der Stab nach der Temperaturerhöhung?

Gegeben:
$$t_1 = 14^{\circ} \text{ C}, \ l_1 = 16 \text{ m}, \ t_2 = 42^{\circ} \text{ C}, \ \alpha = 0,000011 \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$
Gesucht: l_2

Lösung:

$$l_{2} = l_{1} + \Delta l$$

$$\Delta l = l_{1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = t_{2} - t_{1}$$

$$\Delta t = 42 - 14$$

$$\Delta t = 28 ^{\circ}C$$

$$\Delta l = 16 \cdot 28 \cdot 0,000011$$

$$\Delta l = 0,00493 \text{ m}$$

$$l_{2} = 16 + 0,00493$$

$$l_{2} = 16,00493 \text{ m}$$

Die Länge des Eisenstabes beträgt nach der Temperaturerhöhung $l_2=16,00493$ m.

Ubungsbeispiel 2

Ein Kupferdraht ist bei der Temperatur $t_2=70^\circ$ C $l_2=140$ m lang. Wie lang ist der Kupferdraht bei $t_1=20^\circ$ C?

Gegeben:
$$t_2 = 70^{\circ} \text{ C}$$
, $t_2 = 140 \text{ m}$, $t_1 = 20^{\circ} \text{ C}$, $\alpha = 0,000019 \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$

Lösung:

$$l_{2} = l_{1} \cdot [1 + \alpha \cdot \Delta t]$$

$$l_{1} = \frac{l_{2}}{1 + \alpha \cdot \Delta t}$$

$$\Delta t = t_{2} - t_{1}$$

$$\Delta t = 70 - 20$$

$$\Delta t = \underline{50^{\circ} \text{ C}}$$

$$l_{1} = \frac{140}{1 + 0,000019 \cdot 50}$$

$$l_{1} = \frac{140}{1,00095}$$

$$l_{1} = \frac{140}{1,00095}$$

$$l_{1} = \underline{138,88 \text{ m}}$$

Die Länge des Kupferdrahtes bei der Temperatur $t_1 = 20^{\circ}$ C beträgt $l_1 = 138,88$ m.

Ubungsbeispiel 3

Ein Stahlbandmaß ist bei der Temperatur $t_1 = 20^{\circ}$ C $l_1 = 50$ m lang.

Wie lang ist das Stahlbandmaß bei der Temperatur

$$t_2 = -20^{\circ} \text{ C (Minus } 20^{\circ} \text{ C!)}$$
?

Gegeben:
$$t_1 = 20^{\circ} \text{ C}, l_1 = 50 \text{ m}, t_2 = -20^{\circ} \text{ C}, \alpha = 0,000014 \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$

Lösung:

$$l_2 = l_1 + \Delta l$$

$$\Delta l = l_1 \cdot a \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta t = -20 - 20$$

$$\Delta t = -40 \, ^{\circ}\text{C}$$

$$-45 - 6$$

$$\Delta l = 50 \cdot 0,000014 \cdot - 40$$

$$\Delta l = -0,028 \text{ m}$$

$$l_2 = 50 + (-0,28)$$

$$l_2 = 50 - 0,028$$

$$l_2 = 49,972 \text{ m}$$

Die Länge des Stahlbandmaßes beträgt bei der Temperatur $t_2=-20^{\circ}\,\mathrm{C}$ $l_2=49{,}972~\mathrm{m}.$

Anmerkung

Die Berechnung von Längenänderungen infolge Temperaturänderungen sind den Berechnungen von Widerstandsveränderungen infolge Temperaturänderungen sehr ähnlich (siehe Abschnitt C. I. 1c).

c) Aufgaben

1. In einem Kochtopf sollen 2 Liter Wasser von $t_1 = 11^{\circ}$ C auf $t_2 = 98^{\circ}$ C erwärmt werden.

Wie groß ist die dafür benötigte Wärmemenge?

2. Das Gewicht eines Kupfer-Lötkolbens beträgt G=0.8 kp. Der Lötkolben soll von $t_1=15^\circ$ C auf $t_2=330^\circ$ C erhitzt werden.

Wie groß ist die dafür benötigte Wärmemenge?

3. In einem Heißwasserspeicher werden 110 Liter Wasser von $t_1=12^\circ$ C auf $t_2=86^\circ$ C erwärmt. Die von dem Heißwasserspeicher dafür aufgenommene Wärmemenge beträgt $Q_{\rm zu}=8800$ kcal.

Wie groß ist der Wirkungsgrad des Heißwasserspeichers?

4. Um 6 Liter Wasser von $t_1=10^\circ$ C zu erwärmen, werden Q=380 kcal verbraucht.

Welche Temperatur t2 hat das Wasser nach der Erwärmung?

5. In eine Badewanne fließen aus dem Kaltwasserhahn 50 Liter Wasser von 12° C und aus dem Warmwasserhahn 30 Liter Wasser von 80° C.

Welche Temperatur erhält das Badewasser?

6. Ein Durchlauferhitzer soll in 5 min 30 Liter Wasser von $t_1=12^\circ$ C auf $t_2=60^\circ$ C erwärmen. Der Wirkungsgrad des Durchlauferhitzers beträgt 95.5 v.H.

Welche Wärmemenge muß von der Heizpatrone des Durchlauferhitzers in jeder Minute erzeugt werden?

7. Mit einer Wärmemenge von Q=32500 k
cal sollen 400 kp Stahl erwärmt werden. Die Anfangstemperatur des Stahles beträgt $t_1=20^\circ$ C.

Wie groß ist die Endtemperatur des Stahles?

8. Ein Stahlkörper soll mit einer Wärmemenge von 64 500 kcal von $t_1=15^\circ$ C auf $t_2=780^\circ$ C erwärmt werden.

Wie schwer darf der Stahlkörper höchstens sein?

9. Mit einer Wärmemenge von $Q=21\,600$ k
cal werden 300 kp eines Metalls von $t_1=20^\circ$ C auf $t_2=400^\circ$ C erwärmt.

Wie groß ist die spezifische Wärme dieses Metalls?

10. Ein Widerstandsdraht aus Nickel ist bei $t_1=20^\circ$ C $l_1=220$ m lang. Infolge Stromdurchgangs erhöht sich die Temperatur des Widerstandsdrahtes auf $t_2=410^\circ$ C.

Wie lang ist der Widerstandsdraht nach der Erwärmung?

- 11. Eine Freileitung aus Bronze hat bei $t_1=20^\circ$ C eine Länge von $l_1=240$ m. Durch Kälteeinbruch sinkt die Temperatur der Leitung auf $t_2=-40^\circ$ C. Wie lang ist die Freileitung nach der Abkühlung?
- 12. Ein Aluminiumrohr ist bei $t_1=20^\circ$ C $l_1=19$ m lang. Infolge Erwärmung hat sich das Aluminiumrohr um 3,4 mm ausgedehnt.

Auf welche Temperatur t2 hat sich das Aluminiumrohr erwärmt?

13. Ein Wagenrad aus Holz soll mit einem Eisenreifen versehen werden. Der Durchmesser des Eisenreifens beträgt bei $t_1=20^\circ$ C $d_1=120$ cm. Durch Erhitzen des Eisenreifens soll der Reifendurchmesser auf $d_2=120,8$ cm vergrößert werden.

Auf welche Temperatur muß der Eisenreifen erhitzt werden?

14. Eine Leitung aus Kupfer hat bei $t_1=20^\circ$ C eine Länge von $l_1=640$ m.

Wie lang ist die Kupferleitung a) bei $t_2 = 40^{\circ}$ C,

b) bei
$$t_2 = -25^{\circ} \text{ C}$$
?

15. Ein Bimetallstreifen besteht aus zwei aufeinandergewalzten Metallstreifen von $l_1 = 40$ mm bei $t_1 = 20^{\circ}$ C. Der eine Streifen besteht aus einer Fe-Ni-Streifen besteht aus einer Cu-Ni-Legierung mit der Längenausdehnungszahl $a = 0.00001523 \frac{1}{^{\circ}C}$. Durch eine Widerstandswicklung wird der Bimetallstreifen auf $t_2 = 90^{\circ}$ C erwärmt.

Wie lang sind die beiden Metallstreifen nach der Erwärmung?

16. Eine Warmwasserleitung aus Eisen hat bei der Wassertemperatur von $t_2=80^\circ$ C eine Rohrlänge von $l_2=45$ m. Durch Ausfall der Heizungsanlage fällt die Wassertemperatur auf $t_1 = 11^{\circ}$ C herab.


Um wieviel mm hat sich die Rohrleitung nach der Abkühlung verkürzt?

17. Eine Freileitung aus Bronze von $l_2=244~\mathrm{m}$ wird im Sommer bei $t_2=28^\circ$ C ausgelegt. Im Winter fällt die Temperatur auf $t_1 = -20^{\circ}$ C herab.

Wie lang ist die Freileitung bei $t_1 = -20^{\circ}$ C?

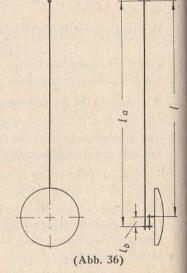18. Die Ganggenauigkeit einer Pendeluhr, wie sie z. B. für Zeitansageeinrichtungen verwendet werden, hängt weitgehend von der Länge des Pendels ab. Die Pendellänge ist dabei die Entfernung zwischen dem Drehpunkt und dem gemeinsamen Schwerpunkt von Pendelscheibe und Pendelgestänge, die auch bei Temperaturveränderungen lichst gleich groß bleiben soll (Abb. 36).

Von einem Pendelgestänge betragen bei $t_1 = 18^{\circ} \text{ C } l = 1200 \text{ mm}, l_a =$ 1260 mm und $l_b = 60$ mm. Die lange Pendelstange ist aus einer Fe-Ni-



Legierung von $a_a = 0,0000012 \frac{1}{{}^{\circ}\text{C}}$, die kurze Pendelstange ist aus einer Cu-Ni-Legierung von $a_b = 0,000016 \frac{1}{{}^{\circ}\text{C}}$ hergestellt. Die Raumtemperatur steigt im Sommer auf + 28° C an und fällt im Winter auf + 13° C. Wie lang ist die Pendellänge l im Sommer und im Winter?

C. Grundlagen der Elektrotechnik

I. Der Gleichstromkreis

Die Grundgrößen des elektrischen Stromkreises sind:

Begriffe	Formelzeichen	Einheiten
Stromstärke	I	[A]
Spannung	U	įvį
Widerstand	R	$[\Omega]$

1. Der Widerstand

a) Die Berechnung von Leiterwiderständen

Regriff

Der Widerstand eines Leiters ist verhältnisgleich der Leiterlänge und dem spezifischen Widerstand und umgekehrt verhältnisgleich dem Leiterquerschnitt.

Formelzeichen

Degim	1 Of Incizerchen	Emmen
Widerstand	R	$[\Omega]$
Größengleichung	Einheit	engleichung
$R = \frac{l \cdot \varrho}{A} [\Omega]$	m·	$\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} = \frac{\text{m} \cdot \Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{mm}^2 \cdot \text{m}}$
R = Widerst $l = $ Leiterlä	and des Leiters in Ω (C	

 $\varrho = \text{Rho} = \text{spezifischer Widerstand in } \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{m} \text{ (bei } t = 20^{\circ} \text{ C)}$

 $A = \text{Leiterguerschnitt in mm}^2$

Übungsbeispiel

Der Durchmesser eines Kupferdrahtes beträgt d = 0.8 mm.

Die Länge des Kupferdrahtes ist l = 840 m.

Wie groß ist der Widerstand des Kupferdrahtes?

 $d = 0.8 \text{ mm}, l = 840 \text{ m}, \varrho = 0.018 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ Gegeben: Gesucht: Lösung:

 $R = \frac{l \cdot \varrho}{A}$

$$A = \frac{A}{A}$$

$$A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$$

Die Werte für die spezifischen Widerstände sind dem Band B 6, Teil 2 zu entnehmen.

$$A = \frac{0.8^{2} \cdot \pi}{4}$$

$$A = 0.502 \text{ mm}^{2}$$

$$R = \frac{840 \cdot 0.018}{0.502}$$

$$R = \underline{30.1 \ \Omega}$$

Der Widerstand des Kupferdrahtes beträgt $R=30,1~\Omega$.

b) Der Leitwert

Der Leitwert ist der umgekehrte Wert des Widerstandes.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Leitwert	G	[S]

Größengleichung

Einheitengleichung

$$G = \frac{1}{R} [S]$$

$$\left[S = \frac{1}{\Omega}\right]$$

G = Leitwert in S (Siemens) $R = \text{Widerstand in } \Omega \text{ (Ohm)}$

Übungsbeispiel

Der Widerstand eines Kupferdrahtes beträgt $R=30~\Omega$. Wie groß ist der Leitwert des Kupferdrahtes?

Wie groß ist der Leitwert des Kupie.

Gegeben: $R = 30 \ \Omega$

Gesucht: G

Lösung:

$$G = \frac{1}{R}$$

$$G = \frac{1}{30}$$

$$G = 0.0333 \text{ S}$$

Der Leitwert des Kupferdrahtes beträgt G = 0.0333 S.

c) Der Widerstand und die Temperatur

Die Widerstandsveränderung infolge Temperaturveränderung ist das Produkt aus dem Widerstandswert bei $t_1=20\,^\circ\text{C}$ mal dem Temperaturbeiwert mal dem Temperaturunterschied.

Begriff

Formelzeichen

Einheit

Widerstandsveränderung

ΔR

 $\lceil \Omega \rceil$

Größengleichungen

$$\Delta R = R_{20} \cdot \alpha \cdot \Delta t \quad [\Omega]$$

Einheitengleichungen
$$\boxed{\Omega = \Omega \cdot \frac{1}{{}^{\circ}\text{C}} {}^{\circ}\text{C}}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$
 [°C]

$$[^{\circ}C = ^{\circ}C - ^{\circ}C]$$

$$R_{\rm t} = R_{20} + \Delta R \ [\Omega]$$

$$[\Omega = \Omega + \Omega]$$

Durch Einsetzen ergeben sich die Größengleichungen:

$$R_{\rm t} = R_{20} + R_{20} \cdot a \cdot \Delta t \quad [\Omega]$$

$$\left[\Omega = \Omega + \Omega \cdot \frac{1}{{}^{\circ}\mathrm{C}} {}^{\circ}\mathrm{C}\right]$$

$$R_{\mathrm{t}} = R_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot \Delta t] \quad [\Omega]$$

$$\left[\Omega = \Omega \cdot [1 + \frac{1}{{}^{\circ}\text{C}}.\,{}^{\circ}\text{C}]\right]$$

 R_t = Widerstandswert in Ω bei der Endtemperatur t_2

 $R_{20} = \text{Widerstandswert in } \Omega \text{ bei der Normaltemperatur } t_1$

 ΔR = Widerstandsveränderung in Ω (Δ = Delta = Unterschied)

 α = Temperaturbeiwert in $\frac{1}{{}^{\circ}C}$ (α = Alpha)

 Δt = Temperaturunterschied in °C

 t_2 = Endtemperatur in °C

 t_1 = Normaltemperatur = 20° C

Übungsbeispiel 1

Der Querschnitt eines Stahldrahtes ist $A=0.75~\mathrm{mm^2}$; die Länge des Drahtes ist $l=34~\mathrm{m}$.

Wie groß sind die Widerstandswerte des Stahldrahtes

- a) bei $t_1 = 20^{\circ}$ C und
- b) bei $t_2 = 120^{\circ} \text{ C}$?

Gegeben:
$$A = 0.75 \text{ mm}^2, l = 34 \text{ m}, \varrho = 0.125 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$
 $t_1 = 20^{\circ} \text{ C}, t_2 = 120^{\circ} \text{ C}, \alpha = 0.0048 \frac{1}{\circ \text{C}}^{1}$

Gesucht: R_{20}, R_t

Lösung:
$$R_{20} = \frac{l \cdot \varrho}{A} \qquad \Delta t = 120 - 20$$

$$R_{20} = \frac{34 \cdot 0.125}{0.75} \qquad \Delta t = \frac{100^{\circ}\text{C}}{0.75}$$

$$R_{20} = \frac{5.67 \Omega}{0.75} \qquad \Delta R = 5.67 \cdot 0.0048 \cdot 100$$

$$R_t = R_{20} + \Delta R \qquad \Delta R = \frac{2.72 \Omega}{0.75}$$

$$\Delta R = R_{20} \cdot \alpha \cdot \Delta t \qquad R_t = 5.67 + 2.72$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 \qquad R_t = 8.39 \Omega$$

Bei $t_1=20\,^{\circ}$ C beträgt der Widerstand des Stahldrahtes $R_{20}=5,67\,\Omega$; bei $t_2=120\,^{\circ}$ C beträgt der Widerstand des Stahldrahtes $R_{\rm t}=8,39\,\Omega$.

Übungsbeispiel 2

Eine Widerstandswicklung aus WM 13 (Stahl) hat bei der Temperatur von $t_1=20^\circ$ C einen Widerstand von $R_{20}=37.0~\Omega$. Infolge Stromdurchgangs erhöht sich der Widerstandswert des Stahldrahtes auf $R_{\rm t}=38.2~\Omega$.

Auf welche Temperatur t2 hat sich die Widerstandswicklung erwärmt?

Gegeben:
$$t_1 = 20^{\circ} \text{ C}, \ R_{20} = 37 \ \Omega, \ R_t = 38,2 \ \Omega, \ \alpha = 0,0048 \ \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$

Lösung:
$$R_t = R_{20} + \Delta R \qquad \Delta t - \frac{1,2}{37,0 \cdot 0,0048}$$

$$\Delta R = R_t - R_{20} \qquad \Delta t = \frac{6,75^{\circ} \text{ C}}{4R}$$

$$\Delta R = \frac{1,2 \ \Omega}{4R} \qquad \Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta R = R_{20} \cdot \alpha \cdot \Delta t \qquad t_2 = \Delta t + t_1$$

$$\Delta t = \frac{\Delta R}{R_{20} \cdot \alpha} \qquad t_2 = \frac{26,75^{\circ} \text{ C}}{4t}$$

Die Widerstandswicklung hat sich auf $t_2 = 26,75^{\circ}$ C erwärmt.

Übungsbeispiel 3

Eine Widerstandswicklung aus Stahldraht hat bei der Temperatur von $t_2=115^\circ$ C einen Widerstand von $R_{\rm t}=780~\Omega$.

Wie groß ist der Widerstand des Stahldrahtes bei der Temperatur von $t_1 = 20^{\circ}\,\mathrm{C}\,?$

Gegeben:
$$t_2 = 115^{\circ} \text{ C}, R_t = 780 \ \Omega, \ a = 0,0048 \ \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$

 $t_1 = 20^{\circ} \text{ C}$

Gesucht: R₂₀

Lösung:

$$R_t = R_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot \Delta t]$$
 $R_{20} = \frac{R_t}{1 + \alpha \cdot \Delta t}$ $\Delta t = t_2 - t_1$ $R_{20} = \frac{780}{1 + 0,0048 \cdot 95}$ $\Delta t = 115 - 20$ $R_{20} = \underline{536 \ \Omega}$ $\Delta t = 95^{\circ} \text{ C}$

Der Widerstand der Widerstandswicklung beträgt bei $t_1 = 20^{\circ}$ C $R_{20} = 536 \ \Omega$

d) Aufgaben

1. Ein Kupferdraht ist $l=262~\mathrm{m}$ lang und hat einen Durchmesser von $d=0.4~\mathrm{mm}$.

Wie groß ist der Widerstand des Kupferdrahtes?

2. Die Wicklung einer Spule besteht aus Kupferdraht von $d=0.75~\mathrm{mm}$ Durchmesser und hat einen Widerstand von $R=54~\Omega$.

Wieviel Meter Kupferdraht wurden für die Herstellung der Spule benötigt?

3. Für einen Gleichstrommotor, der 104 m von der nächsten Anschlußstelle entfernt ist, soll eine Kupferleitung verlegt werden. Der Widerstand der Kupferleitung soll nicht höher als $R=35~\Omega$ sein.


Welcher Kupferquerschnitt ist für die Anschlußleitung zu verlegen?

4. Für einen Fernsprechanschluß beträgt die Entfernung zwischen dem Hauptanschluß und der Vermittlungsstelle 1,670 km. Die Adernstärke für die Anschlußleitung ist d=0,4 mm Cu.

Wie groß ist der Widerstand der Anschlußleitung?

¹⁾ Die Werte für den Temperaturbeiwert sind dem Band B 6, Teil 2 zu entnehmen.

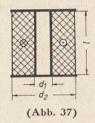5. Die Wicklung einer Relaisspule besteht aus lackisoliertem Kupferdraht. Der Durchmesser des blanken Kupferdrahtes beträgt 0,7 mm, der Durchmesser des lackisolierten Kupferdrahtes beträgt 0,765 mm. Die Windungen der inneren Lage haben einen Durchmesser von $d_1=12$ mm, die Windungen der äußeren Lage haben einen Durchmesser von $d_2 = 38$ mm. Die Länge des Wickelraumes beträgt l = 66 mm (Abb. 37).



- a) Zeichne den Spulenquerschnitt im Maßstab 1:1!
- b) Wie groß ist der Widerstand der Spule bei $t_1 = 20^{\circ}$ C?
- c) Wie groß ist der Widerstand der Spule bei $t_2 = 65^{\circ}$ C?
- derstandswert eines Vorwiderstandes beträgt $R=104~\Omega$. Die Länge erstandsdrahtes ist l = 125 m und der Drahtquerschnitt ist mm3.

der spezifische Widerstand des Drahtes?

Him

non

Auf

tiegebei

Liming

5 mm

hußstelle

Stand der

aus Nickeldraht hat einen Durchmesser von d = 0.45 mm. oll aus Konstantandraht neu gewickelt werden, ohne daß tlänge ändert.

ahtdurchmesser des Konstantandrahtes sein?

st mit einer Freileitung an die Vermittlungsstelle ung Hauptanschluß-Vermittlungsstelle beträgt we und hat einen Durchmesser von d = 1.5 mm.

gswiderstand bei 20° C?

swiderstand am Tage bei der Temperatur

iderstand nachts bei der Temperatur

beträgt im ausgeschalteten Zu-

Wird die Lampe eingeschaltet, so steigt die Temperatur des Kohlefadens an auf $t_2 = 1200^{\circ} \text{ C}$.

Wie groß ist der Widerstand der Kohlefadenlampe im eingeschalteten Zustand?

10. Der Wolframfaden einer Glühlampe hat während des Betriebszustandes einen Widerstand von $R_{\rm t}=1205~\Omega$. Die Temperatur des Wolframfadens beträgt dann $t_2 = 2400^{\circ}$ C. Wird die Lampe ausgeschaltet, so fällt die Temperatur des Wolframfadens auf $t_1 = 20^{\circ}$ C herab.

Wie groß ist der Widerstand der Glühlampe in ausgeschaltetem Zustand?

11. Die Kupferwicklung eines Relais wird bei der Temperatur $t_1=20^\circ$ C und nach längerem Betrieb gemessen. Bei der Temperatur $t_1=20^\circ$ C beträgt der Widerstand der Kupferwicklung $R_{20} = 450 \ \Omega$. Nach längerem Betrieb beträgt der Widerstand der Kupferwicklung $R_{\rm t}=463~\Omega$.

Auf welche Temperatur t2 hat sich die Kupferwicklung des Relais während des Betriebes erwärmt?

12. Die Grenzerwärmung eines Transformators beträgt nach VDE 05032 70° C. Die Unterspannungswicklung eines Transformators hat nach einer Messung bei der Temperatur $t_1 = 20^{\circ}$ C einen Widerstandswert von $R_{20} = 3.8 \Omega$. Nach längerem Betrieb wird der Widerstand der Unterspannungswicklung erneut gemessen. Der Widerstandswert der Unterspannungswicklung beträgt nunmehr $R_t = 4.9 \Omega$.

Genügt die Wicklung den VDE-Vorschriften für die Grenzerwärmung?

13. Ein Widerstandsdraht aus Stahl hat während des Stromdurchgangs eine Temperatur von $t_2 = 650^{\circ}$ C und einen Widerstand von $R_t = 37 \Omega$.

Wie groß ist der Widerstand des Stahldrahtes bei $t_1=20^{\circ}$ C?

14. Eine eingeschaltete Kohlefadenlampe hat einen Widerstand von $R_t = 1650 \ \Omega$; die Temperatur des Kohlefadens beträgt dabei $t_2 = 900 \ ^{\circ}\text{C}$. Wird die Lampe ausgeschaltet, so fällt die Temperatur des Kohlefadens auf $t_1 = 20^{\circ}$ C herab.

Wie groß ist der Widerstand der ausgeschalteten Kohlefadenlampe?

15. Die Kupferwicklung eines längere Zeit angezogenen Relais hat einen Widerstand von $R_t = 1240 \ \Omega$. Die Temperatur des Relais mit eingeschalteten Kontakten beträgt $t_2 = 55^{\circ}$ C. Nach Abfall des Relais fällt die Relais-Temperatur auf die Raumtemperatur von $t_1 = 20^{\circ}$ C herab.

Wie groß ist der Widerstand der Relaiswicklung bei der Raumtemperatur?

— 55 **—**


16. Eine Freileitung aus Bronze hat während der Sommerszeit bei + 30° C einen Widerstand von 65 Ω .

Wie groß ist der Widerstand der Freileitung

- a) bei der Temperatur von + 20° C und
- b) bei der Temperatur von 20° C?

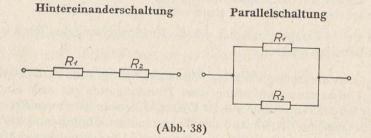2. Die Schaltung von Widerständen

Die Widerstände können entweder hintereinandergeschaltet oder parallelgeschaltet werden.



a) Die Reihenschaltung

Ersatzschaltbild

(Abb. 39)

Bei der Reihenschaltung von Widerständen ist der Gesamtwiderstand gleich der Summe aller Einzelwiderstände.

	Control of the Contro	
Begriff Gesamtwiderstand	Formelzeic R	Chen Einheit $[\Omega]$
Größengleichung		Einheitengleichung
$R = R_1 + R_2 + R_3 [\Omega]$		$[\Omega=\Omega+\Omega+\Omega]$
Schaltbild		
R ₁ R ₂	R_3	$R = Gesamtwiderstand in \Omega$
Ercataca balthill		$R_1 = \text{Einzelwiderstand in } \Omega$

Ubungsbeispiel

Die Widerstandswerte von vier hintereinandergeschalteten Widerständen betragen $R_1 = 14 \ \Omega$, $R_2 = 38 \ \Omega$, $R_3 = 17 \ \Omega$ und $R_4 = 9 \ \Omega$ (Abb. 40).

Wie groß ist der Gesamtwiderstand R?

Gegeben:
$$R_1=14~\Omega,~R_2=38~\Omega,~R_3=17~\Omega,~R_4=9~\Omega$$
 Gesucht: R Lösung: $R_1=14~\Omega,~R_2=38~\Omega,~R_3=17~\Omega,~R_4=9~\Omega$ (Abb. 40)

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

$$R = 14 + 38 + 17 + 9$$

$$R = \frac{78 \Omega}{2}$$

Der Gesamtwiderstand der Hintereinanderschaltung beträgt $R=78~\Omega$.

b) Die Parallelschaltung

Bei der Parallelschaltung von Widerständen ist der Gesamtleitwert gleich der Summe aller Einzelheitwerte.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Gesamtleitwert	$G ext{ oder } \frac{1}{R}$	$\frac{1}{R}$ oder [S]

Größengleichungen

$$G = G_1 + G_2 + G_3 \quad [S]$$


$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \left[\frac{1}{\Omega} \right]$$

Einheitengleichungen

$$[S = S + S + S]$$

$$\left[\frac{1}{\Omega} = \frac{1}{\Omega} + \frac{1}{\Omega} + \frac{1}{\Omega}\right]$$

Schaltbild

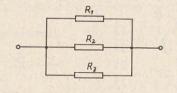

Ersatzschaltbild

G = Gesamtleitwert in S

 G_1 = Einzelleitwert in S G_2 = Einzelleitwert in S

 $G_3 = \text{Einzelleitwert in S}$

 $R = Gesamtwiderstand in \Omega$

 $R_1 = \text{Einzelwiderstand in } \Omega$

 $R_2 = ext{Einzelwiderstand in } \Omega$ $R_3 = ext{Einzelwiderstand in } \Omega$

(Abb. 41) • R

 $R_2 = \text{Einzelwiderstand in } \Omega$


 $R_3 = \text{Einzelwiderstand in } \Omega$

Bei der Parallelschaltung von zwei Widerständen errechnet sich der Gesamtwiderstand aus dem **Produkt** der beiden Einzelwiderstände geteilt durch die **Summe** der beiden Einzelwiderstände.

Größengleichung

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad [\Omega]$$

Schaltbild

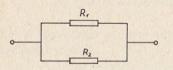

Ersatzschaltbild

Einheitengleichung

$$\left[\Omega = \frac{\Omega + \Omega}{\Omega + \Omega} = \frac{\Omega \cdot \Omega}{\Omega}\right]$$

 $R = Gesamtwiderstand in \Omega$

 $R_1 = \text{Einzelwiderstand in } \Omega$

 $R_2 = \text{Einzelwiderstand in } \Omega$

Übungsbeispiel 1

Drei Widerstände von $R_1=4~\Omega,~R_2=6~\Omega$ und $R_3=8~\Omega$ sind parallelgeschaltet (Abb. 43).

Wie groß ist der Gesamtwiderstand?


Gegeben:

$$R_1 = 4 \Omega, R_2 = 6 \Omega, R_3 = 8 \Omega$$

Gesucht:

R

Lösung:

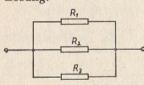

Ersatzschaltbild
R

(Abb. 43)

	1	1 ,	1
\overline{R}	$=$ $\overline{R_1}$	R_2	R_3
1	_ 1	1 ,	1
\overline{R}	$=\frac{1}{4}$	6	8
1	_6+	4 + 3	
\overline{R}	2	24	
1	13		
\overline{R}	$=$ $\overline{24}$		
R	$=\frac{24}{13}$		
R	= 1.85	Ω	

Der Gesamtwiderstand beträgt $R=1.85~\Omega$.

Übungsbeispiel 2


Zwei Widerstände von $R_1=25~\Omega$ und $R_2=40~\Omega$ sind parallelgeschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand?

Gegeben:

$$R_1 = 25 \Omega$$
, $R_2 = 40 \Omega$

Gesucht:

Lösung:

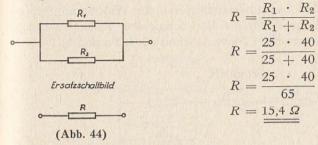

Der Gesamtwiderstand beträgt $R=15.4 \Omega$.

Übungsbeispiel 3

Zwei Widerstände sind parallelgeschaltet. Der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung beträgt $R=12~\Omega.$


Der Einzelwiderstand ist $R_1 = 30 \Omega$ (Abb. 45).

Wie groß ist der Einzelwiderstand R_2 ?

Gegeben: $R = 12 \Omega$, $R_1 = 30 \Omega$

Gesucht:

 R_2

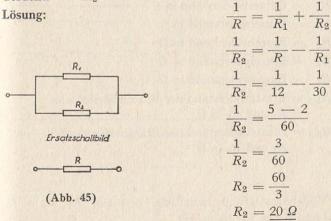


Der Einzelwiderstand beträgt $R_2 = 20 \ \Omega$.

c) Die Widerstandsgruppenschaltung


Der Gesamtwiderstand einer Widerstandsgruppenschaltung setzt sich zusammen aus der Summe aller Einzelwiderstände bzw. aller Ersatzwiderstände.

Begriff	Formelzeichen	Einhei
Gesamtwiderstand	R	$[\Omega]$

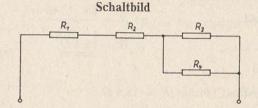Für die Berechnung des Gesamtwiderstandes einer Widerstandsgruppenschaltung werden die Formeln für die Berechnung von Reihenschaltungen und Parallelschaltungen verwendet (siehe Abschnitt C. I. 2 a und b).



Ersatzschaltbilder

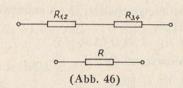

 $R = Gesamtwiderstand in \Omega$

 $R_1 = \text{Einzelwiderstand in } \Omega$

 R_2 = Einzelwiderstand in Ω

 R_3 = Einzelwiderstand in Ω

 R_4 = Einzelwiderstand in Ω

 $R_{1,2}=$ Ersatzwiderstand der Einzelwiderstände R_1 und R_2 in \varOmega

 $R_{3,4} = \text{Ersatzwiderstand der Einzelwiderstände}$

 R_3 und R_4 in Ω

Übungsbeispiel 1


Von nachstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen $R_1=4~\Omega$, $R_2=12~\Omega$, $R_3=6~\Omega$ und $R_4=3~\Omega$ (Abb. 47). Wie groß ist der Gesamtwiderstand?


— 60 **—**

Gegeben:
$$R_1 = 4 \Omega$$
, $R_2 = 12 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 3 \Omega$

Gesucht:
$$R$$

Lösung:

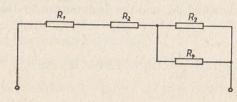

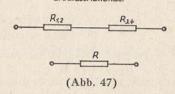

$$R_{1,2} = R_1 + R_2$$

 $R_{1,2} = 4 + 12$

$$R_{1,2} = 4 + 1$$

 $R_{1,2} = 16 \Omega$

$$R_{3,4} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4}$$

$$R_{3,4} = \frac{6 \cdot 3}{6 + 3}$$

$$R_{3,4} = \frac{6 + 3}{6 + 3}$$

$$R_{3,4} = \frac{6 \cdot 3}{9}$$

$$R_{3,4}=2\,\Omega$$

$$R = R_{1,2} + R_{3,4}$$


$$R = 16 + 2$$

$$R=18~\Omega$$

Der Gesamtwiderstand beträgt $R=18 \Omega$.

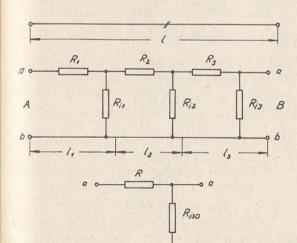Übungsbeispiel 2

Text und Ausrechnung des Übungsbeispiels 2 Seite 62.



$$l_1 = 1 \text{ km}$$

$$l_2 = 1 \text{ km}$$

$$l_3 = 0.14 \text{ km}$$

Die Linienlänge einer Fernsprechleitung beträgt l=2.14 km. Es betragen der Leitungswiderstand je km Doppelleitung $R=12.8\frac{\Omega}{\rm km}$ und der Isolationswiderstand je km Doppelleitung $R_1=1.94$ M $\Omega \cdot \rm km$ (Abb. 48).

Wie groß sind der Leitungswiderstand $R_{\rm L}$ und der Isolationswiderstand $R_{\rm iso}$ der Fernsprechleitung?

Schaltbild Seite 61.

Gegeben:
$$l=2.14$$
 km, $R=12.8\frac{\Omega}{\mathrm{km}}$, $R_{\mathrm{i}}=1.94$ M $\Omega\cdot\mathrm{km}$

Gesucht: $R_{\rm L}$, $R_{\rm iso}$

Lösung:

Der Leitungswiderstand beträgt $R_{\rm L}=27.4~\Omega$.

 $\frac{1}{R_{\rm iso}} = \frac{29.54}{26.77}$

Der Isolationswiderstand beträgt $R_{\rm iso} = 0.906 \text{ M} \Omega$.


d) Aufgaben

- 1. Drei Widerstände von je 18 Ω sind hintereinandergeschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand?
- 2. Vier Widerstände von $R_1=24~\Omega$, $R_2=12~\Omega$, $R_3=36~\Omega$ und $R_4=18~\Omega$ sind hintereinandergeschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand?
- 3. Drei Widerstände von je 24 Ω sind parallelgeschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand?
- 4. Vier Widerstände von $R_1=6~\Omega,~R_2=42~\Omega,~R_3=24~\Omega$ und $R_4=12~\Omega$ sind parallelgeschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand?
- 5. Der Gesamtwiderstand einer Reihenschaltung von zwei Widerständen beträgt $R=144~\Omega$. Der eine Widerstand ist $R_1=78~\Omega$ groß. Wie groß ist der Einzelwiderstand R_2 ?
- 6. Der Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung von zwei Widerständen beträgt $R=160~\Omega$. Der eine Widerstand ist $R_1=240~\Omega$ groß. Wie groß ist der Einzelwiderstand R_2 ?
- 7. Zwei Widerstände von $R_1=14~\Omega$ und $R_2=30~\Omega$ sind parallelgeschaltet. Zu dieser Parallelschaltung soll ein dritter Widerstand parallelgeschaltet werden, so daß der Gesamtwiderstand $R=4~\Omega$ beträgt. Wie groß muß der Einzelwiderstand R_3 sein?
- 8. Zu einem Widerstand von $R_1=100$ k Ω sollen zwei untereinander gleich große Widerstände parallelgeschaltet werden, so daß der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung R=22 k Ω beträgt.

Wie groß müssen die Einzelwiderstände R_1 und R_2 sein?

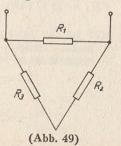
9. Drei gleich große Widerstände sind in nebenstehender Schaltung geschaltet. Der Gesamtwiderstand der Widerstandsgruppenschaltung beträgt $R=4 \Omega$ (Abb. 49).

Wie groß sind die Einzelwiderstände R_1 , R_2 und R_3 ?




 $R_{\rm iso} = 0.906 \text{ M} \Omega$

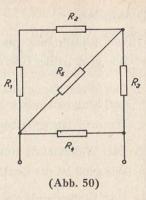- 10. Von nebenstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen $R_1=4~\Omega$, $R_2=6~\Omega$, $R_3=15~\Omega$, $R_4=20~\Omega$ und $R_5=10~\Omega$ (Abb. 50).
 - a) Zeichnen Sie für die Berechnung des Gesamtwiderstandes die Ersatzschaltbilder!
 - b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Widerstandsgruppenschaltung?



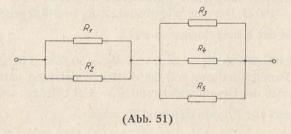- 11. Von nachstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen $R_1=8$ Ω , $R_2=24$ Ω , $R_3=4$ Ω , $R_4=6$ Ω , $R_5=12$ Ω (Abb. 51).
 - a) Zeichnen Sie für die Berechnung des Gesamtwiderstandes die Ersatzschaltbilder!
 - b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Widerstandsgruppenschaltung?




12. Von nachstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen

$$R_1 = 36 \ \Omega, R_2 = 24 \ \Omega, R_3 = 45 \ \Omega \text{ und}$$

 $R_4 = 75 \ \Omega \text{ (Abb. 52)}.$

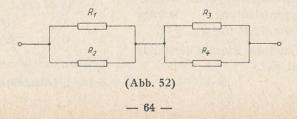
Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Widerstandsgruppenschaltung?



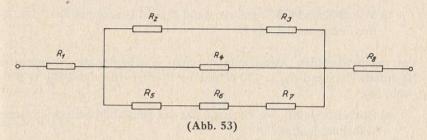13. Von nachstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen


$$R_1 = 8 \Omega$$
, $R_2 = 15 \Omega$, $R_3 = 10 \Omega$, $R_4 = 15 \Omega$, $R_5 = 8 \Omega$, $R_6 = 12 \Omega$, $R_7 = 2 \Omega$ und $R_8 = 18 \Omega$ (Abb. 53).

Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Widerstandsgruppenschaltung?




14. Von nachstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen der Gesamtwiderstand $R=150~\Omega$ und die Einzelwiderstände $R_1=85~\Omega$, $R_2=420~\Omega$ und $R_3=40~\Omega$ (Abb. 54).


Wie groß ist der Einzelwiderstand R_4 ?

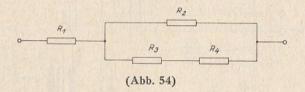

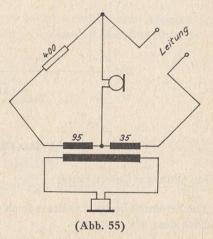- 15. Von nebenstehender Dämpfungsschaltung ZB/W beträgt der Mikrofonwiderstand $R_{\rm M}=100~\Omega$ (Abb. 55).
 - a) Zeichnen Sie für die Dämpfungsschaltung das Schaltbild!
 - b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Dämpfungsschaltung?



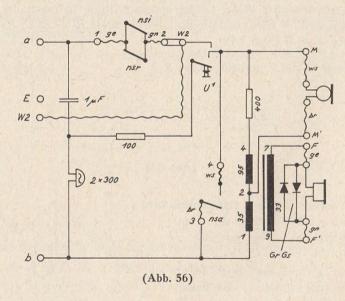- 16. Die Linienlänge einer Fernsprechleitung beträgt l=3,4 km. Der Leitungswiderstand je km Doppelleitung ist $R=3\frac{\Omega}{\mathrm{km}}$ und der Isolationsleitwert ist $G=0,5\frac{\mu\,\mathrm{S}}{\mathrm{km}}$ groß.
 - a) Zeichnen Sie für die Fernsprechleitung das Schaltbild!
 - b) Wie groß sind Leitungswiderstand $R_{\rm L}$ und Isolationswiderstand $R_{\rm iso}$ der Fernsprechleitung?
- 17. Von nachstehendem Stromlaufplan eines Tischapparats betragen der Mikrofonwiderstand $R_{\rm M}=110~\Omega$ und der Weckerwiderstand $R_{\rm W}=600~\Omega$ (Abb. 56).
 - a) Zeichnen Sie für den Tischapparat das Schaltbild bei geschlossenem Gabelumschalter $U_1!$
 - b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand des Tischapparats?



3. Das Ohmsche Gesetz

Das Ohmsche Gesetz lautet:

"Die Stromstärke ist verhältnisgleich der Spannung und umgekehrt verhältnisgleich dem Widerstand."

— 66 **—**

Begriffe	Formelzeichen	Einheiten
Stromstärke	I	[A]
Spannung	U	[V]
Widerstand	R	$[\Omega]$

Größengleichungen

$$I = \frac{U}{R}$$
 [A]

$$U = I \cdot R [V]$$


$$R = \frac{U}{I} [\Omega]$$

Einheitengleichungen

$$\left[A = \frac{V}{\Omega}\right]$$

$$[V = A \cdot \Omega]$$

Schaltbild

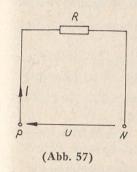

I = Stromstärke in A

U =Spannung in V

 $R = \text{Widerstand in } \Omega$

P = positiver Pol der Spannungsquelle

N = negativer Pol der Spannungsquelle

Da der Strom von der Spannung durch den geschlossenen Stromkreis hindurch getrieben wird, werden die Spannungspfeile von **stromtreibenden** Spannungen **in** Stromrichtung gezeichnet.

a) Das Rechnen mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes

Übungsbeispiel 1


Eine Glühlampe ist an einer Spannung von U=220 V geschaltet. Der Widerstand der Glühlampe beträgt $R=1200~\Omega$ (Abb. 58).

Von welcher Stromstärke wird die Glühlampe durchflossen?

Gegeben: $U = 220 \text{ V}, R = 1200 \Omega$

Gesucht:

Lösung:

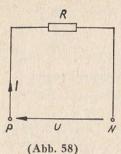

$$I = \frac{U}{R}$$

$$I = \frac{220}{1200}$$

$$I = \underbrace{0.183 \text{ A}}_{\text{Constant}}$$

$$D : Constant = 0$$

Die Stromstärke beträgt I = 0.183 A.

Übungsbeispiel 2

Ein Widerstand von R=1.5 k Ω ist bis zu einer Stromstärke von I=85 mA belastbar (Abb. 59).


An welche Spannung darf der Widerstand höchstens geschaltet werden?

Gegeben:

$$R = 1.5 \text{ k} \Omega$$
, $I = 85 \text{ mA}$

Gesucht:

Lösung:

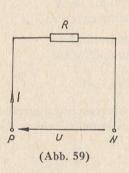

$$U = I \cdot R$$

$$U = 0,085 \cdot 1500$$

$$U = \underbrace{127,5 \text{ V}}_{}$$

Die höchstzulässige Spannung beträgt $U=127.5~\mathrm{V}.$

b) Aufgaben

1. Eine Glühlampe hat einen Widerstand von $R=112~\Omega.$ Die angeschaltete Spannung beträgt $U=24~\mathrm{V}.$

Von welcher Stromstärke wird die Glühlampe durchflossen?

2. Ein Widerstand ist an einer Spannung von $U=220~{\rm V}$ angeschaltet. Die gemessene Stromstärke beträgt $I=2,2~{\rm A}.$

Wie groß ist der Widerstand?

3. Vier Widerstände von $R_1=24~\Omega$, $R_2=13~\Omega$, $R_3=38~\Omega$ und $R_4=29~\Omega$ sind hintereinandergeschaltet. Die angeschaltete Spannung beträgt $U=60~\rm V$.

Wie groß ist die Stromstärke in dem Stromkreis?

4. Vier gleich große Widerstände von je 320 Ω sind parallelgeschaltet. Die angeschaltete Spannung beträgt U=220 V.

Wie groß ist die Stromstärke in dem Stromkreis?

5. Ein Widerstand von R=2.5 k Ω wird von einer Stromstärke von I=24 mA durchflossen.

Wie hoch ist der Spannungsverbrauch an diesem Widerstand?

6. Die Magnetspule eines Relais besteht aus 100 m Kupferdraht von d=0.2 mm. Die Stromstärke in der Spule soll I=0.8 A betragen.

An welche Spannung muß die Spule geschaltet werden?

7. Ein Widerstand ist an einer Spannung von $U=42~\mathrm{V}$ angeschaltet. Die Stromstärke beträgt $I=18~\mathrm{mA}.$

Wie groß ist der Leitwert des Widerstandes?

8. Der Leitwert eines Widerstandes beträgt $G=6~\mu$ S. Der Widerstand wird an eine Spannung von $U=60~\mathrm{V}$ geschaltet.

Wie groß ist die Stromstärke in dem Widerstand?

- 9. Ein Widerstand aus Chromnickel ist mit einem Widerstand aus Kohle hintereinandergeschaltet. Der Chromnickel-Widerstand hat bei $t_1=20^\circ$ C einen Widerstand von $R_{\rm C}=76~\Omega$; der Kohle-Widerstand ist bei $t_1=20^\circ$ C $R_{\rm K}=50~\Omega$ groß. Die angeschaltete Spannung beträgt U=60 V. Infolge Stromdurchgangs erwärmt sich der Chromnickel-Widerstand auf $t_2=90^\circ$ C und der Kohlewiderstand auf $t_2=65^\circ$ C.
 - a) Zeichnen Sie das Schaltbild für die Widerstandsschaltung!
 - b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand bei $t_1 = 20^{\circ}$ C?
 - c) Wie groß sind die Einzelwiderstände $R_{\rm C}$ und $R_{\rm K}$ nach der Erwärmung?
 - d) Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Hintereinanderschaltung nach der Erwärmung?

- e) Wie groß ist die Widerstandsveränderung des Gesamtwiderstandes infolge der Erwärmung?
- f) Welche Stromstärke durchfließt die Widerstände bei der Temperatur $t_1 = 20^{\circ}$ C?
- g) Welche Stromstärke durchfließt die Widerstände nach der Erwärmung?
- 10. Eine Glühlampe hat in eingeschaltetem Zustand einen Widerstand von $R_{\rm t}=1200~\Omega$. Die Temperaturen des Wolframfadens betragen bei ausgeschalteter Glühlampe $t_1=20^{\circ}\,{\rm C}$ und bei eingeschalteter Glühlampe $t_2=2400^{\circ}\,{\rm C}$. Die angeschaltete Spannung ist $U=220~{\rm V}$,
 - a) Wie groß ist die Betriebsstromstärke der Glühlampe?
 - b) Wie hoch ist der Einschaltstromstoß bei der Einschaltung der Glühlampe?
 - c) Um wieviel Prozent übersteigt der Einschaltstromstoß die Betriebsstromstärke?

4. Die Stromverzweigung und die Spannungsaufteilung

Die Stromverzweigung und die Spannungsaufteilung in Stromkreisen werden mit Hilfe der Kirchhoffschen Gesetze ermittelt. Ebenso wie das Ohmsche Gesetz sind auch die Kirchhoffschen Gesetze von überragender Bedeutung für die gesamte Elektrotechnik.

a) Das erste Kirchhoffsche Gesetz

Das erste Kirchhoffsche Gesetz lautet:

"In jedem Stromverzweigungspunkt ist die Summe aller zufließenden und abfließenden Ströme gleich Null."

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Stromstärke	I , I_1 , I_2	[A]


Größengleichungen

Einheitengleichung

$$I - I_1 - I_2 = 0$$
 umgestellt nach I :

$$\boxed{I = I_1 + I_2 \quad [A]}$$

$$\boxed{\Sigma I = 0}$$

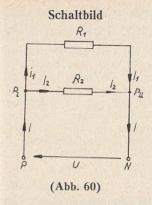

I = Gesamtstrom in A

 I_1 = Teilstrom in A, der durch den Widerstand R_1 fließt

 I_2 — Teilstrom in A, der durch den Widerstand R_2 fließt

P_I = Stromverzweigungspunkt I

P_{II} = Stromverzweigungspunkt II

Beim Aufstellen der Gleichungen für die Stromverzweigung werden die Ströme, die auf den Stromverzweigungspunkt zufließen, mit einem positiven Vorzeichen versehen. Die Ströme, die von dem Stromverzweigungspunkt abfließen, werden mit einem negativen Vorzeichen versehen.

Anmerkung

 $\Sigma = \operatorname{großer}$ griechischer Buchstabe Sigma: "Summe aller"

 $\Sigma I=0$: "Summe aller Ströme in einem Stromverzweigungspunkt gleich Null"

Vergleiche hierzu die Gleichgewichtsbedingungen für Körper (Abschnitt B. I. 3. c).

Übungsbeispiel


Zwei Widerstände sind parallelgeschaltet. Der Gesamtstrom beträgt I=6,4 A, der Teilstrom I_1 beträgt $I_1=4,2$ A (Abb. 61).

Wie groß ist der Teilstrom I_2 ?

Gegeben: $I = 6.4 \text{ A}, I_1 = 4.2 \text{ A}$

Gesucht: I2

Lösung:

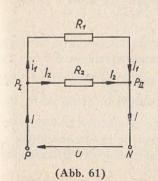

Für Punkt
$$P_1$$
 gilt:
 $+I - I_1 - I_2 = 0$
 $I_2 = I - I_1$
 $I_2 = 6.4 - 4.2$
 $I_2 = 2.2 \text{ A}$

Die Teilstromstärke I_2 beträgt $I_2=2,2$ A.

Wäre die Gleichung nach Punkt P_{II} aufgestellt worden, so hätte dieser Ansatz das gleiche Ergebnis gebracht. Zur Probe werden die Zahlenwerte in die Ausgangsgleichung eingesetzt:

$$P_1: +6.4 -4.2 -2.2 = 0$$

$$P_{II}$$
: $-6.4 + 4.2 + 2.2 = 0$

b) Das zweite Kirchhoffsche Gesetz

Das zweite Kirchhoffsche Gesetz lautet:

"In jedem geschlossenen Stromkreis ist die Summe aller Spannungen gleich Null."

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Spannung	U , U_1 , U_2	[V]

Größengleichungen


Einheitengleichung

$$U - U_1 - U_2 = 0$$
 umgestellt nach U :

$$\boxed{U = U_1 + U_2 \quad [V]} \qquad [V = V + V]$$

$$\Sigma U = 0$$

Schaltbild

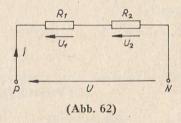

U = treibende Spannung der Spannungsquelle in V

 $U_1 = \text{Spannungsabfall am Widerstand } R_1 \text{ in V}; U_1 = I \cdot R_1$

 $U_2 =$ Spannungsabfall am Widerstand R_2 in V; $U_2 = I \cdot R_2$

Für treibende Spannungen werden die Spannungspfeile in Stromrichtung gezeichnet; für Spannungsabfälle werden die Spannungspfeile der Stromrichtung entgegengesetzt gezeichnet.

Beim Aufstellen der Gleichung für die Spannungsaufteilung im Stromkreis wird der geschlossene Stromkreis einmal in Uhrzeigerrichtung umkreist, z. B. von dem negativen Pol der Spannungsquelle N aus über den Spannungspfeil der treibenden Spannung U und über die Spannungspfeile der Spannungsabfälle U_1 und U_2 hinweg zurück nach dem negativen Pol der Spannungsquelle N. Die Spannungen, deren Spannungspfeile bei der Umkreisung des Stromkreises in Pfeilrichtung übergangen werden, bekommen ein positives Vorzeichen. Die Spannungen, deren Spannungspfeile bei der Umkreisung des Stromkreises gegen die Pfeilrichtung übergangen werden, bekommen ein negatives Vorzeichen. Sind sämtliche Spannungspfeile eines geschlossenen Leitungszuges berücksichtigt worden, wird die Gleichung gleich "Null" gesetzt.

Übungsbeispiel


Zwei Widerstände sind hintereinandergeschaltet. Die treibende Gesamtspannung beträgt U=220 V, der Spannungsabfall am Widerstand R_1 beträgt $U_1=160$ V (Abb. 63).

Wie groß ist der Spannungsabfall U_2 am Widerstand R_2 ?

Gegeben: $U = 220 \text{ V}, U_1 = 160 \text{ V}$

Gesucht: U

Lösung:

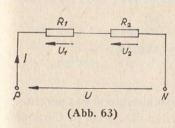

Vom negativen Pol ausgehend:

$$+ U - U_{1} - U_{2} = 0$$

$$U_{2} = U - U_{1}$$

$$U_{2} = 220 - 160$$

$$U_{2} = \underbrace{60 \text{ V}}_{}$$

Die Teilspannung U_2 beträgt $U_2 = 60$ V.

Wäre die Gleichung mit einer Umkreisung des Stromkreises aufgestellt worden, die der Uhrzeigerrichtung entgegengerichtet ist, so hätte dieser Ansatz das gleiche Ergebnis gebracht.

Zur Probe werden die Zahlenwerte in die Ausgangsgleichung eingesetzt:

In Uhrzeigerrichtung: +220 - 160 - 60 = 0

Der Uhrzeigerrichtung entgegengerichtet:

$$+60 + 160 - 220 = 0$$


c) Das Rechnen mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes und der Kirchhoffschen Gesetze

Für das Rechnen mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes und der Kirchhoffschen Gesetze läßt sich keine allgemeingültige Regel aufstellen. Verschiedene Aufgabenstellungen erfordern eine andere Anwendung dieser Gesetze. Die Reihenfolge der Anwendung dieser Gesetze muß daher stets der jeweiligen Aufgabenstellung angepaßt werden.

Das Rechnen mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes und der Kirchhoffschen Gesetze erfordert Übung in der Aufstellung und Umstellung von Gleichungen, wie sie sich aus dem Schaltbild für die Aufgabenstellung ergeben. Bei richtiger Anwendung des Ohmschen Gesetzes und der Kirchhoffschen Gesetze lassen sich von jeder Widerstandsgruppenschaltung die Stromverzweigung und die Spannungsaufteilung errechnen.

Nachstehende Regeln sollen die Anwendung dieser wichtigen Gesetze bei der Berechnung von Widerstandsgruppenschaltungen erleichtern.

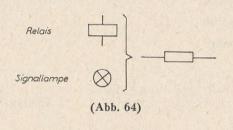1. Zeichnen Sie für jede zu berechnende Widerstandsgruppenschaltung ein Schaltbild, in dem jedes Schaltglied (Relais, Signallampe, Wecker usw.) als Widerstand dargestellt ist (Abb. 64)!




2. Zeichnen Sie das Schaltbild so, daß sämtliche Widerstände waagerecht liegen und legen Sie die Stromrichtung so fest, daß der Strom in Uhrzeigerrichtung durch den Stromkreis fließt!

Eine Übereinstimmung der angenommenen Stromrichtung mit der tatsächlichen Stromrichtung in dem Stromkreis von Plus nach Minus ist dabei nicht erforderlich, weil die Stromrichtung keine Bedeutung für die Größe und Stärke von Teilspannungen und Teilströmen hat.

- 3. Bezeichnen Sie jeden Widerstand und jedes als Widerstand gezeichnetes Schaltglied mit R_1 , R_2 , R_3 usw!
- 4. Bei umfangreicheren Widerstandsgruppenschaltungen werden für die Berechnung des Gesamtwiderstandes ein oder mehrere **Ersatzschaltbilder** gezeichnet. Werden z. B. zwei Widerstände R_1 und R_2 , die hintereinander-

oder parallelgeschaltet sein können, zusammengefaßt, so bekommt der sich daraus ergebende Ersatzwiderstand die Bezeichnung $R_{1,2}$.

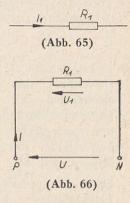5. Tragen Sie in das Schaltbild die Strompfeile ein (Abb. 65)! Mit den Strompfeilen wird die Stromrichtung für die Berechnung der Widerstandsgruppenschaltung festgelegt. Sie werden in schwarzer Farbe auf die Leitungslinie gezeichnet. Durch den Widerstand R₁ fließt der Teilstrom I₁, durch R₂ fließt I₂ usw.



6. Tragen Sie in das Schaltbild die **Span-** nungspfeile ein (Abb. 66)!

Die Spannungspfeile werden in roter Farbe zwischen die Pole der Spannungsquelle und unter die Widerstände gezeichnet. Der Spannungspfeil für die treibende Spannung wird in Stromrichtung gezeichnet; die Spannungspfeile für die Spannungsabfälle an den Widerständen werden der Stromrichtung entgegengerichtet gezeichnet. Die treibende Spannung der Spannungsquelle wird mit U bezeichnet; der Spannungsabfall am Widerstand R_1 mit U_1 , am Widerstand R_2 mit U_2 usw.

7. Prüfen Sie nach dem mit Strom- und Spannungspfeilen versehenen Schaltbild, welche gesuchte Größe dieser Widerstandsgruppenschaltung mit den gegebenen Werten errechnet werden kann!


Die für die Berechnung verwendeten Gleichungen dürfen nur eine unbekannte Größe enthalten, weil sie sonst nicht lösbar sind.

8. Für die Berechnung des **Gesamtwiderstandes** vgl. die Gleichungen des Abschnittes C. I. 2.

Für die Berechnung des Gesamtstromes, der Teilströme und der Teilspannungen siehe die Gleichungen der Abschnitte C. I. 3. und C. I. 4.

 Für die Berechnung der Teilströme sind die Stromverzweigungspunkte mit P_L, P_{II} usw. zu bezeichnen (Abb. 67).

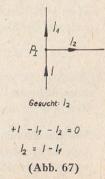
Die Teilströme, die auf den Stromverzweigungspunkt zufließen, bekommen ein positives Vorzei-



chen; die Teilströme, die von dem Stromverzweigungspunkt abfließen, bekommen ein negatives Vorzeichen. Sind sämtliche Teilströme mit einem Vorzeichen versehen, so wird die Gleichung gleich Null gesetzt und nach der gesuchten Größe umgestellt.

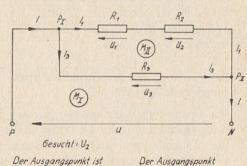10. Bezeichnen Sie für die Berechnung der Teilspannungen den geschlossenen Stromkreis und in sich geschlossene Leitungszüge mit M_I, M_{II} usw. (Abb. 68)!

> Da in sich geschlossene Leitungszüge keine Spannungsquelle enthalten, werden auch als "Masche" bezeichnet. Für das Aufstellen der Gleichung werden der geschlossene Stromkreis bzw. die geschlossenen Leitungszüge einmal in Uhrzeigerrichtung umkreist. Die Spannungen, die bei der Umkreisung in Pfeilrichtung überstrichen



der Minuspol N:

Der Ausgangspunkt ist Pπ:

$$(M_{\overline{I}}) + U - U_1 - U_2 = 0$$

$$U_2 = U - U_4$$

$$M_{II}$$
 + $U_3 - U_1 - U_2 = 0$
 $U_2 = U_3 - U_1$

(Abb. 68)

werden, bekommen ein positives Vorzeichen; die Spannungen, die der Pfeilrichtung entgegengerichtet überstrichen werden, bekommen ein negatives Vorzeichen. Sind bei einer Umkreisung sämtliche Spannungen mit Vorzeichen versehen, so ist die Gleichung gleich Null zu setzen und die so erhaltene Gleichung nach der gesuchten Größe umzustellen.

11. Machen Sie am Schluß einer jeden Rechnung die Rechenprobe! Bei umfangreicheren Widerstandsgruppenschaltungen ist es zweckmäßig, während der Berechnung auch Zwischenwerte nachzuprüfen.


Für die Rechenproben werden die Stromverzweigungspunkte und geschlossene Leitungszüge benutzt, die für die Berechnung der Strom- und Spannungswerte nicht verwendet worden sind.

Übungsbeispiel 1

Von nebenstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen (Abb. 69):

$$R_1 = 4 \Omega$$
, $R_2 = 6 \Omega$, $R_3 = 15 \Omega$, $R_4 = 20 \Omega$, $R_5 = 10 \Omega$; $U = 50 \text{ V}$.

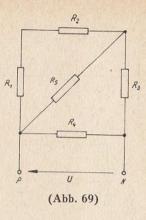- a) Wie groß ist der Gesamtwiderstand R?
- b) Wie groß ist der Gesamtstrom I?
- c) Wie groß sind die Teilströme I_1 , I_3 , I_4 und I_5 ?
- d) Wie groß sind die Teilspannungen U_1 , U_2 , U_3 , U_4 , U_5 ?



Gegeben:

$$R_1 = 4 \Omega$$
, $R_2 = 6 \Omega$, $R_3 = 15 \Omega$, $R_4 = 20 \Omega$,


$$R_5 = 10 \ \Omega, \ U = 50 \ V$$

Gesucht:


$$R, I, I_1, I_3, I_4, I_5, U_1, U_2, U_3, U_4, U_5$$

Lösung:

Schaltbild

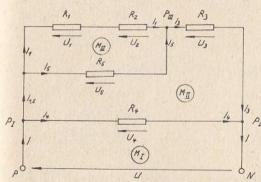

Ersatzschaltbilder

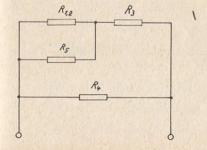

$$R_{1,2} = R_1 + R_2$$

$$R_{1,2} = 4 + 6$$

$$R_{1,2} = \underline{10 \Omega}$$

$$R_{1,2,5} = \frac{R_{1,2} \cdot R_5}{R_{1,2} + R_5}$$

$$R_{1,2,5} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10}$$

$$R_{1,2,5} = \underline{5 \Omega}$$


$$R_{1,2,3,5} = R_{1,2,5} + R_3$$

$$R_{1,2,3,5} = 5 + 15$$

$$R = \frac{20 \cdot 20}{20 + 20}$$

$$R = \underline{\underline{10 \ \Omega}}$$


 $R_{1,2,3,5} = 20 \ \Omega$

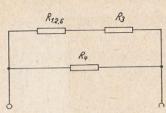

$$I = \frac{U}{R}$$

$$I = \frac{50}{10}$$

$$I = 5 \text{ A}$$

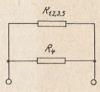

$$M_{I}: + U - U_{4} = 0$$

$$U_{4} = U$$

$$U_{4} = 50 \text{ V}$$

$$I_4 = \frac{U_4}{R_4}$$

$$I_4 = \frac{50}{20}$$

$$P_{II}$$
: + I_4 + I_3 - I_5 = 0
$$I_3 = I - I_4$$

$$I_3 = 5 - 2.5$$

$$I_3 = 2.5 \text{ A}$$

$$I_4 = \underline{\underline{2,5 \text{ A}}}$$

$$M_{II}$$
: $+ U - U_5 - U_3 = 0$
 $U_5 = U - U_3$
 $U_5 = 50 - 37.5$
 $U_5 = 12.5 \text{ V}$

$$U_3 = I_3 \cdot R_3$$

 $U_3 = 2.5 \cdot 15$
 $U_3 = 37.5 \text{ V}$

$$I_{5} = \frac{U_{5}}{R_{5}}$$
 P_{III} : + I_{1} — I_{3} + I_{5} = 0

 $I_{5} = \frac{12.5}{10}$
 $I_{1} = I_{3} - I_{5}$
 $I_{1} = 2.5 - 1.25$
 $I_{1} = 1.25 \text{ A}$

$$U_1 = I_1 \cdot R_1$$
 $U_2 = I_1 \cdot R_2$ $U_1 = 1,25 \cdot 4$ $U_2 = 1,25 \cdot 6$ $U_1 = \underbrace{5 \text{ V}}_{-78 \text{ --}}$

Rechenprobe:

$$P_{I}$$
: $+I - I_4 - I_{1,5} = 0$

$$I_{1,5} = I_1 + I_5$$

$$I_{1,5} = 1,25 + 1,25$$


$$I_{1,5} = 2,5 \text{ A}$$

$$+5 - 2,5 - 2,5 = 0$$

$$M_{III}$$
: $+U_5 - U_1 - U_2 = 0$

$$+12,5 - 5 - 7,5 = 0$$

Strom- und Spannungsaufteilung:

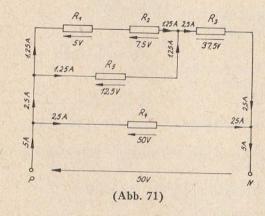



Prüfen Sie bei jedem Stromverzweigungspunkt und bei jedem geschlossenen Leitungszug bzw. Stromkreis nach, ob überall die Summe aller Ströme gleich Null ist bzw. die Summe aller Spannungen gleich Null ist. (Abb. 71)

d) Aufgaben

- 1. In einer Alarmanlage sind 5 Wecker hintereinandergeschaltet. Jeder Wecker hat einen Widerstand von $R=4.5~\Omega$. Die zum Betrieb benötigte Stromstärke beträgt $I=0.2~\mathrm{A}$.
 - a) Zeichnen Sie für die Alarmanlage den Stromlaufplan und das Schaltbild!
 - b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand?
 - c) Wie groß sind die Teilspannungen an jedem Wecker?
 - d) Wie groß ist die Gesamtspannung?


- 2. Die 5 Glühlampen eines Kronleuchters sind parallelgeschaltet. Der Betriebswiderstand jeder Glühlampe beträgt $R=315~\Omega$. Die angeschaltete Spannung ist U = 220 V.
 - a) Zeichnen Sie für den Kronleuchter den Stromlaufplan und das Schaltbild!
 - b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand des eingeschalteten Kronleuch-
 - c) Welche Stromstärke fließt durch jede Glühlampe?
 - d) Welche Gesamtstromstärke fließt in der Zuleitung?
- 3. Von nebenstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen: $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega, R_3 = 12 \Omega, R_4 = 4 \Omega,$ U = 24 V (Abb. 72).
 - a) Zeichnen Sie das Schaltbild mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen!
 - b) Zeichnen Sie die Ersatzschaltbilder für die Berechnung des Gesamtwiderstandes!
 - c) Wie groß ist der Gesamtwiderstand?
 - d) Wie groß sind der Gesamtstrom I und die Teilströme I_1 , I_2 , I_3 und I_4 ?
 - e) Wie groß sind die Teilspannungen U_1 , U_3 und U_4 ?
 - f) Machen Sie die Rechenprobe!
- 4. Von nebenstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen: $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 12 \ \Omega, \ R_3 = 3 \ \Omega, \ R_4 = 6 \ \Omega,$ U = 24 V (Abb. 73).
 - a) Zeichnen Sie das Schaltbild mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen!
 - b) Zeichnen Sie die Ersatzschaltbilder für die Berechnung des Gesamtwiderstandes!
 - c) Wie groß ist der Gesamtwiderstand?

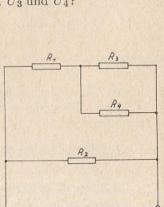

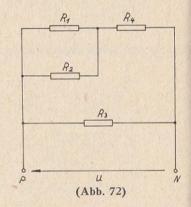


(Abb. 73)

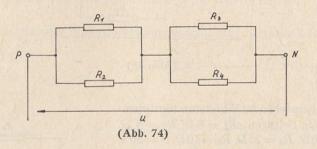- d) Wie groß sind der Gesamtstrom I und die Teilströme I_1 , I_2 , I_3 und I_4 ?
- e) Wie groß sind die Teilspannungen U_1 , U_3 und U_4 ?
- 5. Von nachstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen: $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$, $R_3 = 4 \Omega$, $R_4 = 12 \Omega$, U = 20 V (Abb. 74).
 - a) Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen!
 - b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand?
 - c) Wie groß sind der Gesamtstrom I und die Teilströme I_1 , I_2 , I_3 und
 - d) Wie groß sind die Teilspannungen U_1 und U_3 ?
 - e) Machen Sie die Rechenprobe!




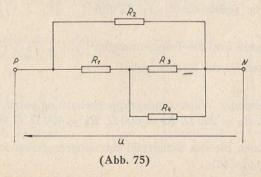- 6. Von nachstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen: $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 12 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 4 \Omega$, U = 10 V (Abb. 75).
 - a) Wie groß ist der Gesamtwiderstand R?
 - b) Wie groß sind der Gesamtstrom I und die Teilströme I_1 , I_2 , I_3 und I_4 ?
 - c) Wie groß sind die Teilspannungen U_1 und U_3 ?
 - d) Machen Sie die Rechenprobe!




— 80 **—**

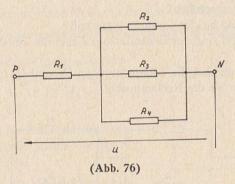
- 7. Von nachstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen: $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 12 \Omega$, U = 30 V (Abb. 76).
 - a) Wie groß ist der Gesamtwiderstand R?
 - b) Wie groß sind der Gesamtstrom I und die Teilströme I_2 , I_3 und I_4 ?
 - c) Wie groß sind die Teilspannungen U_1 und U_2 ?



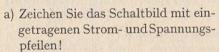
8. Von nebenstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen: $R_1 = 6 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 20 \Omega$, $R_4 = 25 \Omega$, $R_5 = 10 \Omega$, U = 50 V(Abb. 77).



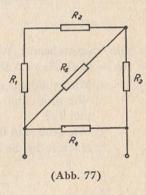- b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand R?
- c) Wie groß sind der Gesamtstrom I und die Teilströme I_1 , I_2 , I_4 und I_5 ?



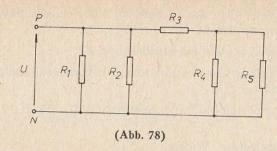- d) Wie groß sind die Teilspannungen U_1 , U_2 , U_3 , U_4 und U_5 ?
- e) Machen Sie die Rechenprobe!
- 9. Von nachstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen: $R_1 = 350 \, \Omega$, $R_2 = 500 \,\Omega$, $R_3 = 260 \,\Omega$, $R_4 = 600 \,\Omega$, $R_5 = 400 \,\Omega$, $U = 42 \,\mathrm{V}$ (Abb. 78).
 - a) Zeichnen Sie das Schaltbild mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen!



- b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand R?
- c) Wie groß sind der Gesamtstrom I und die Teilströme I_2 , I_3 , I_4 und I_5 ?
- d) Wie groß sind die Teilspannungen U_1 , U_2 , U_3 und U_4 ?
- 10. Von nebenstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen (Abb. 79):

$$R_1 = 75 \Omega,$$


$$R_2 = 300 \Omega,$$

 $R_3 = 160 \Omega$

 $R_4 = 600 \Omega$

 $R_5 = 400 \Omega$

U = 60 V

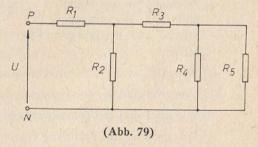


- a) Zeichnen Sie das Schaltbild mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen!
- b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand R?
- c) Wie groß sind der Gesamtstrom I und die Teilströme I_1 , I_2 , I_3 , I_4 und I_5 ?
- d) Wie groß sind die Teilspannungen U_3 und U_4 ?
- 11. Von nebenstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen (Abb. 80):

$$R_1 = 80 \Omega$$
, $R_2 = 5 \Omega$,

$$R_3 = 4 \Omega, R_4 = 10 \Omega,$$

$$R_5 = 6 \Omega, R_6 = 26 \Omega;$$

$$U = 220 \text{ V}.$$

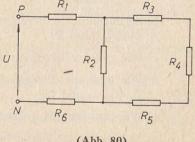

(Abb. 80)

a) Zeichnen Sie das Schaltbild mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen!

b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand R?

c) Wie groß ist der Gesamtstrom I und wie groß sind die Teilströme I_2 und I_3 ?

d) Wie groß sind die Teilspannungen U_1 , U_2 , U_3 , U_4 , U_5 und U_6 ?


12. Von nebenstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen (Abb. 81):

$$R_1 = 6 \Omega, R_2 = 12 \Omega,$$

 $R_3 = 24 \Omega, R_4 = 48 \Omega;$

$$U = 220 \text{ V}.$$

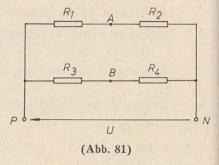a) Zeichnen Sie das Schaltbild mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen!



b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand R?

c) Wie groß sind der Gesamtstrom I und die Teilströme I1 und I3?

d) Wie groß sind die Teilspannungen U_1 , U_2 , U_3 und U_4 ?

e) Wie groß ist die Spannung U_{AB} zwischen den Punkten A und B?

13. Von nachstehender Widerstandsgruppenschaltung betragen (Abb. 82):

$$R_1 = 5 \Omega$$
, $R_2 = 6 \Omega$, $R_3 = 4 \Omega$, $R_4 = 12 \Omega$, $R_5 = 2 \Omega$, $R_6 = 7 \Omega$, $R_7 = 3 \Omega$, $R_8 = 13 \Omega$, $R_9 = 9 \Omega$; $U = 60 \text{ V}$.

a) Zeichnen Sie das Schaltbild mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen!


b) Zeichnen Sie die Ersatzschaltbilder für die Berechnung des Gesamtwiderstandes R!

c) Wie groß ist der Gesamtwiderstand R?


d) Wie groß sind der Gesamtstrom I und die Teilströme I_2 , I_3 , I_4 , I_x , I_y , I_5 und I_6 ?

e) Wie groß sind die Teilspannungen U_1 , U_2 , U_5 , U_6 , U_7 , U_8 und U_9 ?

f) Machen Sie die Rechenprobe!

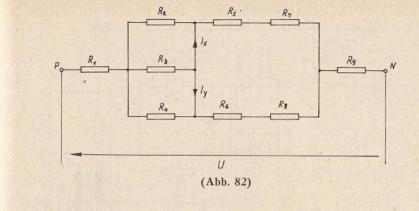

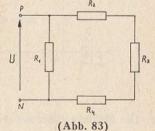14. Vier gleich große Widerstände sind in nebenstehender Schaltung geschaltet. Die angeschaltete Spannung beträgt $U=30~\mathrm{V}$; die Stromstärke ist $I=6~\mathrm{A}$ (Abb. 83).



a) Wie groß ist der Gesamtwiderstand?

b) Wie groß sind die Einzelwiderstände R_1 , R_2 , R_3 und R_4 ?

c) Wie groß sind die Teilströme I_1 und I_2 ?

d) Wie groß sind die Teilspannungen U_2 , U_3 und U_4 ?

15. Es soll der Gesamtwiderstand eines Hauptanschlusses mit angeschaltetem Tischapparat W 48 berechnet werden (Abb. 84).

Der Widerstand des Speiserelais beträgt je Sprechader 500 Ω , der Leitungswiderstand für die Hin- und Rückleitung beträgt $R_{\rm L}=950~\Omega$, der Weckerwiderstand Rw = 600 Ω , und der Mikrofonwiderstand ist 110 Ω . Die angeschaltete Spannung beträgt $U=60~{\rm V}$.

a) Zeichnen Sie für die nachstehende Schaltung des Tischapparats W 48 das Schaltbild mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen!


b) Wie groß ist der Gesamtwiderstand des Hauptanschlusses?

c) Wie groß sind der Gesamtstrom und die Teilströme im Tischapparat W $48\,?$

d) Wie groß sind die Teilspannungen im Tischapparat W 48?

e) Machen Sie für jeden Stromverzweigungspunkt die Rechenprobe!

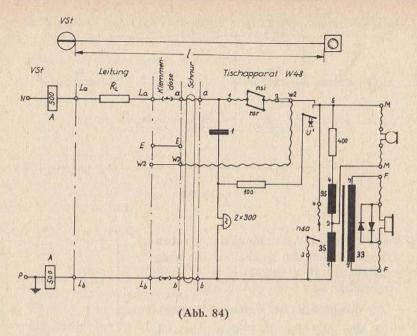f) Machen Sie für jeden geschlossenen Stromkreis und für jeden geschlossenen Leitungszug die Rechenprobe!



e) Die Meßbereichserweiterung

Strommesser werden in den Stromkreis geschaltet und Spannungsmesser werden an den Stromkreis geschaltet. Für die Meßbereichserweiterung eines Strommessers wird dem Meßgerät ein Nebenwiderstand parallelgeschaltet. Für die Meßbereichserweiterung eines Spannungsmessers wird zu dem Meßgerät ein Vorwiderstand in Reihe geschaltet.


Die Strommessung

Für die Berechnung von Nebenwiderständen für Strommesser gilt:

Bei Parallelschaltung von Widerständen sind die Teilströme umgekehrt verhältnisgleich den Widerständen.

Begriffe	Formelzeichen	Einheite
Gesamtstrom	I	[A]
Teilströme	I_1 , I_2	[A]
Einzelwiderstände	R_1 , R_2	$[\Omega]$
Größengleichung	Einheit	engleichung
$\frac{I_1}{I_0} = \frac{R_2}{R_1}$	$\frac{A}{A}$	$=\frac{\Omega}{\Omega}$

Schaltbild

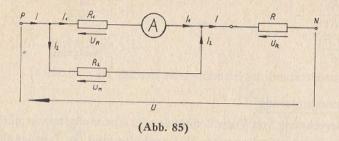

 $R = Verbraucherwiderstand in \Omega$

 $R_1 = \text{innerer Widerstand des Strommessers in } \Omega$

 R_2 = Nebenwiderstand des Strommessers in Ω

I₁ = Teilstrom bei Vollausschlag des Strommessers in A

 I_2 = Teilstrom des Nebenwiderstandes in A I = Gesamtstrom des Stromkreises in A

 $U_{\rm A} =$ Spannungsabfall am Strommesser in V

 $U_{\rm R}$ = Spannungsabfall am Verbraucherwiderstand in V

U = angeschaltete Spannung in V


Übungsbeispiel

Ein Strommesser hat einen inneren Widerstand von $R_1 = 5 \Omega$. Der Meßbereich des Strommessers soll von 1,5 A auf 25 A erweitert werden (Abb. 86). Wie groß muß der Nebenwiderstand R_2 sein?

Gegeben: $R_1 = 5 \Omega$, $I_1 = 1.5 A$, I = 25 A

Gesucht: R₂

Lösung:

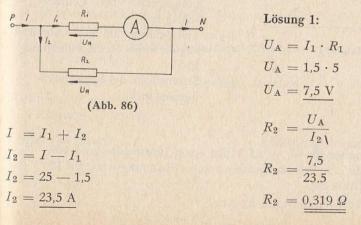

Lösung 2:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$
 $R_2 = \frac{I_1 \cdot I_2}{I_2}$
 $R_2 = \frac{I_1 \cdot R_1}{I_2}$
 $R_2 = \underbrace{0.319 \ \Omega}_{0.2}$

Der Nebenwiderstand des Strommessers beträgt $R_2 = 0.319 \ \Omega$.

Die Spannungsmessung

Für die Berechnung von Vorwiderständen für Spannungsmesser gilt:

Bei Hintereinanderschaltung von Widerständen sind die Teilspannungen verhältnisgleich den Widerständen.

Begriffe	Formelzeichen	Einheiten
Gesamtspannung	U	[V]
Teilspannung	U_1,U_2	[V]
Einzelwiderstand	R_1 , R_2	$[\Omega]$


Größengleichung

U_1	R_1
$\overline{U_2}$	R_2

Einheitengleichung

$$\left[\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{V}} = \frac{\Omega}{\Omega}\right]$$

Schaltbild

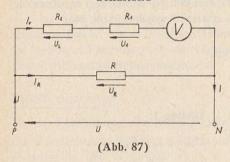

 $R = Verbraucherwiderstand in \Omega$

 $R_1 = \text{innerer Widerstand des}$ Spannungsmessers in Ω

 $R_2 = Vorwiderstand$ des Spannungsmessers in Ω

 $U_1 =$ Teilspannung am Spannungsmesser bei Vollausschlag in V

 $U_2 =$ Teilspannung am Vorwiderstand

U =angeschaltete Gesamtspannung in V

 $I_{\rm V} = {
m Stromstärke}$ des Spannungsmessers in A


Übungsbeispiel

Ein Spannungsmesser für $U_1=25~{\rm V}$ hat einen Innenwiderstand von $R_1=14\,500~\Omega$. Mit dem Spannungsmesser sollen Spannungswerte bis 150 V gemessen werden (Abb. 88).

Wie groß muß der Vorwiderstand R2 sein?

Gesucht: R₂

Lösung:

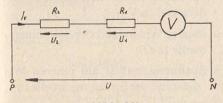

Lösung 1:

$$I_{\rm V} = \frac{U_1}{R_1}$$

$$I_{\rm V} = \frac{25}{14500}$$

$$I_{\rm V} = 0.001724 \, {\rm A}$$

$$U = U_1 + U_2$$

 $U_2 = U - U_1$
 $U_2 = 150 - 25$
 $U_3 = 125 \text{ W}$

$$R_2 = \frac{U_2}{I_V}$$

$$R_2 = \frac{125}{0.001724}$$

$$U_2 = \underline{125 \text{ V}}$$

$$R_2 = \underline{72500 \ \Omega}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$R_2 = \frac{R_1 \cdot U_2}{U_1}$$

$$R_2 = \frac{14500 \cdot 125}{25}$$

$$R_2 = 72500 \Omega$$

Der Vorwiderstand des Spannungsmessers beträgt $R_2 = 72\,500~\Omega$.

f) Die elektromotorische Kraft und die Klemmenspannung

Die elektromotorische Kraft ist der Spannungsdruck, der den Strom durch den gesamten Stromkreis treibt.

Die Klemmenspannung ist der Spannungsdruck, der den Strom durch den äußeren Stromkreis treibt.

Formelzeichen	Einheiter
E	[V]
U	[V]
	Formelzeichen E U

Größengleichungen


$$E = U + U_{i} [V]$$

$$E = U + I \cdot R_{i} [V]$$

Einheitengleichungen

$$[V = V + V]$$

$$[V = V + A \cdot \Omega]$$

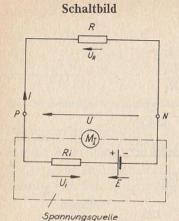

(Abb. 89)

 $R = \text{\"{a}uBerer Widerstand in } \Omega$

 $U_{\rm R} =$ Spannungsabfall am äußeren Widerstand in V

 $R_{
m i}={
m innerer}$ Widerstand der Spannungsquelle in Ω

 $U_{i} =$ Spannungsverlust am inneren Widerstand der Spannungsquelle in V

E = Elektromotorische Kraft in V

U = Klemmenspannung in V

Nach dem Kirchhoffschen Gesetz II gilt:

$$\begin{aligned} \mathbf{M_{I}:} + E - U_{\mathbf{i}} - & U = 0 \\ E = U + U_{\mathbf{i}} \left[\mathbf{V} \right] \\ U_{\mathbf{i}} = I \cdot R_{\mathbf{i}} \left[\mathbf{V} \right] \end{aligned}$$

Übungsbeispiel

Eine Batterie hat eine Klemmenspannung von U=218 V bei einer Strombelastung von I=40 A. Der innere Widerstand der Batterie beträgt $R_{\rm i}=0.05~\Omega$.

Wie groß ist die Elektromotorische Kraft der Batterie?

Gegeben: $U = 218 \text{ V}, I = 40 \text{ A}, R_i = 0.05 \Omega$

Gesucht: E

Lösung:
$$E = U + I \cdot R_i$$

 $E = 218 + 40 \cdot 0,05$
 $E = 218 + 2$
 $E = 220 \text{ V}$

Die EMK der Batterie beträgt E = 220 V.

g) Der Spannungsverlust auf Leitungen

Der Spannungsverlust auf Leitungen ist das Produkt aus Stromstärke mal Leitungswiderstand.

Begriff

Spannungsverlust

Formelzeichen Uv

Einheit

[V]


Größengleichung

$$U_{\mathrm{v}} = I \cdot R_{\mathrm{L}} [\mathrm{V}]$$

Einheitengleichung

$$[V = A \cdot \Omega]$$

Schaltbild

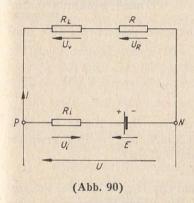

 $R_{\rm L} = {\rm Leitungswiderstand~in}~\Omega$

 $R = Verbraucherwiderstand in \Omega$

 $R_{
m i}={
m innerer}$ Widerstand der Spannungsquelle in Ω

I = Stromstärke in A

 $U_{\rm V} = {
m Spannungsverlust}$ am Leitungswiderstand in V

 U_{i} = Spannungsverlust am inneren Widerstand der Spannungsquelle in V

 $U_{\rm R} =$ Spannungsabfall am Verbraucherwiderstand in V

E = Elektromotorische Kraft in V

U = Klemmenspannung in V

Übungsbeispiel

Für die Stromversorgung einer Vermittlungsstelle beträgt die Leitungslänge $l=2\times85$ m; die Strombelastung während der Hauptverkehrszeit ist I=150 A.


Die Klemmenspannung des Gleichrichters beträgt bei dieser Strombelastung $U=64~\rm{V}$. Der Spannungsverlust auf der Leitung darf 2 v.H. der Klemmenspannung nicht überschreiten (Abb. 91).

- a) Wie groß ist der Leitungswiderstand $R_{\rm L}$?
- b) Welcher Kupferquerschnitt ist zu verlegen?

Gegeben:
$$l = 2 \times 85 \text{ m}, I = 150 \text{ A}, U = 64 \text{ V}, p = 2 \text{ v.H.},$$

 $arrho = 0.018 \, rac{arOmega \cdot ext{mm}^2}{ ext{m}}$ Gesucht: $R_{ ext{Lu}} \, A$

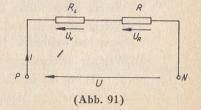Lösung:
$$U_{v} = U \cdot p$$
 $U_{v} = 64 \cdot 0.02$
 $U_{v} = 1.28 \text{ V}$



$$R_{\rm L} = \frac{U_{
m v}}{I}$$
 $R_{\rm L} = \frac{l \cdot \varrho}{A}$ $R_{\rm L} = \frac{1,28}{150}$ $A = \frac{l \cdot \varrho}{R_{\rm L}}$ $R_{\rm L} = 0,00853 \, \Omega$ $A = \frac{2 \cdot 85 \cdot 0,018}{0,00853}$ $A = 359 \, {\rm mm}^2$; gewählt 400 mm²

Für die Stromversorgungsleitung ist Flachkupfer von $A=400~{\rm mm^2}$ (Flach-Cu 2 \times 40 \times 5) zu verlegen.

h) Aufgaben

- 1. Ein Strommesser hat einen Innenwiderstand von $R_1=100~\Omega$. Der Meßbereich des Strommessers soll von $I_1=1,5~\text{mA}$ auf I=10~A erweitert werden. Wie groß muß der Nebenwiderstand R_2 sein?
- 2. Ein Strommesser hat einen Innenwiderstand von $R_1=0.1\,\Omega$. Bei Vollausschlag zeigt der Strommesser 150 mA an. Mit diesem Strommesser sollen Stromstärken bis zu 7,5 A gemessen werden.

Wie groß muß der Nebenwiderstand des Strommessers sein?

3. Ein Strommesser hat einen Innenwiderstand von $R_1=8~\Omega$. Der Meßbereich des Strommessers soll von $I_1=0,20~\mathrm{A}$ auf $I=60~\mathrm{A}$ erweitert werden.

Wie groß muß der Nebenwiderstand R2 sein?

- 4. Ein Strommesser mit einer 150-teiligen Skala hat einen Innenwiderstand von $R_1=1$ Ω . Bei Vollausschlag fließen durch das Meßgerät $I_1=0,15$ A. Diesem Strommesser wird ein Nebenwiderstand von $R_2=0,0101$ Ω parallelgeschaltet.
 - a) Welche Spannung liegt an den Klemmen des Meßgeräts?
 - b) Welche Stromstärke fließt durch den Nebenwiderstand?
 - c) Welche Stromstärke läßt sich mit dem Strommesser nach der Meßbereichserweiterung höchstens messen?
 - d) Welcher Stromstärke entspricht ein Skalenteil
 - (1) vor der Meßbereichserweiterung und
 - (2) nach der Meßbereichserweiterung?

5. Ein Spannungsmesser für $U_1=25$ V hat einen Innenwiderstand von $R_1=18$ k Ω . Mit dem Spannungsmesser sollen Spannungen bis zu 220 V gemessen werden.

Wie groß muß der Vorwiderstand des Spannungsmessers sein?

6. Ein Spannungsmesser hat einen Innenwiderstand von $R_1 = 10 \text{ k} \Omega$. Der Meßbereich des Spannungsmessers ist von 0 bis 75 V. Mit diesem Spannungsmesser sollen Spannungen bis zu U = 300 V gemessen werden.

Wie groß muß der Vorwiderstand des Spannungsmessers sein?

7. Ein Spannungsmesser für $U_1=120$ V hat einen Innenwiderstand von $R_1=20$ k Ω . Das Meßgerät soll für Spannungsmessungen bis zu U=600 V verwendet werden.

Wie groß muß der Vorwiderstand R2 sein?

- 8. Ein Drehspul-Spannungsmesser für $U_1=5$ V hat einen Innenwiderstand von $R=1000~\Omega$. Die Meßskala ist in 50 Teile eingeteilt.
 - a) Welcher Widerstand ist dem Meßgerät jeweils vorzuschalten, wenn es für Spannungsmessungen bis zu 75 V, 120 V und 250 V verwendet werden soll?
 - b) Welcher Spannung entspricht bei dem jeweiligen Meßbereich ein Skalenteil?
- 9. Eine Batterie hat eine EMK von E=100 V, der innere Widerstand der Batterie beträgt $R_1=0.8$ Ω . Die Batterie wird mit einer Stromstärke von I=10 A belastet.

Wie groß ist die Klemmenspannung U?

10. Eine Batterie hat eine Klemmenspannung von U=218 V. Die Strombelastung beträgt I=40 A und der innere Widerstand der Batterie $R_i=0.05$ Ω .

Wie groß ist die EMK der Batterie?

11. Eine Batterie hat eine EMK von E=64 V und einen inneren Widerstand von $R_i=0.09$ Ω . Bei einer bestimmten Strombelastung beträgt die Klemmenspannung U=62 V.

Mit welcher Stromstärke wird die Batterie belastet?

12. Eine Batterie hat eine EMK von E=24 V und einen inneren Widerstand von $R_{\rm i}=0.8~\Omega.$

Wie groß ist die Kurzschlußstromstärke der Batterie?

- 13. Eine Batterie mit der EMK von E=48 V wird mit einer Stromstärke von I=4,5 A belastet. Dabei beträgt die Klemmenspannung U=46,5 V. Wie groß ist der innere Widerstand der Batterie?
- 14. Mit zwei Trockenelementen von je $R_1=0.8~\Omega$ soll ein Signalapparat betätigt werden. Der Widerstand des Signalapparats beträgt $R=0.5~\Omega$. Die EMK der Trockenelemente ist $E_1=E_2=1.5~\mathrm{V}$. Der Leitungswiderstand für Hin- und Rückleitung beträgt $R_\mathrm{L}=0.1~\Omega$. Die Trockenelemente sollen hintereinandergeschaltet und parallelgeschaltet

werden.

- a) Zeichnen Sie das Schaltbild für die Hintereinanderschaltung der Trockenelemente mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen!
- b) Wie groß ist die Klemmenspannung bei Hintereinanderschaltung der Trockenelemente?
- c) Zeichnen Sie das Schaltbild für die Parallelschaltung der Trockenelemente mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen!
- d) Wie groß ist die Klemmenspannung bei Parallelschaltung der Trockenelemente?
- 15. Mit Hilfe von drei Trockenelementen soll eine Batterie aufgebaut werden. Die EMK eines jeden Trockenelements beträgt $E_1=E_2=E_3=1,5$ V; der innere Widerstand eines jeden Trockenelements beträgt $R_{i1}=R_{i2}=R_{i3}=0,75$ Ω . In dem Stromkreis sind der Verbraucherwiderstand von R=1,2 Ω und der Leitungswiderstand von $R_{\rm L}=0,3$ Ω geschaltet.
 - a) Zeichnen Sie für den Stromkreis das Schaltbild mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen
 - (1) bei Hintereinanderschaltung der Trockenelemente,
 - (2) bei Parallelschaltung der Trockenelemente!
 - b) Wie groß sind EMK, innerer Widerstand, Stromstärke und Klemmenspannung bei Hintereinanderschaltung der Trockenelemente?
 - c) Wie groß sind EMK, innerer Widerstand, Stromstärke und Klemmenspannung bei Parallelschaltung der Trockenelemente?
- 16. Von einer Spannungsquelle betragen E=64 V und $R_i=0.4$ Ω . Der Leitungswiderstand ist $R_{\rm L}=0.8$ Ω .

 Der Verbraucherwiderstand im Stromkreis beträgt R=18 Ω . In diesem Stromkreis sollen mit Hilfe von Strom- und Spannungsmessern Stromstärke im Verbraucherwiderstand und Verbraucherspannung gemessen

werden. Der Innenwiderstand des verwendeten Strommessers beträgt $R_{\rm A}=0.8~\Omega$; der Innenwiderstand des verwendeten Spannungsmessers beträgt $R_{\rm V}=1400~\Omega$.

- a) Zeichnen Sie für den Stromkreis mit angeschalteten Meßgeräten das Schaltbild mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen!
- b) Wie groß sind ohne Anschaltung der Meßgeräte Stromstärke I, Klemmenspannung U, Spannungsverlust auf der Leitung $U_{\mathbf{v}}$ und am inneren Widerstand der Batterie $U_{\mathbf{i}}$, Verbraucherspannung $U_{\mathbf{R}}$?
- c) Wie groß sind mit Anschaltung der Meßgeräte Stromstärke I, Klemmenspannung U, Spannungsverlust auf der Leitung Uv und am inneren Widerstand der Batterie $U_{\mathbf{i}}$, Verbraucherspannung $U_{\mathbf{R}}$, Verbraucherstromstärke $I_{\mathbf{R}}$ und Teilstromstärke für den Spannungsmesser $I_{\mathbf{V}}$?
- d) Wie groß sind in dem Stromkreis die Strom- und Spannungsabweichungen, die durch die Anschaltung der Meßgeräte entstehen in v.H.-Sätzen?
- 17. Mit einer Kupferleitung von $l=2\times 35$ m soll eine Stromstärke von I=35 A übertragen werden. Der Spannungsverlust auf der Leitung darf $U_{\mathbf{v}}=2$ V nicht übersteigen. Welcher Querschnitt ist zu verlegen?
- 18. Die Stromzuführungsleitung einer Wählvermittlungsstelle ist $l=2\times 65\,\mathrm{m}$ lang. Die Strombelastung während der Hauptverkehrszeit beträgt $I=240\,\mathrm{A}$. Der Spannungsverlust auf der Leitung darf $U_{\mathrm{v}}=2\,\mathrm{V}$ nicht überschreiten.
 - a) Wie groß muß der Mindestquerschnitt der Stromzuführung sein?
 - b) Welcher Kupfer-Querschnitt (Flachkupfer) ist zu verlegen?
 - c) Wie groß ist der Spannungsverlust auf der Stromzuführungsleitung bei dem gewahlten Querschnitt?
- 19. Eine Aluminium-Leitung soll mit I=26 A bei einer Betriebsspannung von U=220 V belastet werden.

Der Länge der Leitung beträgt $l=2\times 120$ m. Der Spannungsverlust darf höchstens 3 v.H. der Betriebsspannung betragen.

Welcher Aluminium-Querschnitt ist zu verlegen?

20. Eine 2×70 m lange Kupfer-Leitung soll mit einer Stromstärke von I=35 A belastet werden. Bei einer Betriebsspannung von U=220 V darf der Spannungsverlust 2. v. H. nicht überschreiten.

- a) Welcher Mindestquerschnitt ist erforderlich?
- b) Welcher Ouerschnitt ist zu wählen?
- c) Wie groß ist der Spannungsverlust in v.H.-Satz bei dem gewählten Ouerschnitt?
- 21. Eine Anschlußleitung aus Kupfer ist $l=2\times 55\,\mathrm{m}$ lang und der Querschnitt beträgt A=16 mm². Durch die Leitung fließt eine Stromstärke von I=85 A. Am Ende der Leitung wird eine Verbraucherspannung von U = 210 V gemessen.
 - a) Wie groß ist der Widerstand der Leitung?
 - b) Wie groß ist die Netzspannung an der Anschlußstelle?
 - c) Wie groß ist der Spannungsabfall auf der Leitung im v.H.-Satz der Netzspannung?
- 22. Eine Aluminium-Leitung von $l=535~\mathrm{m}$ Länge und $A=95~\mathrm{mm}^2$ Querschnitt soll anderweitig verwendet werden. Die Netzspannung für die Wiederverwendung der Leitung beträgt $U=220~\mathrm{V}$ und der Spannungsverlust darf 3 v.H. nicht überschreiten.

Mit welcher Stromstärke darf die Anschlußleitung mit Rücksicht auf den Spannungsverlust höchstens belastet werden?

5. Die elektrische Strömung

Die elektrische Strömung ist die gerichtete Bewegung von freien Elektronen durch einen Leiter. Ursache für die Elektronenbewegungen sind die Elektromotorischen Kräfte bzw. die Spannungen in den Stromkreisen. Die Wirkungen der Elektronenbewegungen sind vor allem das Magnetfeld um den stromdurchflossenen Leiter und die Erwärmung des Leiters.

a) Die Elektrizitätsmenge

Die Elektrizitätsmenge ist das Produkt aus Stromstärke mal Zeit.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Elektrizitätsmenge	Q	[As] [C] (Coulomb)

— 96 —

Größengleichung

Einheitengleichung

$$Q = I \cdot t$$
 [As]

$$[As = A \cdot s]$$

I = Stromstärke in At = Zeit in s

Q = Elektrizitätsmenge in As

Übungsbeispiel

Ein elektrischer Kocher nimmt I = 10 A auf und ist $t = \frac{1}{2}$ Stunde angeschaltet.

Wie groß ist die aufgenommene Elektrizitätsmenge in As und Ah?

 $I = 10 \text{ A}, t = \frac{1}{2} \text{ h}$ Gegeben:

Gesucht:

Lösung:

 $Q = I \cdot t$

 $Q = 10 \cdot \frac{1}{2}$ Q = 5 AhQ = 18000 As

Die aufgenommene Elektrizitätsmenge beträgt Q = 5 Ah.

b) Die Stromdichte

Die Stromdichte ist der Quotient aus Stromstärke geteilt durch den Leiterquerschnitt.

Begriff Formelzeichen Einheit A Stromdichte mm^2

Größengleichung

Einheitengleichung

$$S = \frac{I}{A} \left[\frac{A}{\text{mm}^2} \right]$$

$$\left[\frac{A}{mm^2} = \frac{A}{mm^2}\right]$$

 $S = \text{Stromdichte in } \frac{A}{\text{mm}^2}$

I = Stromstärke in A

 $A = \text{Leiterquerschnitt in mm}^2$

Übungsbeispiel

Ein Kupfer-Leiter mit einem Querschnitt von $A=16~\mathrm{mm^2}$ wird mit einer Stromstärke von $I=80~\mathrm{A}$ belastet.

Wie groß ist die Stromdichte in diesem Leiter?

Gegeben: $A = 16 \text{ mm}^2$, I = 80 A

Gesucht: S

Lösung:

$$S = \frac{I}{A}$$

$$S = \frac{80}{16}$$

$$S = 5 \frac{A}{\text{mm}^2}$$

Die Stromdichte in dem Leiter beträgt $S = 5 \frac{A}{\text{mm}^2}$.

c) Die elektrische Leistung

Die elektrische Leistung ist das Produkt aus Spannung mal Stromstärke.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Elektrische Leistung	P	[W]

Größengleichungen

Einheitengleichungen

$$P = U \cdot I$$
 [W] $[W = V \cdot A]$

$$P = I^2 \cdot R$$
 [W] $[W = A^2 \cdot \Omega]$

$$P = \frac{U^2}{R}$$
 [W] $W = \frac{V^2}{\Omega}$

P = elektrische Leistung in W

U =Spannung in V

I = Stromstärke in A

 $R = \text{Widerstand in } \Omega$

1 PS \(\Delta\) 0,736 kW

Übungsbeispiel

Eine Glühlampe ist an einer Spannung von $U=220~{\rm V}$ angeschaltet. In der Zuleitung wird eine Stromstärke von $I=0,182~{\rm A}$ gemessen.

Wie groß ist die von der Glühlampe aufgenommene elektrische Leistung?

Gegeben:
$$U = 220 \text{ V}, I = 0.182 \text{ A}$$

Gesucht: P

Lösung:

$$P = U \cdot I$$

$$P = 220 \cdot 0,182$$

$$P = 40 \text{ W}$$

Die von der Glühlampe aufgenommene elektrische Leistung beträgt P = 40 W.

d) Die elektrische Arbeit

 $A = P \cdot t \text{ [kWh]}$

Die elektrische Arbeit ist das Produkt aus elektrischer Leistung mal Zeit.

Begriff	Formelzeichen	Einhei
Elektrische Arbeit	A	[kWh]

Größengleichung

Einheitengleichung $[kWh = kW \cdot h]$

$$A = \text{elektrische Arbeit in kWh}$$
 $P = \text{elektrische Leistung in kW}$

t	= Zeit in h	
	1	

1 kWh \approx 860 kcal

Übungsbeispiel

Eine Glühlampe für 220 V wird von einer Stromstärke von I=0.455 A durchflossen. Die Glühlampe ist t=5 h eingeschaltet.

Wie groß ist die verbrauchte elektrische Arbeit?

Gegeben:
$$U = 220 \text{ V}, I = 0,455 \text{ A}, t = 5 \text{ h}$$

Gesucht: A

Lösung:

$$P = U \cdot I$$
 $A = P \cdot t$
 $P = 220 \cdot 0,455$ $A = 100 \cdot 5$
 $P = 100 \text{ W}$ $A = 500 \text{ Wh}$
 $A = 0,5 \text{ kWh}$

Die verbrauchte elektrische Arbeit beträgt A = 0.5 kWh.

e) Der Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis der abgegebenen elektrischen Leistung zur zugeführten elektrischen Leistung.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Wirkungsgrad	η (Eta)	" name of the party of the

Größengleichungen

Einheitengleichungen

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$$

$$\left[-- = \frac{kW}{kW}\right]$$

$$\eta = \frac{A_{ab}}{A_{zu}}$$

$$\left[--\frac{\mathrm{kWh}}{\mathrm{kWh}}\right]$$

$$\eta = \frac{Q_{ab}}{Q_{zu}}$$

$$\left[- = \frac{\text{kcal}}{\text{kcal}}\right]$$

= Wirkungsgrad ohne Einheit

Pab = abgegebene elektrische Leistung in kW

Pzu = zugeführte elektrische Leistung in kW

A ab = abgegebene elektrische Arbeit in kWh

Azu = zugeführte elektrische Arbeit in kWh

Qab = abgegebene Wärmemenge in kcal

Qzu = zugeführte Wärmemenge in kcal

Übungsbeispiel

Ein Gleichstromgenerator für $U=230~\mathrm{V}$ läßt eine Stromstärke von $I=64~\mathrm{A}$ durch den Stromkreis fließen. Die mechanische Leistung, die dem Generator durch die Antriebsmaschine zugeführt wird, beträgt $P_{zu}=25~\mathrm{PS}.$

Welchen Wirkungsgrad hat der Gleichstromgenerator?

Gegeben:
$$U = 230 \text{ V}, I = 64 \text{ A}, P_{zu} = 25 \text{ PS}$$

Gesucht: η

Lösung:

$$\begin{array}{ll} 1 \; \mathrm{PS} = 0.736 \; \mathrm{kW} & P_{\mathrm{ab}} = U \cdot I \\ P_{\mathrm{zu}} = 25 \cdot 0.736 & P_{\mathrm{ab}} = 230 \cdot 64 \\ P_{\mathrm{zu}} = \underline{18.4 \; \mathrm{kW}} & P_{\mathrm{ab}} = \underline{14.720 \; \mathrm{W}} \\ P_{\mathrm{ab}} = \underline{14.72 \; \mathrm{kW}} \end{array}$$

$$\eta=rac{P_{
m ab}}{P_{
m zu}}$$
 $\eta=rac{14,72}{18,4}$ Der Wirkungsgrad des Gleichstromgenerators beträgt $\eta=0.8$

f) Die Stromkosten

Die Stromkosten ergeben sich aus dem Produkt der verbrauchten elektrischen Arbeit mal dem Tarifpreis.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Stromkosten	K	[DM]

Größengleichung

 $K = A \cdot k \text{ [DM]}$

Einheitengleichung

$$K = \text{Stromkosten in DM}$$
 $A = \text{elektrische Arbeit in kWh}$
 $k = \text{Tarifpreis in } \frac{\text{DM}}{\text{kWh}}$

Übungsbeispiel

Eine Küchenmaschine nimmt während des Betriebes eine elektrische Leistung von P = 350 W auf. Sie wird täglich drei Stunden benutzt. Der Tarifpreis beträgt $k = 0.11 \frac{\text{DM}}{\text{kWh}}$.

Welche Kosten entstehen für die monatliche Benutzung der Küchenmaschine? 1 Monat = 30 Tage.

Gegeben:
$$P = 350 \text{ W}, t = 3 \text{ h}, k = 0.11 \frac{\text{DM}}{\text{kWh}}, t_2 = 30 \text{ Tage}$$

Gesucht: K

Lösung:

$$K = A \cdot k$$

 $A = P \cdot t$
 $A = 0.35 \cdot 3 \cdot 30$
 $A = 31.5 \text{ kWh}$
 $K = 31.5 \cdot 0.11$
 $K = 3.47 \text{ DM}$

Die Kosten für die monatliche Benutzung der Küchenmaschine betragen K = 3,45 DM.

g) Aufgaben

1. Ein Akkumulator soll in drei Stunden mit einer Stromstärke von I=4 A entladen werden.

Welche Kapazität in Ah muß der Akkumulator haben?

2. Für eine Notbeleuchtung von $U=110~{\rm V}$ wird eine elektrische Leistung von $P=1,475~{\rm kW}$ gebraucht.

Die Notbeleuchtung soll nachts t = 7 Stunden in Betrieb sein.

Welche Kapazität muß die Notlichtbatterie mindestens haben?

3. Für die Stromversorgungsanlage einer Wählvermittlungsstelle wird eine durchschnittliche Stromstärke von $I=120\,\mathrm{A}$ benötigt. Bei etwaigem Netzausfall soll die Vermittlungsstelle mindestens 6 Stunden aus der Batterie mit Strom versorgt werden können.

Welche Kapazität muß die Batterie für die Vermittlungsstelle mindestens haben?

4. Eine Wählvermittlungsstelle benötigt während der Vormittagsstunden eine durchschnittliche Stromstärke von $I_1=180$ A, während der Nachtstunden eine durchschnittliche Stromstärke von $I_2=35$ A. Die Kapazität der Batterie beträgt Q=1244 Ah.

Der Ah-Wirkungsgrad ist 87 v.H.

- a) Wie lange kann die Vermittlungsstelle während der Vormittagsstunden durch die Batterie mit Strom versorgt werden?
- b) Wie lange kann die Vermittlungsstelle während der Nachtstunden durch die Batterie mit Strom versorgt werden?
- 5. Ein Relais einer Feuermeldeanlage ist an einer Batterie für $Q=60\,\mathrm{Ah}$ 30 Tage angeschaltet. Nach 30-tägigem Anschluß des Relais ist die Batterie entladen.

Welche durchschnittliche Stromstärke fließt während der 30 Tage durch das Relais?

6. Eine Kupferleitung von $A=16~\mathrm{mm^2}$ wird mit einer Stromstärke von $I=80~\mathrm{A}$ belastet.

Wie groß ist die Stromdichte in dem Leiter?

7. Der Glühfaden einer Glühlampe hat einen Wolframquerschnitt von $A=0.000036~\rm mm^2$. Die Strombelastung während des Betriebes beträgt $I=0.3~\rm A.$

Wie groß ist die Stromdichte im Wolframfaden?

- 8. Die Dauerstromstärke für ein Relais soll I=180 mA betragen. Die Stromdichte in der Wicklung darf höchstens S=100 mA pro mm² betragen. Wie groß muß der Drahtdurchmesser gewählt werden?
- 9. Ein Heizwiderstand aus Nickelin hat einen Querschnitt von $A_1 = 0.25 \text{ mm}^2$. Der Querschnitt der Zuleitung aus Kupfer beträgt $A_2 = 1.5 \text{ mm}^2$. In der Zuleitung wird eine Stromstärke von I = 3 A gemessen.
 - a) Wie groß ist die Stromdichte in der Zuleitung?
 - b) Wie groß ist die Stromdichte im Heizwiderstandsdraht?
- 10. Eine Kohlefadenlampe nimmt bei der Spannung von $U=220~{\rm V}$ eine elektrische Leistung von $P=75~{\rm W}$ auf.

Welche Stromstärke fließt während des Betriebes durch die Glühlampe?

11. Ein Widerstand von $R=184~\Omega$ nimmt eine elektrische Leistung von $P=15~\mathrm{W}$ auf.

Wie groß ist die angeschaltete Spannung?

12. Eine Relaisspule hat einen Widerstand von $R=600~\Omega$. Die angeschaltete Spannung beträgt $U=60~\mathrm{V}$.

Welche elektrische Leistung nimmt die Relaisspule auf?

13. Ein Tauchsieder für $P=500~{\rm W}$ nimmt eine Stromstärke von $I=2,27~{\rm A}$ auf.

Für welche Spannung ist der Tauchsieder vorgesehen?

14. Ein Heizgerät nimmt bei Anschluß an U=220 V eine elektrische Leistung von $P_1=1800$ W auf.

Durch Vorschalten eines Widerstandes soll die aufgenommene Leistung auf $P_2=1200~\mathrm{W}$ verringert werden.

- a) Wie groß muß der Vorwiderstand sein?
- b) Welche elektrische Leistung nimmt der Vorwiderstand auf?
- c) Für welche Mindeststromstärke ist der Vorwiderstand vorzusehen?
- 15. Eine Glühlampe ist an U=220 V angeschaltet. In ausgeschaltetem Zustand beträgt der Widerstand des Wolframfadens $R_{20}=112~\Omega$; während des Betriebs beträgt der Widerstand des Wolframfadens $R_{\rm t}=1200~\Omega$.

- a) Wie groß ist die aufgenommene elektrische Leistung im Einschaltaugenblick?
- b) Wie groß ist die aufgenommene elektrische Leistung während des Betriebs?
- 16. Ein elektrisches Gerät ist t=2.5 Stunden an einer Spannung von $U=220~{\rm V}$ angeschaltet. Die Stromstärke beträgt $I=0.64~{\rm A}$. Wie groß ist die verbrauchte elektrische Arbeit?
- 17. Der Antriebsmotor einer Bohrmaschine nimmt bei Anschluß an $U=220~{\rm V}$ eine Stromstärke von $I=2,4~{\rm A}$ auf. Die tägliche Betriebsdauer beträgt 5 Stunden. Die Bohrmaschine wird an 25 Tagen des Monats benutzt. Der Tarifpreis für die Stromkosten beträgt $k=0,08~{\rm DM\over kWh}$.
 - a) Wie groß ist die aufgenommene elektrische Leistung?
 - b) Wie groß ist die monatlich verbrauchte elektrische Arbeit?
 - c) Wie hoch sind die monatlichen Betriebskosten?
- 18. Wie lange kann eine 60-Watt-Lampe eingeschaltet sein, bis eine elektrische Arbeit von A=1 kWh verbraucht ist?
- 19. Ein Gleichstromgenerator gibt eine elektrische Leistung von $P_{\rm ab}=75~\rm kW$ ab. Die Spannung des Gleichstromgenerators beträgt $U=460~\rm V$. Der Wirkungsgrad ist $\eta=0.9$.
 - a) Welche Stromstärke kann der Gleichstromgenerator abgeben?
 - b) Welche elektrische Leistung muß dem Generator zugeführt werden?
 - c) Welche mechanische Leistung muß dem Generator durch die Antriebsmaschine zugeführt werden?
- 20. Durch einen Widerstand von $R=0.8~\Omega$ fließen 25 Minuten lang 14 A hindurch.
 - a) Wie groß ist die in dem Widerstand verbrauchte elektrische Arbeit?
 - b) Wie groß ist die in dem Widerstand erzeugte Wärmemenge?
- 21. In einem Wasserkocher werden in 28 Minuten 3 Liter Wasser von $t_1=15^\circ$ C auf $t_2=95^\circ$ C erhitzt. Der Wirkungsgrad des Wasserkochers beträgt $\eta=0.64$.

Welche elektrische Leistung nimmt der Wasserkocher auf?

22. Mit einem Tauchsieder sollen 2,2 Liter Wasser von $t_1=12^\circ$ C erwärmt werden. Die aufgenommene elektrische Leistung des Tauchsieders beträgt P=500 W, der Wirkungsgrad ist $\eta=0.98$. Der sich im Wasser befindliche Tauchsieder ist t=15 Minuten angeschaltet.

Welche Temperatur t2 hat das Wasser nach der Erwärmung?

- 23. Ein Heißwasserspeicher von $P=800~\mathrm{W}$ erwärmt 95 Liter Wasser von $t_1=10^\circ$ C Anfangstemperatur 6 Stunden lang. Der Wirkungsgrad des Heißwasserspeichers ist 92 v.H. Der Tarifpreis für die Stromkosten beträgt $k=0.08~\mathrm{\frac{DM}{kWh}}$.
 - a) Welche Temperatur t_2 hat das erwärmte Wasser?
 - b) Wie hoch sind die monatlichen Stromkosten (1 Monat = 30 Tage) bei täglichem Heißwasserverbrauch von 285 Litern heißen Wassers von der Temperatur t_2 ?
- 24. Ein elektrischer Kupfer-Lötkolben mit einem Gewicht von G=0.8 kp soll in der Zeit von t=5 min von $t_1=20^\circ$ C auf $t_2=340^\circ$ C erhitzt werden. Der Wirkungsgrad ist $\eta=0.71$.

Welche elektrische Leistung muß die Heizpatrone des Kupfer-Lötkolbens aufnehmen?

25. In einem Kochtopf werden 1,5 Liter Wasser von der Anfangstemperatur $t_1 = 16$ °C in t = 13 min zum Kochen gebracht. Die aufgenommene elektrische Leistung der Kochplatte beträgt P = 650 W.

Mit welchem Wirkungsgrad arbeitet die Kochplatte?

- 26. Ein Heißwasserspeicher von 200 Litern Inhalt nimmt eine elektrische Leistung von P=2,5 kW auf. Der Wirkungsgrad beträgt $\eta=0,92$. Das Wasser soll von $t_1=12^\circ$ C auf $t_2=90^\circ$ C erhitzt werden. Der Tarifpreis beträgt k=0,08 $\frac{\mathrm{DM}}{\mathrm{kWh}}$.
 - a) Wie lang ist die Betriebsdauer für die einmalige Erhitzung des Inhalts?
 - b) Wie hoch sind die Stromkosten für die einmalige Erhitzung des Inhalts?

II. Der Magnetismus

1. Die Grundgrößen des Magnetismus

Die Grundgrößen des Magnetismus sind:

Begriffe	Formelzeichen	Einheiten
		alt neu
Magnetische Durchflutung	Θ (Theta)	[Aw] [A]
Magnetische Feldstärke	H	[Oe] $\left[\frac{A}{cm}\right]$
Magnetische Induktion	В	$\left[G \right] \left[\frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{cm}^2} \right]$
Magnetischer Fluß	$\Phi_*(\mathrm{Phi})$	[M] [Vs]
Permeabilität	μ (My)	[-][-]

a) Die magnetische Durchflutung

Die magnetische Durchflutung ist das Produkt aus Stromstärke mal Windungszahl.

Begriff magnetische Durchflutung	Formelzeichen Θ (Theta)	Einheit [A]
Größengleichung	Einheit	engleichung
$\Theta = I \cdot N$ [A]	[A	= A]
(Abb. 92)	I = Stromstärl	he Durchflutung in A ke in A zahl ohne Einheit

Übungsbeispiel

Eine Relaisspule von N=1400 Windungen wird von einer Stromstärke von $I=25\,\mathrm{mA}$ durchflossen (Abb. 92).

Wie groß ist die magnetische Durchflutung der Relaisspule?

Gegeben:
$$N = 1400$$
, $I = 25$ mA

Gesucht:
$$\Theta$$

$$\Theta = I \cdot N$$

$$\Theta=0.025\cdot 1400$$

$$\Theta = 35 \text{ A}$$

Die magnetische Durchflutung der Relaisspule beträgt $\Theta=35$ A.

b) Die magnetische Feldstärke

Die Stromspule mit Lufthohlraum

Begriff

Die magnetische Feldstärke ist das Produkt aus Stromstärke mal Windungszahl pro cm Spulenlänge.

Formelzeichen

Einheit

Degrin	Tormerzeichen Emmen
Magnetische Feldstärke	H $\frac{A}{cm}$
Größengleichung	Einheitengleichung
$H = \frac{I \cdot N}{l} \left[\frac{A}{cm} \right]$	$\left[\frac{A}{cm} = \frac{A}{cm}\right]$
	$H=$ magnetische Feldstärke in $\frac{A}{\text{cm}}$ $I=$ Stromstärke in A $l=$ Spulenlänge in cm
(Abb. 93)	

Übungsbeispiel

Eine Relaisspule von N=3000 Windungen wird von einer Stromstärke von I=5 mA durchflossen. Die Spulenlänge beträgt l=6.5 cm (Abb. 93).

Wie groß ist die magnetische Feldstärke der Relaisspule?

Gegeben:

N = 3000, I = 5 mA, l = 6.5 cm.

Gesucht:

H

Lösung:

$$H = \frac{I \cdot N}{l}$$

$$H = \frac{0,005 \cdot 3000}{6,5}$$

$$H = 2.32 \frac{A}{cm}$$

Die magnetische Feldstärke der Relaisspule beträgt $H=2{,}32\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{cm}}.$

Die Stromspule mit geschlossenem Eisenkern

Die magnetische Feldstärke ist das Produkt aus Stromstärke mal Windungszahl pro cm mittlerer Feldlinienlänge.

Begriff

Formelzeichen

Einheit

Magnetische Feldstärke


H

Größengleichung

Einheitengleichung

$$H = \frac{I \cdot N}{l} \left[\frac{A}{cm} \right]$$
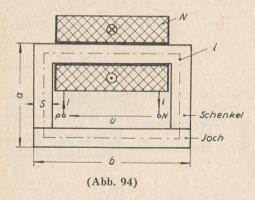
$$\left\lceil \frac{A}{cm} = \frac{A}{cm} \right\rceil$$



$$H = \text{magnetische}$$

$$\text{Feldstärke in } \frac{A}{\text{cm}}$$

I = Stromstärke in A

N =Windungszahl ohne Einheit

l = mittlere Feldlinienlänge in cm

 $l = a + (a - 2 \cdot s) + b + (b - 2 \cdot s)$ [cm]

a = Höhe des Eisenkerns in cm

b = Breite des Eisenkerns in cm

s = Kantenlänge des Eisenkerns in cm

Übungsbeispiel

Von nachstehender Stromspule betragen: N=1200 Windungen, I=45 mA. Die Abmessungen des Eisenkerns sind:


Höhe a=35 mm, Breite b=40 mm, Kantenlänge des Eisenkerns s=8 mm (Abb. 95).

Wie groß ist die magnetische Feldstärke der Stromspule?

Gegeben: N = 1200, I = 45 mA, a = 35 mm, b = 40 mm, s = 8 mm

Gesucht: H

Lösung:

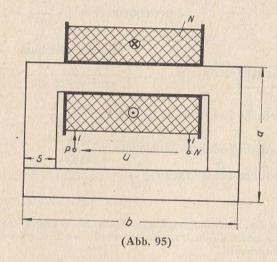

$$\begin{array}{l} l = a + (a - 2 s) + b + (b - 2 s) \\ l = 35 + (35 - 2 \cdot 8) + 40 + (40 - 2 \cdot 8) \\ l - 35 + (35 - 16) + 40 + (40 - 16) \\ l = 35 + 19 + 40 + 24 \\ l = 118 \; \mathrm{mm} = 11.8 \; \mathrm{cm} \end{array}$$

$$H = \frac{I \cdot N}{l}$$

$$H = \frac{0,045 \cdot 1200}{11.8}$$

$$H = 4,58 \frac{A}{cm}$$

Die magnetische Feldstärke der Stromspule beträgt $H=4,58\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{cm}}$.

c) Die magnetische Induktion

Die Stromspule mit Lufthohlraum

Die magnetische Induktion ist das Produkt aus der Induktionskonstanten 1,256 mal der magnetischen Feldstärke.

Begriff	Formelzeichen	Einheiten
Magnetische Induktion	B	alt: [G] (Gauß)
		$cu: \left[\frac{Vs}{cm^2} \right] = \left[\frac{Weber}{cm^2} \right]$ $G = 1 \frac{Vs}{cm^2} = 1 \frac{Wb}{cm^2}$

Größengleichung

$$B = 1,256 \cdot H \quad [G]$$

$$\left[\frac{\text{Vs}}{\text{cm}^2} = \frac{\text{Vs}}{\text{A cm}} \cdot \frac{\text{A}}{\text{cm}} \right]$$

$$B = \text{magnetische Induktion in G oder } 10^{-8} \cdot \frac{\text{Vs}}{\text{cm}^2}$$

1,256 = magnetische Induktionskonstante in
$$\frac{\text{Vs}}{\text{A cm}}$$

 $H = \text{magnetische Feldstärke in } \frac{\text{A}}{\text{cm}}$

Anmerkung

Für das Aufstellen der Einheitengleichung müssen die neuen Einheiten verwendet werden, weil nur die neuen Einheiten mit den technischen Einheiten des elektrischen Stromkreises übereinstimmen.

Übungsbeispiel

Die magnetische Feldstärke einer Stromspule mit Lufthohlraum beträgt $H=4,3\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{cm}}.$

Wie groß ist die magnetische Induktion im Spulenraum?

Gegeben:
$$H = 4.3 \frac{A}{cm}$$

$$B = 1,256 \cdot H$$
 $B = \underline{5,4 \text{ G}}$ $B = 1,256 \cdot 4,3$ $B = \underline{5,4 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Vs}}{\text{cm}^2}}$

Die magnetische Induktion im Spulenraum der Stromspule beträgt B=5.4 G oder $B=5.4 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Vs}}{\text{cm}^2}$.

Die Stromspule mit geschlossenem Eisenkern

Die magnetische Induktion ist das Produkt aus der Induktionskonstanten 1,256 mal der Permeabilität des Eisenkerns mal der magnetischen Feldstärke.

Begriff	Formelzeichen	Einheiten
Magnetische Induktion	B	alt: [G] (Gauß)
	ne	$u: \left[\frac{V_{s}}{cm^{2}}\right] = \left[\frac{Weber}{cm^{2}}\right]$
	100 000 000 G	$=1\frac{\text{Vs}}{\text{cm}^2}=1\frac{\text{Wb}}{\text{cm}^2}$

Größengleichung

$$B = 1,256 \cdot \mu \cdot H [G]$$

$$B = \text{magnetische Induktion in G oder } 10^{-8}. \frac{\text{Vs}}{\text{cm}^2}$$

1,256 = magnetische Induktionskonstante in
$$\frac{\text{Vs}}{\text{A cm}}$$

$$\mu = \text{Permeabilität ohne Einheit}$$

$$H = \text{magnetische Feldstärke in } \frac{A}{\text{cm}}$$

Anmerkung

Für das Aufstellen der Einheitengleichung müssen die neuen Einheiten verwendet werden, meil nur die neuen Einheiten mit den technischen Einheiten des elektrischen Stromkreises übereinstimmen.

Übungsbeispiel

Nach der Magnetisierungskurve für Dynamoblech (siehe Anhang) beträgt bei der magnetischen Feldstärke von $H=8.5\frac{\rm A}{\rm cm}$ die magnetische Induktion $B=14\,000$ G.

Wie groß ist die Permeabilität des Dynamobleches bei dieser Magnetisierung?

Gegeben:
$$H=8.5 \frac{\text{A}}{\text{cm}}, B=14\,000 \text{ G, Dynamoblech}$$

Gesucht: μ

Lösung:

$$B = 1,256 \cdot \mu \cdot H$$

$$\mu = \frac{B}{1,256 \cdot H}$$

$$\mu = \frac{14000}{1,256 \cdot 8,5}$$

$$\mu = \underline{1311}$$

Die Permeabilität des Dynamobleches beträgt bei der magnetischen Induktion $B=14\,000$ G $\mu=1311$.

d) Der magnetische Fluß

Der magnetische Fluß ist das Produkt aus der magnetischen Induktion mal der Polfläche.

Φ	alt: [M] (Maxwell) neu:[Vs] = Weber
100 000	0000 M = 1 Vs = 1 Wb

Größengleichung

$$\Phi = B \cdot A \quad [M]$$

Einheitengleichung

$$\left[Vs = \frac{Vs}{cm^2} \cdot cm^2 \right]$$

 $\Phi = \text{magnetischer Fluß in M oder } 10^{-8} \text{ Vs}$

 $B = \text{magnetische Induktion in G oder } 10^{-8} \frac{\text{Vs}}{\text{cm}^2}$

A = Polfläche in cm²

Anmerkung

Für das Aufstellen der Einheitengleichung müssen die neuen Einheiten verwendet werden, weil nur die neuen Einheiten mit den technischen Einheiten des elektrischen Stromkreises übereinstimmen.

Übungsbeispiel

Von einem Elektromagneten betragen der Kernquerschnitt $A=4~{\rm cm^2}$ und die magnetische Induktion $B=4500~{\rm G}.$

Wie stark ist der magnetische Fluß in dem Eisenkern des Elektromagneten?

Gegeben:
$$A = 4 \text{ cm}^2$$
, $B = 4500 \text{ G}$

Lösung:

$$\Phi = B \cdot A$$

$$\Phi = 4500 \cdot 4$$

$$\Phi = 18000 \text{ M}$$

$$\Phi = 18000 \ 10^{-8} \ \text{Vs}$$

Der magnetische Fluß im Eisenkern beträgt $\Phi=18000$ M oder $\Phi=18000\cdot 10^{-8}$ Vs.

2. Die Anzugskraft von Magneten

Die Anzugskraft von Magneten ist verhältnisgleich der magnetischen Induktion ins Quadrat und der Polfläche. Die Anzugskraft von Magneten wird mit Hilfe einer Näherungsgleichung ermittelt, so daß für diese Größengleichung keine Einheitengleichung aufgestellt werden kann.

Begriff	Formelzeichen	Einhei
Kraft	F	[kp]

Größengleichung

$$F = \left[\frac{B}{5000}\right]^2 \cdot A \quad [kp]$$

F = Anzugskraft des Magneten in kp

B = magnetische Induktion in G

 $A = Polfläche in cm^2$

Bei Hufeisenmagneten werden die Polflächen des Nordpoles und des Südpoles eingesetzt.

Übungsbeispiel

In dem Eisenkern eines Fernmelderelais ohne Trennblech beträgt die magnetische Induktion B=1800 G, der Kernquerschnitt ist A=0.9 cm² groß.

Mit welcher Kraft wird der Anker des Fernmelderelais festgehalten?

Gegeben: $B = 1800 \text{ G}, A = 0.9 \text{ cm}^2$

Gesucht: 1

Lösung:

$$F = \left[\frac{B}{5000}\right]^2 \cdot A$$

$$F = \left[\frac{1800}{5000}\right]^{2} \cdot 0.9$$

$$F = \underbrace{0.117 \text{ kp}}_{}$$

$$F = \underbrace{117 \text{ p}}_{}$$

Der Anker wird mit einer Kraft von F = 117 p festgehalten.

3. Aufgaben

1. Eine Spule von N=3500 Windungen wird von einer Stromstärke von I=25 mA durchflossen.

Wie groß ist die magnetische Durchflutung?


2. Die magnetische Durchflutung beträgt $\Theta=18$ A. Die Windungszahl ist N=2000.

Von welcher Stromstärke wird die Stromspule durchflossen?

- 3. Die Länge der Spule eines Fernmelderelais beträgt l=6 cm, die Windungszahl ist N=1200. Die magnetische Durchflutung der Spule soll $\theta=6,6$ A betragen.
 - a) Welchen Wert muß die Betriebsstromstärke haben?
 - b) Wie groß ist die magnetische Feldstärke der Stromspule ohne Eisenkern?
- 4. Eine Stromspule von N=800 Windungen wird von einer Stromstärke von I=3,5 A durchflossen. Die Spulenlänge beträgt l=8 cm.
 - a) Wie groß ist die magnetische Feldstärke der Stromspule ohne Eisenkern?
 - b) Wie groß ist die magnetische Induktion im Spulenraum der Stromspule ohne Eisenkern?
- 5. Die magnetische Feldstärke einer Stromspule mit geschlossenem Eisenkern beträgt $H=8\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{cm}}$. Die Permeabilität des Eisenkerns ist bei dieser magnetischen Feldstärke $\mu=1350$ groß.

Wie groß ist die magnetische Induktion im Eisenkern?

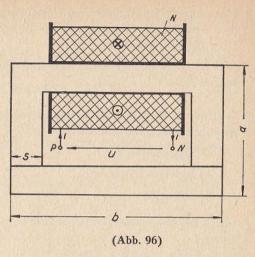6. Von nebenstehender Spule mit quadratischem Eisenkern aus Dynamoblech betragen: Spulenlänge l = 6 cm. Spulenquerschnitt des Lufthohlraumes $A = 12 \text{ mm} \times$ 12 mm, Schenkelquerschnitt des Eisenkerns $A_{\rm Fe} = 8 \text{ mm}$ × 8 mm, die Höhe des Eisenkerns a = 5 cm, die Länge des Eisenkerns b = 8 cm; der Eisenfüllfaktor ist 0.85. Die Stromstärke der Stromspule beträgt I = 38 mA und die Windungszahl ist N = 1550groß (Abb. 96).



- a) Zeichnen Sie die Vorderansicht der Stromspule im Maßstab 1:1!
- b) Wie groß ist die magnetische Durchflutung der Stromspule?
- c) Wie groß ist die magnetische Feldstärke der Stromspule ohne Eisenkern?
- d) Wie groß ist die magnetische Induktion der Stromspule ohne Eisenkern?
- e) Wie groß ist der magnetische Fluß im Spulenraum der Stromspule ohne Eisenkern?
- f) Wie groß ist die mittlere Feldlinienlänge des geschlossenen Eisenkerns?
- g) Wie groß ist die magnetische Feldstärke der Stromspule mit geschlossenem Eisenkern?
- h) Wie groß ist die magnetische Induktion im geschlossenen Eisenkern in G und $\frac{V \cdot s}{cm^2}$?
- i) Wie stark ist der magnetische Fluß im geschlossenen Eisenkern in M und Vs?
- j) Wie groß ist die Permeabilität des Eisenkerns während des Betriebes?
- 7. Der Eisenkern eines Elektromagneten hat einen Querschnitt von $A=12~{\rm cm^2}$. Der magnetische Fluß in dem Eisenkern beträgt $\Phi=120\,000\,{\rm M}$. Wie groß ist die magnetische Induktion im Eisenkern?

8. Der magnetische Fluß in einem Eisenkern eines Lasthebemagneten beträgt $\Phi=4800\,000$ M. Die magnetische Induktion im Eisenkern soll höchstens $B=12\,000$ G betragen.


Welche Kantenlänge eines quadratischen Schenkelquerschnittes ist zu wählen?

- 9. Bestimmen Sie nach der Magnetisierungskurve im Anhang die Werte der magnetischen Induktion für
 - a) Dynamoblech,
 - b) legiertes Blech und
 - c) Grauguß,

die durch eine magnetische Feldstärke von H=7 $\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{cm}}$ hervorgerufen werden.

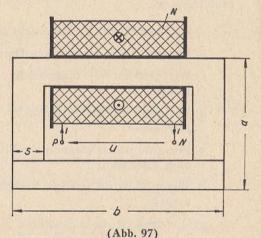10. Von nebenstehender Stromspule mit quadratischem Eisenkern aus Dynamoblech betragen N=3200 Windungen und I=60 mA. Die Abmessungen des Eisenkernes sind: a=40 mm, b=60 mm und s=8 mm, der Eisenfüllfaktor ist 0,90 (Abb. 97).

Wie stark ist der magnetische Fluß im Eisenkern?



- 11. In dem Eisenkern einer Stromspule beträgt die magnetische Induktion $B=14\,000$ G bei der magnetischen Feldstärke von $H=11.5\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{cm}}$.
 - a) Wie groß ist die Permeabilität des Eisenkerns?
 - b) Aus welchem Material besteht der Eisenkern?
- 12. Bestimmen Sie aus der Magnetisierungskurve im Anhang für Dynamoblech die Werte der Permeabilität bei den magnetischen Feldstärken von 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 $\frac{A}{cm}$!

Tragen Sie die errechneten Werte für die Permeabilität in ein Diagramm ein!

Maßstab: waagerecht:
$$H$$
 1 $\frac{A}{cm} \cong 1$ cm, senkrecht: μ 250 \cong 1 cm.

13. Ein Fernmelderelais hat einen Kernquerschnitt von A=1,2 cm². Die Stärke des magnetischen Flusses beträgt $\Phi=2100$ M. Die Streuverluste werden auf 20 v.H. geschätzt.

Mit welcher Kraft wird der Anker von dem Kern des Fernmelderelais ohne Trennblech festgehalten?

14. Ein Hufeisenmagnet hat eine magnetische Induktion von B=10000 G bei einem Schenkelquerschnitt von A=16 cm². Die Streuverluste werden auf 15 v. H. geschätzt.

Wie groß ist die Tragkraft des Hufeisenmagneten?

15. Ein Fernmelderelais hat einen Kernquerschnitt von $A=1.15~{\rm cm^2}$. Der Anker wird von dem Eisenkern ohne Trennblech mit einer Kraft von $F=200~{\rm p}$ festgehalten.

Wie stark ist der magnetische Fluß im Relaiskern?

16. Der magnetische Fluß eines Elektro-Hufeisenmagneten beträgt $\Phi=280\,000$ M, die magnetische Induktion ist $B=14\,000$ G. Die Streuverluste werden vernachlässigt.

Mit welcher Kraft wird das Joch von den Schenkeln des Hufeisenmagneten festgehalten?


17. Der Kernquerschnitt eines Elektro-Hufeisenmagneten beträgt $A=45~\rm cm^2$. Der magnetische Fluß in dem Kern ist $\Phi=650\,000~\rm M$ stark. Die Streuverluste betragen 18 v.H.

Mit welcher Kraft wird das Joch von den Schenkeln festgehalten?

18. Ein Hufeisenmagnet hat eine Anzugskraft von $F=110~\rm kp.$ Die magnetische Induktion im Eisenkern beträgt $B=10800~\rm G.$ Die Streuverluste werden auf 15 v. H. geschätzt.

Wie groß ist die Kantenlänge des quadratischen Schenkelquerschnittes?

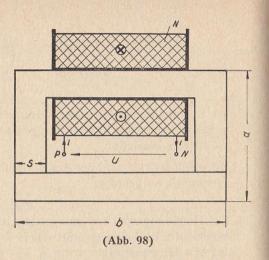19. Eine Stromspule mit geschlossenem Eisenkern hat folgende Abmessungen (Abb. 98): a = 55 mm, b = 90 mm,s = 10 mm. Die Spulenlänge ist 1 = 6 cm; der Eisenfüllfaktor beträgt 0,85. Die Stromstärke in der Stromspule beträgt I = 300 mA: die Windungszahl ist N = 800. Die Streuverluste werden mit 20 v. H. angenommen. Der Schenkelquerschnitt ist quadratisch und der Querschnitt des Lufthohlraumes der Stromspule ist 12 mm × 12 mm groß.



- a) Wie groß ist die magnetische Feldstärke der Stromspule mit Lufthohlraum?
- b) Wie groß ist die magnetische Induktion im Lufthohlraum der Stromspule?
- c) Wie groß ist der magnetische Fluß im Lufthohlraum der Stromspule?
- d) Wie groß ist die magnetische Feldstärke der Stromspule mit geschlossenem Eisen?
- e) Wie groß ist die magnetische Induktion in dem Eisenkern aus Dynamoblech?
- f) Wie groß ist der magnetische Fluß im Eisenkern aus Dynamoblech?
- g) Wie groß ist die Permeabilität des Eisenkernes bei dieser magnetischen Induktion?
- h) Mit welcher Kraft wird das Joch von den beiden Schenkeln festgehalten, wenn die Streuverluste auf 20 v. H. geschätzt werden?
- i) Welche Anzugskraft entfällt auf einen Pol des Hufeisenmagneten?
- j) Wie groß ist die Anzugskraft eines Poles der Stromspule mit Lufthohlraum, wenn die Streuverluste vernachlässigt werden?
- k) Tragen Sie die Werte der magnetischen Feldstärken, der magnetischen Induktionen, der magnetischen Flüsse, der Permeabili-


täten und der Anzugskräfte für jeweils einen Pol in nachstehende Tabelle (Abb. 99) ein und vergleichen Sie die Werte miteinander!

Nr		H[A]	B [G]	\$ IM	H	F [kp]
1	Spule mil Lufthohl- roum					
2	Spule mil geschlosse- nem Eisenkern					

(Abb. 99)

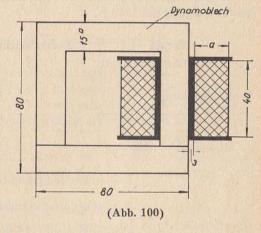20. Es soll ein Elektromagnet von nebenstehenden Abmessungen berechnet werden. Das Joch soll mit einer Kraft von F=20 kp festgehalten werden. Die Streuverluste werden auf 20 v.H. geschätzt.

Die Stromstärke in der Stromspule soll 100 mA nicht übersteigen. Der Außendurchmesser des lackisolierten Kupferdrahtes beträgt d=0.8 mm (Abb. 100).



- a) Wie groß ist die magnetische Induktion im Eisenkern?
- b) Wie groß ist die magnetische Feldstärke der Stromspule mit geschlossenem Eisenkern?
- c) Welche Windungszahl muß die Spule aufweisen?
- d) Wieviel Windungen liegen senkrecht übereinander und wieviel Lagen liegen waagerecht übereinander?
- e) Wie groß ist der Querschnitt des benötigten Wickelraumes?
- f) Wieviel m Kupferdraht werden für die Herstellung der Spule benötigt?
- g) Zeichnen Sie den Elektromagneten in der Vorderansicht und in der Draufsicht im Maßstab 1 : 1!

III. Die Spannungserzeugung im Magnetfeld

1. Die Erzeugung von Gleichspannung

In einem Leiter wird dann eine elektrische Spannung erzeugt, wenn sich der magnetische Fluß in der durch den Leiter gebildeten Leiterschleife verstärkt oder vermindert. Die Ursache für die Verstärkung oder für die Verminderung des magnetischen Flusses in einer Leiterschleife kann die Bewegung eines Leiters oder des Magnetfeldes sein.

Die Größe der in einem Magnetfeld erzeugten Spannung ist verhältnisgleich der magnetischen Induktion, der wirksamen Leiterlänge und der Bewegungsgeschwindigkeit des Leiters.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Elektromotorische Kraft	E	[V]

Größengleichung

$$E = \frac{B \cdot l \cdot v}{1000000000} [V]$$

$$\left[V = \frac{V_{S}}{cm^{2}} \cdot cm \cdot \frac{cm}{s}\right]$$

E = erzeugte Spannung (EMK) in V

B = magnetische Induktion in G

l = wirksame Leiterlänge in cm

v = Bewegungsgeschwindigkeit in $\frac{\text{cm}}{\text{s}}$

Übungsbeispiel


Durch ein magnetisches Feld von der Stärke $B=10000~\mathrm{G}$ wird ein Leiter mit einer Geschwindigkeit von $v=8~\mathrm{m}$ in der Sekunde rechtwinklig zur Feldlinienrichtung bewegt. Die Länge des sich im Magnetfeld befindlichen Leiters beträgt $l=50~\mathrm{cm}$ (Abb. 101).

Wie hoch ist die in dem Leiter erzeugte EMK?

Gegeben: $B = 10000 \text{ G}, v = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}}, l = 50 \text{ cm}$

Gesucht: E

Lösung:

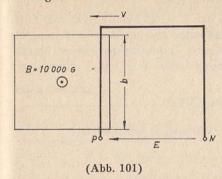

$$E = \frac{B \cdot l \cdot v}{1000000000}$$

$$E = \frac{10\,000 \cdot 50 \cdot 800}{100\,000\,000}$$

$$E = 4V$$

Die in dem Leiter erzeugte

EMK beträgt E = 4 V.

2. Die Erzeugung von Wechselspannung

In einem Leiter wird dann eine Wechselspannung erzeugt, wenn sich die Änderungsrichtung des magnetischen Flusses in der durch den Leiter gebildeten Leiterschleife fortwährend ändert, d. h. wenn sich der magnetische Fluß in einer Leiterschleife bei gleichbleibender Feldlinienrichtung fortwährend vermehrt und vermindert.

Die Ursache für die fortwährende Vermehrung und Verminderung des magnetischen Flusses in der Leiterschleife kann eine sich in einem Magnetfeld drehende Leiterschleife sein.

Die Größe der in einem Magnetfeld erzeugten Spannung ist verhältnisgleich der magnetischen Induktion, der wirksamen Leiterlänge und der Bewegungsgeschwindigkeit des Leiters.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Elektromotorische Kraft	E	[V]

Größengleichung

$$E = \frac{B \cdot l \cdot v}{1000000000} [V]$$

Einheitengleichung

$$\left[V = \frac{V_S}{cm^2} \cdot cm \cdot \frac{cm}{s}\right]$$

E = Höchstwert der erzeugten EMK in V

B = magnetische Induktion in G

l = wirksame Leiterlänge in cm

 $v = \text{Umfangsgeschwindigkeit in } \frac{\text{cm}}{\text{s}}$

Übungsbeispiel


Der Anker eines Wechselstromgenerators hat N=25 Windungen. Der mittlere Windungsdurchmesser der Ankerwindungen beträgt d=200 mm, die Polbreite ist b=250 mm. Die magnetische Induktion im Anker beträgt B=10000 G und die Umdrehungszahl des Ankers ist n=1500 Umdrehungen pro Minute (Abb. 102).

Wie groß ist der Höchstwert der erzeugten EMK?

Gegeben:
$$N=25, d=200 \text{ mm}, b=250 \text{ mm}, B=10000 \text{ G},$$
 $n=1500 \frac{1}{\text{min}}$

Gesucht:

Lösung:

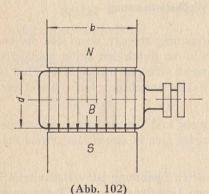

$$l = (b + b) \cdot N$$

$$l = (250 + 250) \cdot 25$$

$$l = 12500 \text{ mm} = 1250 \text{ cm}$$

$$v = d \cdot \pi \cdot n$$

$$v = \frac{20 \cdot 3.14 \cdot 1500}{60}$$

$$v = 1570 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

$$E = \frac{B \cdot l \cdot v}{100000000}$$

$$E = \frac{10000 \cdot 1250 \cdot 1570}{1000000000}$$

$$E = \underline{196 \text{ V}}$$

Die erzeugte EMK beträgt E = 196 V.

3. Die Wechselstromgrößen

a) Der Höchstwert

Der Höchstwert einer Wechselspannung wird dann erzeugt, wenn die Bewegungsrichtung der sich drehenden Leiterschleife rechtwinklig zur Feldlinienrichtung des Magnetfeldes verläuft. Bei senkrechtem Verlauf der magnetischen

Feldlinien wird der Höchstwert einer Wechselspannung erzeugt bei den Umdrehungswinkeln der Leiterschleife von 90° und 270°.

Begriff	Formelzeichen	Einheiter
Höchstwert	$U_{ m max}$	[V]
	$I_{ m max}$	[A]

Größengleichung

Einheitengleichung

$$\mathbb{E}_{\max} = \frac{B \cdot l \cdot v}{100000000} [V] \qquad \qquad \mathbb{V} = \frac{Vs}{cm^2} \cdot cm \frac{cm}{s}$$

E = Höchstwert der erzeugten Wechselspannung in V

B =magnetische Induktion in G

l = wirksame Leiterlänge in cm Die wirksame Leiterlänge bei Wechselstromgeneratoren ergibt sich aus der doppelten Polbreite mal der Windungszahl.

v = Umdrehungsgeschwindigkeit der Leiterschleife in $\frac{\overline{\text{cm}}}{s}$


Übungsbeispiel

Mit einem zweipoligen Wechselstromgenerator soll eine Wechselspannung mit einem Höchstwert von $U_{\rm max}=156$ V erzeugt werden. Die Umdrehungszahl des Wechselstromgenerators beträgt n=3000 $\frac{1}{\rm min}$. Die Polbreite der Magnetpole beträgt b=15 cm; der mittlere Windungsdurchmesser der Leiterschleife ist d=10 cm; die Windungszahl ist N=60 Windungen (Abb. 103). Auf welchen Wert muß die magnetische Induktion eingestellt werden?

Gegeben:
$$U_{\text{max}} = 156 \text{ V}, n = 3000 \frac{1}{\text{min}}, b = 15 \text{ cm}, d = 10 \text{ cm}, N = 60$$

Gesucht:

Lösung:

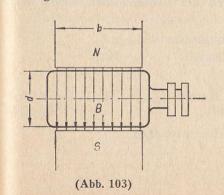

B

AND ALL	(0 0) 2.
<i>l</i> =	$(15 + 15) \cdot 60$
<i>l</i> =	30 · 60
<i>l</i> =	1800 cm
v =	$d \cdot \pi \cdot n$
v =	10 · 3,14 · 3000
	60
v =	$1570 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$

 $I = (b + b) \cdot N$

$$U_{\text{max}} = \frac{B \cdot l \cdot v}{100000000}$$

$$B = \frac{U_{\text{max}} \cdot 100000000}{l \cdot v}$$

$$B = \frac{156 \cdot 100000000}{1800 \cdot 1570}$$

$$B = \underline{5500 \text{ G}}$$

Die magnetische Induktion muß auf B = 5500 G eingestellt werden.

b) Der Augenblickswert

Der Augenblickswert einer Wechselspannung ist das Produkt aus dem Höchstwert mal dem Sinus des Umdrehungswinkels der Leiterschleife.

Begriff	Formelzeichen	Einheiten
Augenblickswert	и	[V]
	i	[A]

Größengleichungen

$$u = U_{\text{max}} \cdot \sin \alpha \quad [V]$$

$$i = I_{\text{max}} \cdot \sin \alpha \quad [A]$$

u = Augenblickswert der Wechselspannung in V

i = Augenblickswert des Wechselstromes in A

 $U_{\rm max}={
m H\"{o}}{
m chstwert}$ der Wechselspannung in V

 $I_{ exttt{max}} = ext{H\"{o}} ext{chstwert des Wechselstromes in A}$

sin a — Sinus des Winkels der Leiterschleifenstellung ohne Einheit

α = Winkel der Leiterschleifenstellung in °

Übungsbeispiel


Der Höchstwert einer Wechselspannung beträgt $U_{\rm max}=311$ V. Der Winkel der Leiterschleifenstellung beträgt $\alpha=40^\circ.$

Wie groß ist der Augenblickswert der Wechselspannung?

Gegeben: $U_{\text{max}} = 311 \text{ V}, \alpha = 40^{\circ}$

Gesucht:

Lösung:

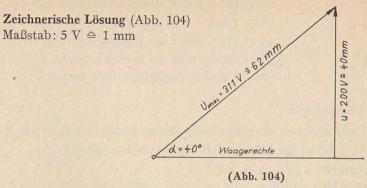

$$u = 40 \text{ mm} \triangleq \underline{200 \text{ V}}$$

Anmerkung zur Lösung: Der Winkel $a=40^\circ$ wird an der Waagerechten aufgetragen. An der schräg verlaufenden Linie wird der Wert von $U_{\max}=311$ V $\triangleq 62$ mm abgemessen. Die Senkrechte, die von der Zeigerspitze von U_{\max} aus auf die Waagerechte gefällt wird, ergibt den Augenblickswert u=40 mm $\triangleq 200$ V.

Rechnerische Lösung

$$u = U_{\max} \cdot \sin \alpha$$

$$u = 311 \cdot \sin 40^{\circ}$$

$$u = 311 \cdot 0,643$$

$$u = \underline{200 \text{ V}}$$

Der Augenblickswert der Wechselspannung beträgt u=200 V.

c) Der Effektivwert

Der Effektivwert einer Wechselspannung ist das Produkt aus dem Höchstwert mal 0,707.

Begriff	Formelzeichen	Einheiten
Effektivwert	U	[V]
	I	[A]

Größengleichungen

$$U = U_{\text{max}} \cdot 0.707 \quad [V]$$

$$I = I_{\text{max}} \cdot 0.707 \quad [A]$$

U = Effektivwert der Wechselspannung in V

I = Effektivwert des Wechselstromes in A

Umax = Höchstwert der Wechselspannung in V

 $I_{\max} = \text{H\"{o}chstwert}$ des Wechselstromes in A

0,707 = Umrechnungsfaktor ohne Einheit

Übungsbeispiel

Der Höchstwert einer Wechselspannung beträgt $U_{\text{max}} = 311 \text{ V}.$

Wie groß ist der Effektivwert der Wechselspannung?

Gegeben:

 $U_{\text{max}} = 311 \text{ V}$

Gesucht:

U

Lösung:

 $U = U_{\text{max}} \cdot 0.707$

 $U = 311 \cdot 0,707$

U = 220 V

Der Effektivwert der Wechselspannung beträgt U = 220 V.

d) Die Frequenz

Die Frequenz ist die Schwingungszahl pro Sekunde.

Bei Wechselspannungen ist eine Schwingung gleich einer Periode der Wechselspannung.

Begriffe	Formelzeichen	Einheit
Frequenz	f	$[Hz] = \left[\frac{1}{s}\right]$

Größengleichung

$$f = \frac{n \cdot p}{60} \quad \left[\frac{1}{s} \right]$$

Einheitengleichung

$$\frac{1}{\frac{1}{s}} = \frac{\frac{1}{\min}}{60} = \frac{1}{\min \cdot 60}$$

f = Frequenz der Wechselspannung in Hz oder $\frac{1}{s}$

 $n = \text{Umdrehungszahl in } \frac{1}{\min}$

p = Polpaarzahl ohne Einheit

Übungsbeispiel

Ein Wechselstromgenerator hat p=2 Polpaare. Die Umdrehungszahl des Generators beträgt n=1500 Umdrehungen pro Minute.

Wie groß ist die Frequenz der erzeugten Wechselspannung?

Gegeben:
$$p = 2, n = 1500 \frac{1}{\min}$$

Gesucht:

Lösung:

$$f = \frac{n \cdot p}{60}$$

$$f = \frac{1500 \cdot 2}{60}$$

$$f = \underline{50 \text{ Hz}}$$

Die Frequenz der erzeugten Wechselspannung beträgt f = 50 Hz.

e) Die Periodendauer

Die Periodendauer ist der umgekehrte Wert der Frequenz.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Periodendauer	T	[s]

Größengleichung

Einheitengleichung

$$T = \frac{1}{f} \quad [s]$$

$$s = \frac{1}{\frac{1}{s}} = s$$

T =Periodendauer in s

$$f = \text{Frequenz in Hz oder } \frac{1}{s}$$

Übungsbeispiel

Die Frequenz einer Wechselspannung beträgt $f=50~\mathrm{Hz}$. Wie groß ist die Periodendauer?

Gegeben:
$$f = 50 \text{ Hz}$$

Gesucht: T

Lösung:

$$T = \frac{1}{f}$$
$$T = \frac{1}{50} s$$

Die Periodendauer beträgt $T = \frac{1}{50}$ s.

f) Die Wellenlänge

Die Wellenlänge einer Wechselspannung ist die Entfernung, bei der sich längs eines Leiters oder im freien Raum eine Periode der Wechselspannung ausbreitet.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Wellenlänge	λ (Lambda)	[km]

Größengleichung

$$\lambda = \frac{c}{f}$$
 [km]

$$\left[km = \frac{\frac{km}{s}}{\frac{1}{s}} = \frac{km \cdot s}{s} \right]$$

λ = Wellenlänge in km

c = Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wechselspannung in $\frac{\text{km}}{\text{s}}$

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im freien Raum ist gleich der Lichtgeschwindigkeit $c=300\,000\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}$

f =Frequenz in Hz

Übungsbeispiel

Ein Rundfunksender arbeitet mit einer Frequenz von $f=1500~\mathrm{kHz}.$ Wie groß ist die Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen des Senders?

Gegeben:
$$f = 1500 \text{ kHz}, c = 300000 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

Gesucht: Lösung:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$\lambda = \frac{300\,000}{1\,500\,000}$$

$$\lambda = 0.2 \text{ km}$$

$$\lambda = 200 \text{ m}$$

Die Wellenlänge des Rundfunksenders beträgt $\lambda = 200 \text{ m}$.

4. Aufgaben


1. Durch ein magnetisches Feld von B=8000 G wird ein Leiter mit einer Geschwindigkeit von $v=6.5\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ rechtwinklig zur Feldlinienrichtung bewegt. Die für die Spannungserzeugung wirksame Leiterlänge beträgt l=64 cm.

Wie groß ist die in dem Leiter erzeugte EMK?

- 2. Eine Spule von N=75 Windungen wird durch ein Magnetfeld von $B=7500\,\mathrm{G}$ rechtwinklig zur Feldlinienrichtung bewegt. Die Bewegungsgeschwindigkeit des Leiters beträgt $v=4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ Die Abmessungen des Magnetpoles sind $a=4\,\mathrm{cm}$, $b=4\,\mathrm{cm}$; die Abmessungen des Wicklungshohlraumes sind $a_1=4.5\,\mathrm{cm}$, $a_2=4.5\,\mathrm{cm}$.
 - a) Zeichnen Sie diese Anordnung zur Erzeugung von Bewegungsspannung in der Draufsicht im Maßstab 1:1!
 - b) Wie groß ist die in der Leiterschleife erzeugte EMK?
- 3. Durch ein Magnetfeld von B=12000 G wird ein Leiter mit einer Geschwindigkeit von $v=10\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ rechtwinklig zur Feldlinienrichtung bewegt. Die Länge des sich im Magnetfeld befindlichen Leiters beträgt l=25 cm, die Anzahl der Windungen ist N=200.

Wie groß ist die in der Spule erzeugte EMK?

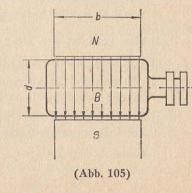- 4. Ein Leiter von l=120 cm wird mit einer Geschwindigkeit von $v=9\frac{m}{s}$ durch ein Magnetfeld bewegt. Die dabei erzeugte EMK beträgt E=15 V. Wie stark ist die magnetische Induktion des Magnetfeldes?
- 5. Der Anker eines Wechselstromgenerators hat N=20 Windungen und einen mittleren Windungsdurchmesser von d=150 mm. Die Polbreite der Magnetpole beträgt b=200 mm. Die magnetische Induktion ist B=8000 G stark. Der Anker macht n=1500 Umdrehungen pro Minute (Abb. 105). Wie groß ist der Höchstwert der erzeugten Wechselspannung?



- 6. Mit einem zweipoligen Wechselstromgenerator soll eine Wechselspannung mit der Frequenz von f=50 Hz erzeugt werden. Die für die Spannungserzeugung wirksame Leiterlänge beträgt l=60 cm. Der mittlere Windungsdurchmesser ist d=12 cm groß und die Windungszahl beträgt N=60. Die magnetische Induktion zwischen den Magnetpolen ist B=5500 G.
 - a) Wie groß ist die Umfangsgeschwindigkeit der Leiterschleife?
 - b) Wie groß ist der Höchstwert der erzeugten Wechselspannung?
- 7. Mit einem vierpoligen Wechselstromgenerator soll eine Wechselspannung von der Frequenz f=50 Hz erzeugt werden. Der Höchstwert der erzeugten Wechselspannung soll $U_{\rm max}=156$ V betragen. Die für die Spannungserzeugung wirksame Leiterlänge ist l=60 cm, der mittlere Windungsdurchmesser ist d=18 cm und die Windungszahl beträgt N=60 Windungen.
 - a) Wie groß ist die Umdrehungszahl des Wechselstromgenerators?
 - b) Wie groß ist die Umfangsgeschwindigkeit der Ankerspule?
 - c) Wie stark muß die magnetische Induktion zwischen den Magnetpolen sein?
- 8. Mit einer Leiterschleife soll eine Wechselspannung erzeugt werden. Der mittlere Windungsdurchmesser der Leiterschleife beträgt d=30 cm bei einer Windungszahl von N=12 Windungen. Die Breite der Magnetpole ist b=50 cm, ihre Stärke ist a=25 cm. Die Stärke der magnetischen Induktion zwischen den Magnetpolen ist $B=10\,000$ G.
 - a) Zeichnen Sie den zweipoligen Wechselstromgenerator in Vorderansicht und Seitenansicht im Maßstab 1:10!
 - b) Wie groß muß die Umdrehungszahl der Leiterschleife pro Sekunde sein, damit eine Wechselspannung von $f=50~{\rm Hz}$ erzeugt wird?
 - c) Wie groß ist die Umfangsgeschwindigkeit der Leiterschleife in $\frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{s}}$?
 - d) Wie groß ist der Höchstwert der erzeugten Wechselspannung?
 - e) Wie groß ist der Effektivwert der erzeugten Wechselspannung?
 - f) Wie groß sind die Augenblickswerte der erzeugten Wechselspannung bei den Leiterschleifenstellungen von 30°, 45° und 60°?
 - g) Zeichnen Sie für die erzeugte sinusförmige Wechselspannung das Zeigerdiagramm und das Liniendiagramm!

Maßstab: Waagerecht: a $45^{\circ} \triangleq 15$ mm und t $0.01s \triangleq 60$ mm. Senkrecht: u 20 V $\triangleq 1$ mm (rot).

- 9. Der Höchstwert einer Wechselspannung beträgt $U_{\text{max}} = 500 \text{ V}$. Wie groß ist der Augenblickswert der Wechselspannung bei der Leiterschleifenstellung von $\alpha = 60^{\circ}$?
 - a) Zeichnerische Lösung (7 V \(\text{1 mm} \)).
 - b) Rechnerische Lösung.
- 10. Der Höchstwert einer Wechselspannung beträgt $U_{\rm max}=311\,{\rm V}$; der Höchstwert eines Wechselstromes beträgt $I_{\rm max}=4\,{\rm A}.$
 - a) Wie groß sind die Augenblickswerte von Wechselspannung und Wechselstrom bei den in nachstehender Tabelle (Abb. 106, Spalte 2) angegebenen Leiterschleifenstellungen?
 - b) Tragen Sie die errechneten Werte in nachstehende Tabelle (Abb. 106, Spalten 4 u. 6) ein!
 - c) Rechnen Sie die Spannungswerte und Stromwerte nach folgendem Maßstab um:

Spannung $u \ 8 \ V = 1 \ mm$, Strom $i \ 0.2 \ A = 1 \ mm$.

Tragen Sie die millimetrischen Werte von Spannung und Strom in nachstehende Tabelle (Abb. 106, Spalten 5 u. 7) ein!

d) Zeichnen Sie für die Wechselspannung und für den Wechselstrom das Zeigerdiagramm und das Liniendiagramm!

Maßstab: Waagerecht: $a 30^{\circ} \triangleq 15 \text{ mm}$. Senkrecht: $a 8 \text{ V} \triangleq 1 \text{ mm}$ (rot), $i 0.2 \text{ A} \triangleq 1 \text{ mm}$ (blau).

- 11. Der Höchstwert einer Wechselspannung beträgt $U_{\rm max}=535$ V. Wie groß ist der Effektivwert der Wechselspannung?
- 12. Mit einem achtpoligen Wechselstromgenerator soll eine Wechselspannung von $f=50~\mathrm{Hz}$ erzeugt werden.

Welche Umdrehungszahl pro Minute muß der Wechselstromgenerator haben?

13. Ein Wechselstromgenerator macht 750 Umdrehungen pro Minute. Mit dem Wechselstromgenerator soll eine Wechselspannung von f=50 Hz erzeugt werden.

Wieviel Pole und wieviel Polpaare muß der Wechselstromgenerator aufweisen?

Tabelle zu Aufgabe 10

1	d[°]	sind	[V]	U[mm]	[A]	[[mm]
1	10					
2	20					
3	30					
4	40		e de la			
5	50		Essential Control			
6	60					
7	70					
8	80				You have	
9	90				SKIDTING !	

(Abb. 106)

14. Ein vierpoliger Wechselstromgenerator macht pro Minute 500 Umdrehungen.

Wie hoch ist die Frequenz der erzeugten Wechselspannung?

- 15. Der Effektivwert eines Wechselstromes beträgt $I=15~\mathrm{A.}$ Wie groß ist der Höchstwert der Wechselstromstärke?
- 16. Der Höchstwert einer Wechselspannung von $f=50~{
 m Hz}$ beträgt $U_{
 m max}=311~{
 m V}.$
 - a) Zeichnen Sie für die Wechselspannung das Liniendiagramm!

Maßstab: Waagerecht: α 45° \triangleq 15 mm und t 0,01s \triangleq 60 mm.

Senkrecht: $u \ 7 \ V \ \triangleq 1 \ \text{mm}$ (rot).

- b) Wie groß ist der Augenblickswert der Wechselspannung $\frac{1}{300}$ s nach dem Nulldurchgang?
- c) Tragen Sie die Werte für die Bruchteile der Periodendauer für jeweils 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° , 315° und 360° in das Liniendiagramm ein!

- 17. Die Frequenz einer Wechselspannung beträgt $f=2000~{\rm Hz}.$ Wie groß ist die Periodendauer der Wechselspannung?
- 18. Ein an einer Wechselspannung geschalteter Spannungsmesser zeigt einen Wert von $U=220~\mathrm{V}$ an.

Wie groß ist der Höchstwert der Wechselspannung?

- 19. Die Periodendauer eines Wechselstromes beträgt $T=\frac{1}{800}\,\mathrm{s}.$ Wie hoch ist die Frequenz des Wechselstromes?
- 20. Ein Rundfunksender strahlt sein Programm mit einer Trägerfrequenz von $f=394~\mathrm{kHz}$ aus. Wie groß ist die Wellenlänge des Rundfunksenders?

21. Die Wellenlänge eines Rundfunksenders beträgt $\lambda=15$ cm. Mit welcher Trägerfrequenz arbeitet der Rundfunksender?

22. Die Betriebsspannung eines Kondensators ist $U=450~{\rm V}.$ Wie groß ist der Effektivwert der Wechselspannung, die höchstens an den Kondensator geschaltet werden kann?

IV. Die statische Elektrizität

Die statische Elektrizität wird durch elektrische Ladungen dargestellt, die sich untereinander nicht ausgleichen können. Bei der statischen Elektrizität fließt also kein Strom. Die Ladungsträger (Elektronen) befinden sich in Ruhe.

1. Die elektrische Feldstärke

Die elektrische Feldstärke ist der Spannungsunterschied pro cm Feldlinienlänge.


Begriff	Formelzeichen	Einheit
Elektrische Feldstärke	E	$\left[\frac{V}{cm}\right]$

Größengleichung

$$E = \frac{U}{l} \quad \left[\frac{V}{cm} \right]$$

Einheitengleichung

$$\frac{V}{cm} = \frac{V}{cm}$$

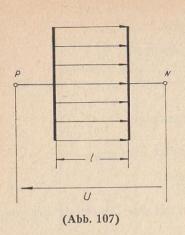

$$E_{*}$$
 = elektrische Feldstärke in $\frac{V}{cm}$

$$U =$$
Spannung in V

Übungsbeispiel

Ein Kondensator ist an einer Gleichspannung von U = 500 V angeschaltet. Der Plattenabstand des Kondensators beträgt $l=0.5~\mathrm{mm}$ (Abb. 107). Wie groß ist die elektrische Feldstärke im Isolierstoff des Kondensators?

Gegeben:

$$U = 500 \text{ V}, l = 0.5 \text{ mm}$$

Gesucht:

Lösung:

$$E = \frac{U}{l}$$
$$E = \frac{500}{0.05}$$

$$E = 10000 \frac{V}{cm}$$

Die elektrische Feldstärke im Isolierstoff des Kondensators beträgt

$$E = 10000 \frac{\text{V}}{\text{cm}}$$

2. Die Kapazität

Die Kapazität eines Kondensators ist der Quotient aus der aufgenommenen Elektrizitätsmenge geteilt durch die angeschaltete Spannung.

- 134 -

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Kapazität	C	[F]
		$\left[\frac{As}{V} = \frac{s}{\Omega} \right]$

Größengleichung

Einheitengleichung

$$C = \frac{Q}{U} \quad [F]$$

$$\left[\frac{As}{V} = \frac{As}{V} \right]$$

C = Kapazität in F

Q = aufgenommene Elektrizitätsmenge in As

U = angeschaltete Spannung in V

Übungsbeispiel

An einen Kondensator von $C = 20 \mu$ F wird eine Gleichspannung von U = 250 V geschaltet.

Welche Elektrizitätsmenge wird von dem Kondensator aufgenommen?

Gegeben: $C = 20 \ \mu \text{ F}, U = 250 \ \text{V}$

Gesucht:

Lösung:

 $O = C \cdot U$

 $0 = 20 \cdot 10^{-6} \cdot 250$

 $Q = \underbrace{5 \cdot 10^{-3} \text{ As}}_{} \qquad \qquad Q = \underbrace{5 \text{ mAs}}_{}$

Die aufgenommene Elektrizitätsmenge beträgt Q = 5 mAs.

3. Aufgaben


- 1. Der Plattenabstand eines Kondensators beträgt l=0.3 mm. Der Kondensator ist an einer Gleichspannung von U = 150 V angeschaltet. Wie groß ist die elektrische Feldstärke im Isolierstoff des Kondensators?
- 2. Die Oxydschicht eines Elektrolytkondensators beträgt $l=10^{-4}$ mm, die angeschaltete Gleichspannung ist U = 24 V.

Wie groß ist die elektrische Feldstärke in der Oxydschicht des Elektrolytkondensators?


3. Die Durchschlagsfestigkeit für Luft beträgt $E=15\frac{\mathrm{kV}}{\mathrm{cm}}$. Die Spannung zwischen zwei Schaltkontakten ist U = 311 V groß. Bei welcher Entfernung zwischen den Schaltkontakten springt der Schlie-Bungsfunke über?

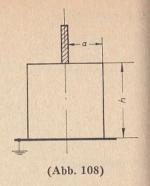4. Eine Sammelschiene für eine Spannung von $U=15\,000\,\mathrm{V}$ gegen Erde ist mit einem Isolator nach nebenstehender Zeichnung befestigt. Die Abmessungen betragen: $a=90\,\mathrm{mm}$, $h=200\,\mathrm{m}$. Die Durchschlagsfestig-

$$n = 200$$
 m. Die Durchschlagsiesus keiten sind für Luft $E_{\rm L} = 15 \, {{\rm kV} \over {\rm cm}}$ und für Porzellan $E_{\rm P} = 200 \, {{\rm kV} \over {\rm cm}}$ (Abb. 108).



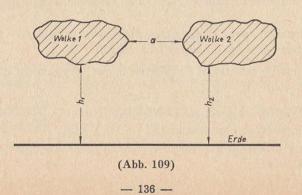- a) Wie groß ist die größte elektrische Feldstärke in der Luftstrecke zwischen der Sammelschiene und dem geerdeten Befestigungseisen?
- b) Wie groß ist die größte elektrische Feldstärke im Porzellankörper?
- c) Durch Blitzeinschlag erhöht sich die Spannung der Sammelschiene gegen Erde beträchtlich.
 - (1) Bei welcher Spannung erfolgt ein Überschlag der Spannung zwischen der Sammelschiene und dem Befestigungseisen durch die Luftstrecke?
 - (2) Bei welcher Spannung der Sammelschiene wird der Isolator durch den Durchschlag der Spannung zwischen Sammelschiene und dem geerdeten Befestigungseisen zerstört?
- 5. Bei zwei Regenwolken beträgt der Abstand: a=200 m, die Höhe ist $h_1=h_2=500$ m. Die Spannung der einen Regenwolke gegen Erde beträgt $U_1=+5$ MV, die der anderen Wolke $U_2=+4$ MV (Abb. 109).



- a) Wie groß sind die elektrischen Feldstärken der beiden Regenwolken gegen Erde?
- b) Wie groß ist die elektrische Spannung zwischen den beiden Regenwolken?
- c) Wie groß ist die elektrische Feldstärke zwischen den beiden Regenwolken?
- d) Wie groß muß die Spannung der Regenwolken gegen Erde sein, damit der Blitz zur Erde niederschlägt? Die Durchschlagsfestigkeit der feuchten Luft wird auf E = $10 \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$ geschätzt.
- 6. Die elektrische Feldstärke einer Hochspannungsleitung von $U=15~\mathrm{kV}$ gegen Erde beträgt $E=600\,\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{cm}}$.

In welcher Höhe über der Erde befindet sich die Hochspannungsleitung?

7. Von einem Kondensator kann der Plattenabstand verändert werden. Die Eigenspannung des aufgeladenen Kondensators beträgt $U=750~\rm V$ bei einem Plattenabstand von $l=1~\rm mm$.

Auf welche Werte verändert sich die Eigenspannung des Kondensators, wenn der Plattenabstand auf

a)
$$l_1 = 0.5 \text{ mm und}$$

b)
$$l_2 = 2.0$$
 mm verändert wird?

8. Eine Hochspannungsleitung von $U=30~\mathrm{kV}$ gegen Erde befindet sich in einer Höhe von $h=18~\mathrm{m}$ über einer Straße, die von Fußgängern benutzt wird.

Welcher elektrischen Feldstärke sind die Fußgänger bei Unterquerung der Hochspannungsleitung ausgesetzt?

V. Die Wechselstromwiderstände

1. Die Kreisfrequenz

Die Kreisfrequenz ist das Produkt aus $2 \cdot \pi$ mal der Frequenz.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Kreisfrequenz	ω (Omega)	$\left[\frac{1}{s}\right]$
	— 137 —	

Größengleichung

Einheitengleichung

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f \quad \left[\frac{1}{s} \right]$$

$$\left[\frac{1}{s} = \frac{1}{s}\right]$$

$$\omega = \text{Omega} = \text{Kreisfrequenz in } \frac{1}{\text{s}}$$

$$2 \cdot \pi = 6,28 = \text{Umrechnungsfaktor (ohne Einheit)}$$

$$f = \text{Frequenz in Hz oder } \frac{1}{\text{s}}$$

Übungsbeispiel

Die Frequenz einer Wechselspannung beträgt f = 50 Hz.

Wie groß ist die Kreisfrequenz der Wechselspannung?

Gegeben:

$$f = 50 \text{ Hz}$$

Gesucht:

Lösung:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

$$\omega = 2 \cdot 3,14 \cdot 50$$

$$\omega = 314 \frac{1}{s}$$

Die Kreisfrequenz der Wechselspannung beträgt $\omega = 314 \frac{1}{s}$.

2. Die Schaltung von Induktivitäten

Die Induktivitäten können entweder hintereinandergeschaltet oder parallelgeschaltet werden (siehe Abschnitt C. I. 2.).

a) Die Reihenschaltung

Bei einer Reihenschaltung von Induktivitäten ist die Gesamtinduktivität gleich der Summe aller Einzelinduktivitäten.

Begriff Gesamtinduktivität

H

— 138 —


Größengleichung

$$L = L_1 + L_2 + L_3$$
 [H]

Einheitengleichung

$$[H = H + H + H]$$

Schaltbild

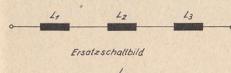

(Abb. 110)

L = Gesamtinduktivität in H

 $L_1 = \text{Einzelinduktivität in H}$

 $L_2 = \text{Einzelinduktivität in H}$

 $L_3 = \text{Einzelinduktivität in H}$

Übungsbeispiel

Die Werte von vier hintereinandergeschalteten Induktivitäten betragen $L_1 = 0.124 \text{ H}, L_2 = 40 \text{ mH}, L_3 = 2.6 \text{ H} \text{ und } L_4 = 800 \text{ mH} \text{ (Abb. 111)}.$

Wie groß ist die Gesamtinduktivität?


Gegeben:

 $L_1 = 0.124 \text{ H}, L_2 = 40 \text{ mH}, L_3 = 2.6 \text{ H}, L_4 = 800 \text{ mH}$

Gesucht:

L

Lösung:

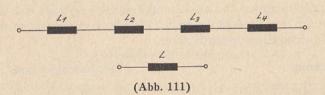

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + L_4$$

 $L = 0.124 + 0.040 + 2.6 + 0.800$
 $L = 3.564 \text{ H}$

Die Gesamtinduktivität beträgt L = 3,564 H.

b) Die Parallelschaltung

Bei einer Parallelschaltung von Induktivitäten ist der umgekehrte Wert der Gesamtinduktivität gleich der Summe der umgekehrten Werte aller Einzelinduktivitäten (siehe Abschnitt C. I. 2).

Begriff

Formelzeichen

Einheiten [H]

Gesamtinduktivität

L


Einheitengleichung

Größengleichung

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \left[\frac{1}{M}\right]$$

$$\left[\frac{1}{H} = \frac{1}{H} + \frac{1}{H} + \frac{1}{H}\right]$$

Schaltbild

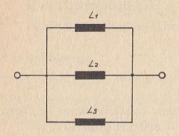


L = Gesamtinduktivität in H

 $L_1 = \text{Einzelinduktivität in H}$

 $L_2 = \text{Einzelinduktivität in H}$

 $L_3 = \text{Einzelinduktivität in H}$

Ersalzschaltbild

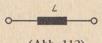

(Abb. 112)

Bei der Parallelschaltung von zwei Induktivitäten errechnet sich die Gesamtinduktivität aus dem Produkt der beiden Einzelinduktivitäten geteilt durch die Summe der beiden Einzelinduktivitäten.

Größengleichung


$$L = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2} \text{ [H]}$$

Einheitengleichung

Schaltbild



Ersatzschaltbild

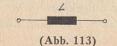

L = Gesamtinduktivität in H

 $L_2 = \text{Einzelinduktivität in H}$

 $L_2 = \text{Einzelinduktivität in H}$

Übungsbeispiel

Drei Induktivitäten von $L_1=0.12$ H, $L_2=0.24$ H und $L_3=0.48$ H sind parallelgeschaltet (Abb. 114).


Wie groß ist die Gesamtinduktivität der Parallelschaltung?

Gegeben:

$$L_1 = 0.12 \text{ H}, L_2 = 0.36 \text{ H}, L_3 = 0.48 \text{ H}$$

Gesucht:

Lösung:

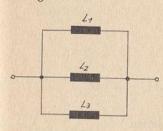


$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$$
$$\frac{1}{L} = \frac{1}{0.12} + \frac{1}{0.24} + \frac{1}{0.48}$$

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{0.12} + \frac{1}{0.24} + \frac{1}{0.48}$$

$$\frac{1}{L} = \frac{4 + 2 + 1}{0.48}$$

$$L = \frac{0.48}{7}$$
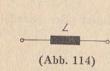
$$L = 0.0687 \,\mathrm{H}$$
 $L = 68.7 \,\mathrm{mH}$



Die Gesamtinduktivität beträgt L = 68,7 mH.

3. Der induktive Blindwiderstand

Der induktive Blindwiderstand ist das Produkt aus der Kreisfrequenz mal der Induktivität.

Begriff

Induktiver Blindwiderstand

Formelzeichen X_{L}

Einheit $[\Omega]$

Größengleichung

$$X_{
m L} = \omega \cdot L \quad [\Omega]$$

Einheitengleichung

$$\left[\Omega = \frac{1}{s} \cdot \Omega \cdot s\right]$$

Schaltbild

 $X_{\rm L} = {\rm induktiver\ Blindwiderstand}$

$$\omega = \text{Kreisfrequenz in } \frac{1}{s}$$

(Abb. 115)

$$L = \text{Induktivität in H oder } \Omega \cdot s = \frac{Vs}{A}$$

Übungsbeispiel

Die Induktivität einer Spule beträgt L=0.64 H. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung ist f=50 Hz.

Wie groß ist der induktive Blindwiderstand?

Gegeben:

L = 0.64 H, f = 50 Hz

Gesucht:

 $X_{\mathbf{L}}$

Lösung:

$$X_{L} = \omega \cdot L$$

$$X_{L} = 2 \pi \cdot f \cdot L$$

$$X_{L} = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 0.64$$

$$X_{L} = 201 \Omega$$

Der induktive Blindwiderstand der Spule beträgt $X_{\rm L}=201~\Omega.$

4. Die Schaltung von Kapazitäten

Die Kapazitäten können entweder hintereinandergeschaltet oder parallelgeschaltet werden (siehe Abschnitt C. I. 2).

a) Die Reihenschaltung

Bei der Reihenschaltung von Kapazitäten ist der umgekehrte Wert der Gesamtkapazität gleich der Summe der umgekehrten Werte aller Einzelkapazitäten.

Begriff	
Gesamtkapazität	

Formelzeichen C

Einheit [μF]


Größengleichung

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \left[\frac{1}{\mu F} \right]$$

Einheitengleichung

$$\left[\frac{1}{\mu F} = \frac{1}{\mu F} + \frac{1}{\mu F} + \frac{1}{\mu F}\right]$$

Schaltbild

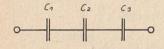

Ersatzschaltbild



 $C = Gesamtkapazität in \mu F$

 $C_1 = \text{Einzelkapazität in } \mu \text{ F}$

 $C_2 = \text{Einzelkapazität in } \mu \text{ F}$

 $C_3 = \text{Einzelkapazität in } \mu \text{ F}$

Bei der Hintereinanderschaltung von zwei Kapazitäten errechnet sich die Gesamtkapazität aus dem **Produkt** der beiden Einzelkapazitäten geteilt durch die **Summe** der beiden Einzelkapazitäten.


Größengleichung

$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \quad [\mu F]$$

Einheitengleichung

$$\left[\mu F = \frac{\mu F \cdot \mu F}{\mu F + \mu F} \quad \frac{\mu F \cdot \mu F}{\mu F}\right]$$

Schaltbild

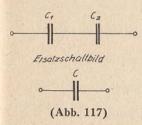

$C = Gesamtkapazität in \mu F$

$$C_1 = \text{Einzelkapazität in } \mu \text{F}$$

$$C_2 = \text{Einzelkapazität in } \mu \text{F}$$

Übungsbeispiel

Vier Kapazitäten von $C_1=40~\mu\text{F}$, $C_2=25~\mu\text{F}$, $C_3=50~\mu\text{F}$ und $C_4=20~\mu\text{F}$ sind hintereinandergeschaltet (Abb. 118).

Wie groß ist die Gesamtkapazität?

Gegeben:


 $C_1 = 40 \mu F$, $C_2 = 25 \mu F$, $C_3 = 50 \mu F$, $C_4 = 20 \mu F$

Gesucht:

C

Lösung:
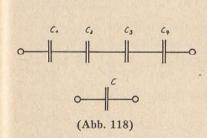
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4}$$



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{40} + \frac{1}{25} + \frac{1}{50} + \frac{1}{20}$$
$$\frac{1}{C} = \frac{5 + 8 + 4 + 10}{200}$$

$$C = \frac{200}{27}$$

$$C = 7,41 \ \mu F$$

Die Gesamtkapazität beträgt $C = 7,41 \mu F$.

b) Die Parallelschaltung

Bei Parallelschaltung von Kapazitäten ist die Gesamtkapazität gleich der Summe aller Einzelkapazitäten (siehe Abschnitt C. I. 2).

Begriff

Gesamtkapazität

Formelzeichen C


Einheit

Größengleichung

$$C = C_1 + C_2 + C_3 \quad [\mu \text{ F}]$$

$$[\mu F = \mu F + \mu F + \mu F]$$

Schaltbild

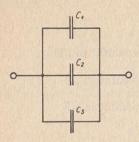

 $C = Gesamtkapazität in \mu F$

 $C_1 = \text{Einzelkapazität in } \mu \text{F}$

 $C_2 = \text{Einzelkapazität in } \mu \text{F}$

 $C_3 = \text{Einzelkapazität in } \mu \text{F}$



Übungsbeispiel

Vier Kapazitäten von $C_1=40~\mu\text{F}$, $C_2=25~\mu\text{F}$, $C_3=50~\mu\text{F}$ und $C_4=20~\mu\text{F}$ sind parallelgeschaltet (Abb. 120).

Wie groß ist die Gesamtkapazität?

Gegeben:

$$C_1 = 40 \ \mu\text{F}, \ C_2 = 25 \ \mu\text{F}, \ C_3 =$$

 $50 \ \mu F, \ C_4 = 20 \ \mu F$

Gesucht:

C

Lösung:


$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$$

$$C = 40 + 25 + 50 + 20$$

$$C = 135 \,\mu\text{F}$$

Die Gesamtkapazität beträgt

 $C = 135 \ \mu F.$

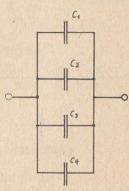



5. Der kapazitive Blindwiderstand

Der kapazitive Blindwiderstand ist der umgekehrte Wert des Produktes aus der Kreisfrequenz mal der Kapazität.

Begriff	Formelzeichen	Einhei
Kapazitiver Blindwiderstand	$X_{\mathbf{C}}$	$[\Omega]$


Größengleichung

$$X_{\rm C} = \frac{1}{\omega \cdot C} \ [\Omega]$$

Einheitengleichung

$$\Omega = \frac{1}{\frac{1}{s} \cdot \frac{s}{\Omega}} = \frac{s \cdot \Omega}{s}$$

Schaltbild

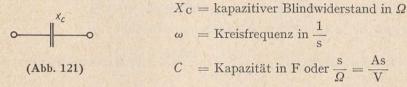

Beim Zahleneinsatz der Kapazität in µF:

Größengleichung

$$X_{\mathbf{C}} = \frac{1000000}{\omega \cdot C} \quad [\Omega]$$

 $X_{\mathbf{C}} = \text{kapazitiver Blindwiderstand in } \Omega$

 $\omega = \text{Kreisfrequenz in } \frac{1}{s}$

 $C = \text{Kapazität in } \mu \text{F}$

Übungsbeispiel

Die Kapazität eines Kondensators beträgt $C=35~\mu$ F. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung ist $f=50~{\rm Hz}.$

— 145 —

Wie groß ist der kapazitive Blindwiderstand des Kondensators?

Gegeben:
$$C = 35 \mu \text{ F}, f = 50 \text{ Hz}$$

Gesucht: X_C

Lösung:

$$X_{\rm C} = \frac{1}{\omega C}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1000000}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 35}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1000000}{10990}$$
$$X_{\rm C} = \underline{91,9} \ \Omega$$

Der kapazitive Blindwiderstand beträgt $X_{\rm C}=91.9~\Omega$.

6. Aufgaben

- 1. Die Frequenz einer Wechselspannung beträgt $f=50~{\rm Hz}.$ Wie groß ist die Kreisfrequenz der Wechselspannung?
- 2. Die Frequenz einer Wechselspannung beträgt $f=1.5~\mathrm{kHz}.$ Wie groß ist die Kreisfrequenz der Wechselspannung?
- 3. Zwei Induktivitäten von $L_1=1,\!25~\mathrm{H}$ und $L_2=0,\!87~\mathrm{H}$ sind hintereinandergeschaltet.

Wie groß ist die Gesamtinduktivität?

4. Drei Induktivitäten von $L_1=0,44$ H, $L_2=156$ mH und $L_3=85$ mH sind parallelgeschaltet.

Wie groß ist die Gesamtinduktivität?

- 5. Die Gesamtinduktivität einer Parallelschaltung von zwei Einzelinduktivitäten beträgt $L=13\,\mathrm{mH}$. Die eine Einzelinduktivität ist $L_1=64\,\mathrm{mH}$ groß. Wie groß ist die Einzelinduktivität L_2 ?
- 6. Drei Kapazitäten von $C_1=35~\mu\text{F},\,C_2=45~\mu\text{F}$ und $C_3=18~\mu\text{F}$ sind parallelgeschaltet.

Wie groß ist die Gesamtkapazität?

7. Vier Kapazitäten von $C_1=335$ nF, $C_2=0.52$ μ F, $C_3=150$ nF und $C_4=30~300$ pF sind hintereinandergeschaltet.

Wie groß ist die Gesamtkapazität?

8. Zwei Induktivitäten von $L_1=0.124~{\rm H}$ und $L_2=0.64~{\rm H}$ sind parallelgeschaltet.

Wie groß ist die Gesamtinduktivität?

9. Zwei Kapazitäten von $C_1=40~\mu {\rm F}~{\rm und}~C_2=28~\mu {\rm F}~{\rm sind}$ hintereinandergeschaltet.


Wie groß ist die Gesamtkapazität?

10. Die Gesamtkapazität von zwei hintereinandergeschalteten Kapazitäten beträgt C=20 nF, Eine Einzelkapazität ist $C_1=40$ nF groß.

Wie groß ist die Einzelkapazität C_2 ?

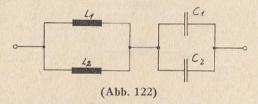
11. Von nachstehender Gruppenschaltung betragen: $L_1=445$ mH, $L_2=0.655$ H, $C_1=15$ μ F, $C_2=25$ μ F (Abb. 122).

Wie groß sind Gesamtinduktivität L und Gesamtkapazität C?




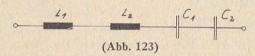12. Von nachstehender Gruppenschaltung betragen: $L_1=445$ mH, $L_2=0.655$ H, $C_1=15$ $\mu \rm F$ und $C_2=25$ $\mu \rm F$ (Abb. 123).

Wie groß sind Gesamtinduktivität L und Gesamtkapazität C?



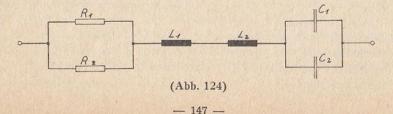
- 13. Von nachstehender Gruppenschaltung betragen: $R_1 = 25 \Omega$, $R_2 = 35 \Omega$, $L_1 = 240$ mH, $L_2 = 380$ mH, $C_1 = 330$ nF und $C_2 = 440$ nF (Abb. 124).
 - a) Zeichnen Sie für diese Gruppenschaltung das Ersatzschaltbild!
 - b) Wie groß sind der Gesamtwiderstand R, die Gesamtinduktivität L und die Gesamtkapazität C?
 - c) Wie groß sind bei einer Frequenz von $f=50~{\rm Hz}$ der induktive Blindwiderstand $X_{\rm L}$ und der kapazitive Blindwiderstand $X_{\rm C}$?



14. Von nachstehender Gruppenschaltung (Abb. 125) betragen:

 $R_1 = 42 \,\Omega$, $R_2 = 54 \,\Omega$, $R_3 = 75 \,\Omega$, $L_1 = 0.84 \,\mathrm{H}$, $L_2 = 125 \,\mathrm{mH}$, $C_1 = 24 \,\mu\,\mathrm{F}$, $C_2 = 36 \,\mu\mathrm{F}$ und $C_3 = 48 \,\mu\mathrm{F}$.

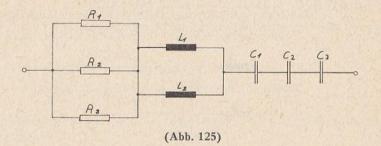- a) Zeichnen Sie für die Gruppenschaltung das Ersatzschaltbild!
- b) Wie groß sind der Gesamtwiderstand R, die Gesamtinduktivität L und die Gesamtkapazität C?
- c) Wie groß sind bei einer Frequenz von $f=50~{\rm Hz}$ der induktive Blindwiderstand $X_{\rm L}$ und der kapazitive Blindwiderstand $X_{\rm C}$?



15. Von nebenstehender Gruppenschaltung (Abb. 126) betragen:

$$R_1 = 120 \ \Omega, R_2 = 80 \ \Omega,$$


$$R_3 = 65 \Omega$$
, $L_1 = 0.25 H$,

$$L_2 = 0.12 \,\mathrm{H}, L_3 = 0.4 \,\mathrm{H},$$

$$C_1 = 15 \mu F$$
, $C_2 = 40 \mu F$,

$$C_3 = 36 \ \mu \text{F}, C_4 = 10 \ \mu \text{F}.$$

- a) Zeichnen Sie für die Gruppenschaltung die Ersatzschaltbilder für die Berechnung der Werte für den Gesamtwiderstand R, die Gesamtinduktivität L und die Gesamtkapazität C!
- b) Wie groß sind der Gesamtwiderstand R, die Gesamtinduktivität L und die Gesamtkapazität C?

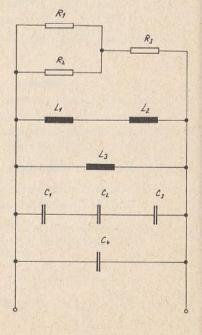


(Abb. 126)

- c) Wie groß sind bei einer Frequenz von f=50 Hz der induktive Blindwiderstand $X_{\rm L}$ und der kapazitive Blindwiderstand $X_{\rm C}$?
- 16. Die Linienlänge einer Ortskabelleitung 0,6 mm Cu beträgt l=1,6 km. Je km Doppelleitung betragen der Leitungswiderstand $R=130 \, \frac{\Omega}{\mathrm{km}}$, der Isolationswiderstand $R_{\mathrm{i}}=1$,25 M $\Omega\cdot$ km, die Induktivität L=0,7 $\frac{\mathrm{mH}}{\mathrm{km}}$ und die Kapazität $C=36 \, \frac{\mathrm{nF}}{\mathrm{km}}$.
 - a) Zeichnen Sie für die Ortskabelleitung das Schaltbild mit sämtlichen Einzelwiderständen!
 - b) Zeichnen Sie für die Ortskabelleitung das Ersatzschaltbild!
 - c) Wie groß sind Leitungswiderstand $R_{\rm L}$, Isolationswiderstand $R_{\rm iso}$, Leitungsinduktivität $L_{\rm L}$ und Leitungskapazität $C_{\rm L}$?
- 17. Die Linienlänge einer Fernmeldeleitung beträgt l=1,85 km. Je km Doppelleitung betragen der Leitungswiderstand R=80 $\frac{\Omega}{\rm km}$, der Isolationswiderstand $R_{\rm i}=1,9$ M $\Omega\cdot$ km, die Induktivität L=0,85 $\frac{\rm mH}{\rm km}$ und die Kapazität C=44 $\frac{\rm nF}{\rm km}$.
 - a) Wie groß sind der Leitungswiderstand $R_{\rm L}$, der Isolationswiderstand $R_{\rm iso}$, die Leitungsinduktivität $L_{\rm L}$ und die Leitungskapazität $C_{\rm L}$?
 - b) Wie groß sind der induktive Blindwiderstand und der kapazitive Blindwiderstand der Fernmeldeleitung bei einer Frequenz von $f=800~\mathrm{Hz}$?

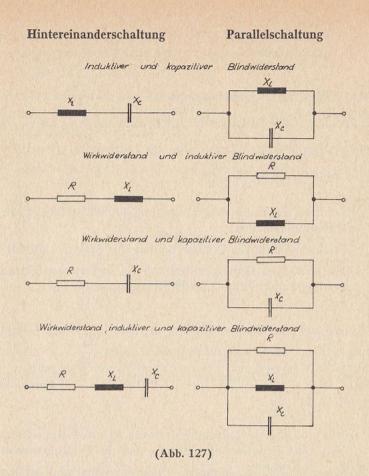VI. Die Schaltung von Wechselstromwiderständen

Die Wechselstromwiderstände werden in einem Wechselstromkreis durch Ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren dargestellt. Ohmsche Widerstände stellen Wirkwiderstände, Spulen und Kondensatoren stellen Blindwiderstände dar. Die Blindwiderstände können untereinander entweder hintereinandergeschaltet oder parallelgeschaltet oder mit Wirkwiderständen zusammengeschaltet werden.



Gleichnamige Blindwiderstände bzw. Blindleitwerte werden einfach zusammengezählt (siehe Abschnitt B. I. 2a).

Ungleichnamige Blindwiderstände bzw. Blindleitwerte werden voneinander abgezogen (siehe Abschnitt B. I. 2b).

Wirkwiderstände und Blindwiderstände bzw. Wirkleitwerte und Blindleitwerte werden quadratisch zusammengesetzt (siehe Abschnitt B. I. 2c).

1. Die Reihenschaltung

a) Der Blindwiderstand

Der Blindwiderstand ist gleich dem induktiven Blindwiderstand minus dem kapazitiven Blindwiderstand.

Einheit Begriff Formelzeichen X $[\Omega]$ Blindwiderstand


Größengleichung

$$X = X_{\rm L} - X_{\rm C} \quad [\Omega]$$

Einheitengleichung

$$[\varOmega=\varOmega-\varOmega]$$

Schaltbild

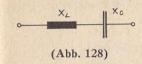

$$X = Blindwiderstand in \Omega$$

$$X_{\rm L}={
m induktiver}$$
 Blindwiderstand in Ω

$X_{\rm C} = \text{kapazitiver Blindwiderstand in } \Omega$

Übungsbeispiel

Von einer Reihenschaltung betragen die Induktivität L = 400 mH und die Kapazität $C = 50 \mu F$ (Abb. 129).

Wie groß ist der Blindwiderstand der Reihenschaltung bei einer Frequenz von $f = 50 \; \text{Hz}?$

Gegeben:
$$L = 400 \text{ mH}, C = 50 \mu\text{F}, f = 50 \text{ Hz}$$

Lösung:

$$X_{\rm L} = \omega \cdot L$$
 $X_{\rm L} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$
 $X_{\rm L} = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 0.4$
 $X_{\rm L} = 126 \Omega$

$$X_{\mathcal{C}} = \frac{1}{\omega \ \mathcal{C}}$$

$$X_{\mathcal{C}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1\,000\,000}{15710}$$

$$X_{\rm C} = 64,1 \Omega$$

$$X_{\rm C} = \frac{1}{\omega \, {\rm C}}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 50}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1000000}{15710}$$

$$X_{\rm L} = \frac{126 \, \Omega}{126 \, \Omega}$$

$$X = X_{\rm L} - X_{\rm C}$$

$$X = 126 - 64,1$$

$$X = + 61,9 \, \Omega$$

Das positive Vorzeichen des Blindwiderstandes bedeutet, daß der Blindwiderstand überwiegend durch den induktiven Blindwiderstand dargestellt wird, d. h. der Blindwiderstand der Reihenschaltung ist induktiv. Bei einem negativen Vorzeichen des Ergebnisses ist der Blindwiderstand einer Reihenschaltung kapazitiv.


Der Blindwiderstand der Reihenschaltung beträgt $X=61.9~\Omega$ (induktiv).

b) Der Scheinwiderstand

Der Scheinwiderstand ist gleich der Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate von Wirkwiderstand und Blindwiderstand.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Scheinwiderstand	Z	$[\Omega]$


Größengleichung

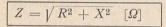

Einheitengleichung

$$[\Omega = \sqrt{\Omega^2 + \Omega^2} = \sqrt{\Omega^2}]$$

Schaltbild

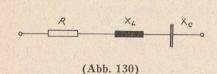

 $Z = Scheinwiderstand in \Omega$

 $R = \text{Wirkwiderstand in } \Omega$

 $X = Blindwiderstand in \Omega$

 $X_{\rm L} = {\rm induktiver\ Blindwiderstand}$ in Ω

 $X_{\rm C} = {\rm kapazitiver\ Blindwider}$ stand in Ω

Übungsbeispiel

Von einer Reihenschaltung eines Wirkwiderstandes, einer Induktivität und einer Kapazität betragen der Wirkwiderstand $R=50~\Omega$ und der Blindwiderstand $X = 40 \Omega$ (induktiv).

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Reihenschaltung (Abb. 130):

Zeichnerische Lösung (10 $\Omega = 10 \text{ mm}$)?

Rechnerische Lösung?

Gegeben: $R = 50 \Omega$, $X = +40 \Omega$


Gesucht:

Lösung:

Zeichnerische Lösung (Abb. 131)

$$R = 50 \Omega \triangleq 50 \text{ mm}$$
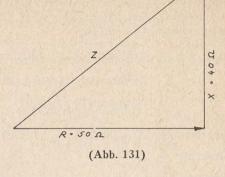
$$X = 40 \Omega \triangleq 40 \text{ mm}$$



$$Z = 64 \text{ mm} \triangleq \underline{64 \Omega}$$

Der Wirkwiderstand R wird als waagerecht liegender Zeiger dargestellt. Blindwiderstände werden von der Zeigerspitze des Wirkwiderstandes aus in senkrechter Richtung aufgetragen. Induktive Blindwiderstände werden nach oben, kapazitive Blindwiderstände nach unten gezeichnet. Die Verbindungslinie der Zeigerspitze von X mit dem Zeigeranfang von R ergibt die Zeigerlänge des Scheinwiderstandes Z.

Rechnerische Lösung

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$Z = \sqrt{4100}$$

$$Z = \sqrt{50^2 + 40^2} \qquad \qquad Z = \underline{64 \ \Omega}$$

$$Z = 64 \Omega$$

Der Scheinwiderstand der Reihenschaltung beträgt $Z=64~\Omega$.

Der Wirkwiderstand und der induktive Blindwiderstand

Der Scheinwiderstand ist gleich der Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate von Wirkwiderstand und induktivem Blindwiderstand.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Scheinwiderstand	-Z	$[\Omega]$


Größengleichung

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$
 [Ω]

Einheitengleichung

$$[\Omega = \sqrt{\Omega^2 + \Omega^2} = \sqrt{\Omega^2}]$$

Schaltbild

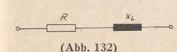

$$Z =$$
Scheinwiderstand in Ω
 $R =$ Wirkwiderstand in Ω

$$X_{
m L}={
m induktiver\ Blindwiderstand}$$
 in Ω

Übungsbeispiel

Ein Wirkwiderstand von $R=40~\Omega$ ist mit einer Induktivität von $L=0.125~\mathrm{H}$ hintereinandergeschaltet (Abb. 133). Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung ist f = 50 Hz.

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Reihenschaltung:

Zeichnerische Lösung (10 $\Omega = 10 \text{ mm}$)?


Rechnerische Lösung?

Gegeben: $R = 40 \ \Omega, L = 0.125 \ H, f = 50 \ Hz$

Gesucht:

Z

Lösung:

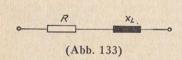

$$X_{L} = \omega \cdot L$$

$$X_{L} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$


$$X_{L} = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 0.125$$

$$X_{L} = 39.3 \Omega$$

Zeichnerische Lösung (Abb. 134)

$$R = 40 \Omega = 40 \text{ mm}$$
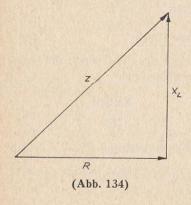
$$X_{\rm L} = 39.2 \, \Omega \, \cong \, 39 \, \mathrm{mm}$$



$$Z = 57 \text{ mm} \triangleq 57 \Omega$$

Der Scheinwiderstand beträgt $Z = 56.7 \Omega$.

Rechnerische Lösung

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$Z = \sqrt{40^2 + 39.2^2}$$

$$Z = \sqrt{3144}$$

$$Z = \underline{56,7 \ \Omega}$$

Der Wirkwiderstand und der kapazitive Blindwiderstand

Der Scheinwiderstand ist gleich der Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate von Wirkwiderstand und kapazitivem Blindwiderstand.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Scheinwiderstand	Z	$[\Omega]$

Größengleichung

Einheitengleichung

$$[\Omega = \sqrt{\Omega^2 + \Omega^2} = \sqrt{\Omega^2}]$$

Schaltbild

$$(Abb. 135)$$

$$Z=$$
 Scheinwiderstand in Ω
 $R=$ Wirkwiderstand in Ω
 $X_{\rm C}=$ kapazitiver Blindwiderstand in Ω

Übungsbeispiel

Ein Wirkwiderstand von $R=40~\Omega$ ist mit einer Kapazität von $C=45~\mu {
m F}$ hintereinandergeschaltet. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung ist f = 50 Hz (Abb. 136).


Wie groß ist der Scheinwiderstand der Reihenschaltung:


Zeichnerische Lösung (10 $\Omega \triangleq 10 \text{ mm}$)? Rechnerische Lösung?

 $R = 40 \ \Omega, C = 45 \ \mu F, f = 50 \ Hz$ Gegeben:

Gesucht:

Lösung:

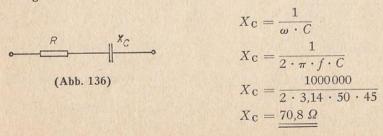

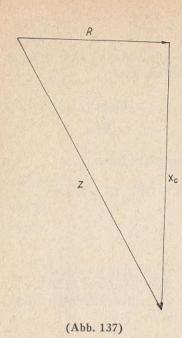

Rechnerische Lösung

$$Z = \sqrt{R^2 + X_{\rm C}^2}$$

$$Z = \sqrt{40^2 + 70.8^2}$$

$$Z = \sqrt{6613}$$

$$Z = 81,3 \Omega$$

Zeichnerische Lösung (Abb. 137)

$$R = 40 \ \Omega \triangle 40 \ \mathrm{mm}$$

$$X_{\rm C} = 70.8 \ \Omega \triangleq 71 \ {\rm mm}$$

$$Z = 82 \text{ mm} \triangleq 82 \Omega$$

Der Scheinwiderstand der Reihenschaltung beträgt $Z=81,3\ \Omega$.

Der Wirkwiderstand, der induktive und der kapazitive Blindwiderstand

Der Scheinwiderstand ist gleich der Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate von Wirkwiderstand und Blindwiderstand.

begrin
Scheinwiderstand

Formelzeichen Z


Einheit $[\Omega]$

Größengleichungen

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \quad [\Omega]$$

$$X = X_{\rm L} - X_{\rm C} \quad [\Omega]$$

Schaltbild

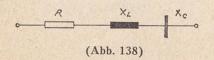

Einheitengleichungen

$$[\Omega = \sqrt{\Omega^2 + \Omega^2} = \sqrt{\Omega^2}]$$

$$[\varOmega=\varOmega-\varOmega]$$

Z =Scheinwiderstand in Ω

 $X = Blindwiderstand in \Omega$

 $X_{\rm L}={
m induktiver}$ Blindwiderstand in Ω

 $X_{\rm C} = {\rm kapazitiver\ Blindwiderstand}$ in Ω

Übungsbeispiel

Ein Wirkwiderstand von $R=40~\Omega$ ist mit einer Induktivität von $L=0.125~\mathrm{H}$ und einer Kapazität von $C = 45 \mu F$ hintereinandergeschaltet. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung ist f = 50 Hz (Abb. 139).

Wie groß ist der Scheinwiderstand:


Zeichnerische Lösung (10 $\Omega = 10 \text{ mm}$)?

Rechnerische Lösung?

 $R = 40 \ \Omega$, $L = 0.125 \ H$, $C = 45 \ \mu F$, $f = 50 \ Hz$ Gegeben:

Gesucht:

Lösung:

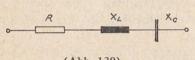


$$X_{\rm L} = 2 \pi \cdot f \cdot L$$
 $X_{\rm L} = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 0.125$
(Abb. 139)
 $X_{\rm L} = 39.3 \ \Omega$

$$X_{C} = \frac{1}{\omega C}$$

$$X_{C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

$$X_{C} = \frac{1000000}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 45}$$

$$X_{C} = \frac{70,8 \Omega}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 45}$$

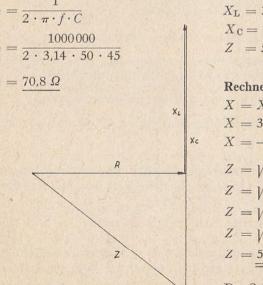

(Abb. 140)

Zeichnerische Lösung (Abb. 140) $R = 40 \quad \Omega = 40 \text{ mm}$ $X_{\rm L} = 39.2 \ \Omega \cong 39 \ \rm mm$ $X_{\rm C} = 70.8 \ \Omega \triangleq 71 \ {\rm mm}$ $Z = 51 \,\mathrm{mm} \, \cong 51 \,\Omega$

Rechnerische Lösung

$$X = X_{L} - X_{C}$$

 $X = 39.3 - 70.8$

 $X_{\mathsf{L}} = \omega \cdot L$

$$X =$$
 - 31,5 $Ω$ (kapazitiv)

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$Z = \sqrt{40^2 + (-31,5)^2}$$

$$Z = \sqrt{40^2 + 31,5^2}$$

$$Z = \sqrt{2592}$$

$$Z = 50.9 \Omega$$

Der Scheinwiderstand beträgt $Z=50.9 \Omega$.

c) Aufgaben

1. Eine Spule ist mit einem Kondensator hintereinandergeschaltet. Die Induktivität der Spule beträgt L=30 mH, die Kapazität des Kondensators C=350 nF und die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung f=1500 Hz.

Wie groß ist der Blindwiderstand der Reihenschaltung?

2. Der Blindwiderstand einer Hintereinanderschaltung einer Spule und eines Kondensators von $C=55~\mu {\rm F}$ beträgt bei der Frequenz von $f=50~{\rm Hz}$ $X=88~\Omega.$

Wie groß ist die Induktivität der Spule?

3. Der Blindwiderstand einer Hintereinanderschaltung einer Spule von L=34 mH und eines Kondensators beträgt bei der Frequenz von f=1500 Hz X=16 Ω .

Wie groß ist die Kapazität des Kondensators?

4. Eine Induktivität von L=0.144 H und eine Kapazität von $C=35~\mu\mathrm{F}$ sind bei einer Frequenz von f=50 Hz hintereinandergeschaltet.

Wie groß ist der Blindwiderstand der Hintereinanderschaltung?

- a) Zeichnerische Lösung (10 $\Omega \triangleq 10$ mm).
- b) Rechnerische Lösung.
- 5. Von einer Hintereinanderschaltung einer Spule und eines Kondensators betragen der Wirkwiderstand $R=65~\Omega$ und der Blindwiderstand $X=44~\Omega$.

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Hintereinanderschaltung?

- a) Zeichnerische Lösung (10 $\Omega \triangleq 10$ mm).
- b) Rechnerische Lösung.
- 6. Der Scheinwiderstand einer Hintereinanderschaltung einer Spule mit einem Kondensator beträgt $Z=133~\Omega$ bei einer Frequenz von f=50 Hz. Der Wirkwiderstand der Spule beträgt $R=85~\Omega$.

Wie groß ist der Blindwiderstand der Reihenschaltung?

7. Eine Spule hat einen Wirkwiderstand von $R=15~\Omega$ und eine Induktivität von L=24 mH. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung beträgt f=800 Hz.

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Spule?

8. Der Scheinwiderstand einer Spule beträgt bei einer Frequenz von $f=50~\mathrm{Hz}$ $Z=98~\Omega$. Der mit Gleichspannung gemessene Wirkwiderstand ist $R=37\Omega$ groß.

Wie groß ist die Induktivität der Spule?

9. Von einer Spule betragen der Ohmsche Widerstand $R=35~\Omega$ und die Induktivität L=136 mH. Die Frequenz ist f=50 Hz.

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Spule?

- a) Zeichnerische Lösung (10 $\Omega \triangleq 10$ mm).
- b) Rechnerische Lösung?
- 10. Der Scheinwiderstand einer Spule beträgt $Z=185~\Omega$ bei einer Frequenz von $f=50~{\rm Hz}$. Die Spuleninduktivität ist $L=184~{\rm mH}$ groß.

Wie groß ist der Wirkwiderstand der Spule?

11. Der Scheinwiderstand einer Spule beträgt Z=1,5 k Ω bei einer Frequenz von f=800 Hz. Der Wirkwiderstand der Spule ist R=55 Ω .

Wie groß ist die Induktivität der Spule?

12. Ein Wirkwiderstand von $R=150~\Omega$ ist mit einem Kondensator von $C=3500~\mathrm{nF}$ hintereinandergeschaltet. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung beträgt $f=300~\mathrm{Hz}$.

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Hintereinanderschaltung?

- 13. Ein Ohmscher Widerstand ist mit einem Kondensator in Reihe geschaltet. Der Scheinwiderstand der Reihenschaltung beträgt $Z=95~\Omega$ bei einer Frequenz von $f=50~\mathrm{Hz}$. Die Kapazität des Kondensators ist $C=35~\mu\mathrm{F}$. Wie groß ist der Ohmsche Widerstand der Reihenschaltung?
- 14. Der Scheinwiderstand einer Hintereinanderschaltung eines Wirkwiderstandes von $R=85~\Omega$ und eines Kondensators beträgt $Z=186~\Omega$. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung ist $f=100~\mathrm{Hz}$.

Wie groß ist die Kapazität des Kondensators?

15. Ein Ohmscher Widerstand und ein Kondensator sind in Reihenschaltung in einem Wechselstromkreis 110 V/50 Hz geschaltet. Bei einzelnem Anschluß des Ohmschen Widerstandes an 110V/50 Hz beträgt die gemessene Stromstärke $I_1=3,1$ A, bei einzelnem Anschluß des Kondensators an 110 V/50 Hz beträgt die gemessene Stromstärke $I_2=1,54$ A.

- a) Wie groß ist der Ohmsche Widerstand?
- b) Wie groß ist der kapazitive Blindwiderstand?
- c) Wie groß ist der Scheinwiderstand der Reihenschaltung?
- d) Wie groß ist die Kapazität des Kondensators?
- 16. Eine Spule ist in einem Stromkreis geschaltet. Bei Anschluß der Spule an Gleichspannung von $U=110~\rm V$ beträgt die gemessene Stromstärke $I_1=10.2~\rm A$, bei Anschluß der Spule an Wechselspannung $U=110~\rm V/50~\rm Hz$ beträgt die gemessene Stromstärke $I_2=2,62~\rm A$.
 - a) Wie groß ist der Wirkwiderstand der Spule?
 - b) Wie groß ist der Scheinwiderstand der Spule?
 - c) Wie groß ist der induktive Blindwiderstand der Spule?
 - d) Wie groß ist die Induktivität der Spule?
- 17. Ein Wirkwiderstand von $R=60~\Omega$ ist mit einer Induktivität von $L=95~\mathrm{mH}$ und einem Kondensator von $C=68~\mu\mathrm{F}$ hintereinandergeschaltet. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung ist $f=50~\mathrm{Hz}$.

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Hintereinanderschaltung?

- a) Zeichnerische Lösung (10 $\Omega \triangleq 10$ mm).
- b) Rechnerische Lösung.
- 18. Ein Wirkwiderstand ist mit einer Induktivität und einem Kondensator bei einer Frequenz von f=800 Hz hintereinandergeschaltet. Die Induktivität ist L=16 mH, die Kapazität C=50 nF. Der Scheinwiderstand beträgt Z=520 Ω .

Wie groß ist der Wirkwiderstand der Hintereinanderschaltung?

- 19. Ein Wirkwiderstand von $R=50~\Omega$ ist mit einer Induktivität von $L=0.130~\mathrm{H}$ bei einer Frequenz von $f=50~\mathrm{Hz}$ hintereinandergeschaltet. Zu dieser Reihenschaltung soll ein Kondensator derart hintereinandergeschaltet werden, so daß der Blindwiderstand der gesamten Reihenschaltung gleich Null beträgt.
 - a) Wie groß ist der Scheinwiderstand der Reihenschaltung von Wirkwiderstand und Induktivität?
 - b) Wie groß muß die Kapazität des Kondensators sein, damit der Blindwiderstand der gesamten Reihenschaltung gleich Null wird?

- c) Wie groß ist der Scheinwiderstand der Reihenschaltung von Wirkwiderstand und Kapazität?
- d) Wie groß ist der Scheinwiderstand der gesamten Reihenschaltung von Wirkwiderstand, Induktivität und Kapazität?
- 20. Ein Wirkwiderstand von $R=50~\Omega$ ist mit einer Induktivität von $L=0.130~\mathrm{H}$ und einem Kondensator von $C=40~\mu\mathrm{F}$ bei einer Frequenz von $f=50~\mathrm{Hz}$ hintereinandergeschaltet.
 - a) Wie groß ist der Scheinwiderstand der Hintereinanderschaltung von Wirkwiderstand, Induktivität und Kapazität?
 - b) Vergleiche die errechneten Werte des induktiven Blindwiderstandes, des kapazitiven Blindwiderstandes, des Blindwiderstandes und des Scheinwiderstandes mit denen der Aufgabe 19!
- 21. Ein Wirkwiderstand von $R=50~\Omega$, eine Induktivität von $L=0.29~\mathrm{H}$ und ein Kondensator von $C=35~\mu\mathrm{F}$ sind hintereinandergeschaltet. Die Frequenzen der angeschalteten Wechselspannung betragen: 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz, 90 Hz und 100 Hz.
 - a) Wie groß sind bei den vorstehenden Frequenzen die Werte des induktiven Blindwiderstandes?
 - b) Wie groß sind bei den vorstehenden Frequenzen die Werte des kapazitiven Blindwiderstandes?
 - c) Wie groß sind bei den vorstehenden Frequenzen die Werte des Blindwiderstandes.
 - d) Wie groß sind bei den vorstehenden Frequenzen die Werte des Scheinwiderstandes?
 - e) Tragen Sie die Werte des induktiven Blindwiderstandes, des kapazitiven Blindwiderstandes, des Blindwiderstandes und des Scheinwiderstandes in nachstehende Tabelle (Abb. 141, Seite 162) ein!
 - f) Tragen Sie die Werte des induktiven Blindwiderstandes, des kapazitiven Blindwiderstandes, des Blindwiderstandes und des Scheinwiderstandes in ein Diagramm ein!

Maßstab: Waagerecht $f: 10~{\rm Hz} \cong 15~{\rm mm}.$ Senkrecht $X_{\rm L}$, $X_{\rm C}$, X, $Z: 1~\Omega \cong 1~{\rm mm}.$

22. Der Scheinwiderstand einer Hintereinanderschaltung eines Wirkwiderstandes mit einer Induktivität und einer Kapazität beträgt $Z=159~\Omega$. Der Wirkwiderstand ist $R=35~\Omega$, die Induktivität ist $L=164~\mathrm{mH}$.

Wie groß ist die Kapazität der Hintereinanderschaltung bei einer Frequenz von $f=50~\mathrm{Hz}$?

Tabelle zu Aufgabe 21

Nr.	f[Hz]	XL[a]	X _c [a]	χ [Δ]	Ζ[0]
1	10				
2	20				
3	30		Name of the last		
4	40				GL GL
5	50				
6	60				
7	70				
8	80				
9	90				
10	100				

(Abb. 141)

23. Der Scheinwiderstand einer Hintereinanderschaltung eines Wirkwiderstandes von $R=45~\Omega$ und einer Induktivität und einer Kapazität von $C=50~\mu\mathrm{F}$ beträgt bei einer Frequenz von $f=50~\mathrm{Hz}$ $Z=264~\Omega$.

Wie groß ist die Induktivität der Reihenschaltung?

- 24. Der Wechselstromwecker des Tischapparats W 48 ist mit einem Kondensator von $C=1~\mu {\rm F}$ hintereinandergeschaltet. Der Ohmsche Widerstand des Weckers beträgt $R=600~\Omega$, die Induktivität des Weckers ist $L=2,3~{\rm H}$. Die Frequenz des Rufwechselstromes ist $f=25~{\rm Hz}$.
 - a) Wie groß ist der kapazitive Blindwiderstand des Kondensators?
 - b) Wie groß ist der induktive Blindwiderstand des Weckers?
 - c) Wie groß ist der Blindwiderstand der Reihenschaltung?
 - d) Wie groß ist der Scheinwiderstand der Reihenschaltung?

2. Die Parallelschaltung

a) Der Blindleitwert

Der Blindleitwert ist der umgekehrte Wert des Blindwiderstandes.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Blindleitwert	В	[S]
Größengleichung	Einheitengleichung	
$B = \frac{1}{X} [S]$	S = -	$\frac{1}{\Omega}$

B = Blindleitwert in S

X= Blindwiderstand einer Parallelschaltung von ungleichnamigen Blindwiderständen in Ω

Einheit

Der induktive Blindleitwert

Begriff

Der induktive Blindleitwert ist der umgekehrte Wert des induktiven Blindwiderstandes.

Formelzeichen

Induktiver Blindleitwert	$B_{ m L}$	[S]
Größengleichung		Einheitengleichung
$B_{\mathbf{L}} = \frac{1}{X_{\mathbf{L}}} [S]$		$\left[S = \frac{1}{\Omega}\right]$

Schaltbild

$$B_{
m L}={
m induktiver\ Blindleitwert\ in\ S}$$
 $X_{
m L}={
m induktiver\ Blindwiderstand}$ in Ω

Übungsbeispiel

Eine Induktivität von $L=85\,\mathrm{mH}$ ist an einer Wechselspannung von $f=50\,\mathrm{Hz}$ angeschaltet (Abb. 142).

Wie groß ist der Blindleitwert?

Gegeben: L=85 mH, f=50 HzGesucht: B_{L} Lösung:

$$X_{\rm L} = \omega L$$
 $X_{\rm L} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$
 $X_{\rm L} = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 0.085$
 $X_{\rm L} = 26.7 \Omega$
 $B_{\rm L} = \frac{1}{X_{\rm L}}$
 $B_{\rm L} = \frac{1000}{26.7}$
 $B_{\rm L} = 37.4 \text{ mS}$

Der Blindleitwert beträgt $B_L = 37.4$ mS.

Der kapazitive Blindleitwert

Der kapazitive Blindleitwert ist der umgekehrte Wert des kapazitiven Blindwiderstandes.

Begriff	Fo
Kapazitiver Blindleitwert	

ormelzeichen $B_{\rm C}$

Einheit [S]

Größengleichung

$$B_{\rm C} = \frac{1}{X_{\rm C}} \quad [S]$$

$$\left\lceil S = \frac{1}{\Omega} \right\rceil$$

Schaltbild



$$B_{\mathbf{C}} = \text{kapazitiver Blindleitwert}$$
in S
 $X_{\mathbf{C}} = \text{kapazitiver Blindwiderstand}$
in Ω

Übungsbeispiel

Ein Kondensator von $C = 50 \mu F$ ist an einer Wechselspannung von f = 50 Hzangeschaltet (Abb. 143).

Wie groß ist der kapazitive Blindleitwert?

$$C = 50 \ \mu \text{F}, f = 50 \ \text{Hz}$$

Gesucht:

$$B_{\mathbf{C}}$$

Lösung:

$$X_{\rm C} = \frac{1}{\omega C_{1}}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{1}}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1000000}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 50}$$
 $B_{\rm C} = \frac{1}{X_{\rm C}}$

$$B_{\rm C} = \frac{1}{X_{\rm C}}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1000000}{15700}$$

$$B_{\rm C} = \frac{1000}{63.7}$$

$$X_{\mathrm{C}} = \underline{63,7} \ \Omega$$

$$B_{\rm C} = 15.7 \,\mathrm{mS}$$

Der kapazitive Blindleitwert beträgt $B_{\rm C} = 15.7$ mS.


Der Blindleitwert

Der Blindleitwert ist gleich dem kapazitiven Blindleitwert minus dem induktiven Blindleitwert.


Begriff	Formelzeichen	Einheit
Blindleitwert	В	[S]

Größengleichung

$$[S = S - S]$$

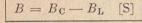

Schaltbild

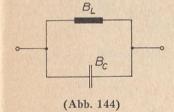

B = Blindleitwert in S

Einheitengleichung

 $B_{\rm L} = {\rm induktiver\ Blindleitwert\ in\ S}$

 $B_{\rm C} = {\rm kapazitiver\ Blindleitwert\ in\ S}$

Übungsaufgabe

Eine Induktivität von $L=0.125~\mathrm{H}$ ist mit einem Kondensator von $C=40~\mu\mathrm{F}$ bei einer Frequenz von f = 50 Hz parallelgeschaltet (Abb. 144).

Wie groß ist der Blindleitwert der Parallelschaltung?

 $L = 0.125 \text{ H}, C = 40 \mu\text{F}, f = 50 \text{ Hz}$ Gegeben:

Gesucht: B

Lösung:

$$X_{L} = \omega \cdot L$$

$$X_{L} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

$$X_{\rm L} = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 0.125$$

$$X_{
m L}=39,3~\Omega$$

$$X_{\rm C} = \frac{1}{\omega C}$$
 $B_{\rm L} = \frac{1}{X_{\rm L}}$ $B_{\rm L} = \frac{1}{X_{\rm L}}$ $E_{\rm C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$ $E_{\rm L} = \frac{1000}{39.3}$ $E_{\rm L} = \frac{1000000}{39.3}$ $E_{\rm L} = \frac{1000000}{2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 40}$ $E_{\rm L} = \frac{25.4 \text{ mS}}{X_{\rm C}}$ $E_{\rm L} = \frac{1000000}{12560}$ $E_{\rm C} = \frac{1}{X_{\rm C}}$ $E_{\rm C} = \frac{10000}{79.3}$ $E_{\rm C} = \frac{10000}{79.3}$ $E_{\rm C} = \frac{12.6 \text{ mS}}{25.4}$ $E_{\rm C} = \frac{12.6 \text{ mS}}{25.4}$ $E_{\rm C} = \frac{12.6 \text{ mS}}{25.4}$ $E_{\rm C} = \frac{12.8 \text{ mS}}{25.4}$

Der Blindleitwert der Parallelschaltung beträgt B = -12.8 mS (induktiv).

Das negative Vorzeichen des Blindleitwertes bedeutet, daß der Blindleitwert überwiegend durch den induktiven Blindleitwert dargestellt wird, d. h. der Blindleitwert der Parallelschaltung ist induktiv.

Bei einem positiven Vorzeichen des Ergebnisses ist der Blindleitwert einer Parallelschaltung kapazitiv.

b) Der Blindwiderstand

Bei Parallelschaltung von Blindwiderständen ist der Blindwiderstand gleich dem **Produkt** des induktiven Blindwiderstandes mal dem kapazitiven Blindwiderstand **geteilt durch** den induktiven Blindwiderstand **minus** dem kapazitiven Blindwiderstand.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Blindwiderstand	X	$[\Omega]$


Größengleichung

$$X = \frac{X_{\rm L} \cdot X_{\rm C}}{X_{\rm L} - X_{\rm C}} \ [\Omega]$$

$$\left[\Omega = \frac{\Omega \ \cdot \ \Omega}{\Omega - \Omega} = \frac{\Omega^2}{\Omega}\right]$$

Einheitengleichung

Schaltbild

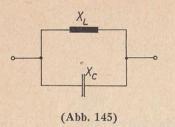

 $X = \text{Blindwiderstand in } \Omega$

 $X_{\rm L} = {
m induktiver Blindwiderstand}$ in Ω

 $X_{\mathrm{C}} = \text{kapazitiver Blindwiderstand}$ in Ω

Übungsbeispiel


Von einer Parallelschaltung betragen der induktive Blindwiderstand $X_{\rm L}=39.3~\Omega$ und der kapazitive Blindwiderstand $X_{\rm C}=79.3~\Omega$ (Abb. 146).

Wie groß ist der Blindwiderstand der Parallelschaltung?

Gegeben: $X_L = 39.3 \Omega$, $X_C = 79.3 \Omega$

Gesucht: X

Lösung:

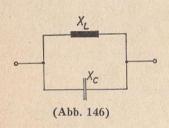

$$X = \frac{X_{L} \cdot X_{C}}{X_{L} - X_{C}}$$

$$X = \frac{39,3 \cdot 79,3}{39,3 - 79,3}$$

$$X = \frac{39,3 \cdot 79,3}{-40}$$

$$X = -\frac{77,4 \Omega}{2} \text{ (induktiv)}$$

Der Blindwiderstand der Parallelschaltung beträgt $X=-77.4~\Omega$ (induktiv).

Das negative Vorzeichen des Blindwiderstandes bedeutet, daß der Blindwiderstand der Parallelschaltung induktiv ist.

c) Der Scheinleitwert

Der Scheinleitwert ist gleich der Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate von Wirkleitwert und Blindleitwert.

Begriff	Formelzeichen	Einheit
Scheinleitwert	Y	[S]
	— 167 —	

Größengleichungen

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2} \quad [S]$$


$$B = B_{\rm C} - B_{\rm L} \quad [S]$$

Einheitengleichungen

$$[S = \sqrt{S^2 + S^2} = \sqrt{S^2}]$$

$$[S = S - S]$$

Schaltbild

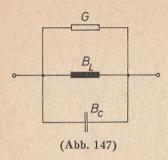

Y = Scheinleitwert in S

= Wirkleitwert in S

B = Blindleitwert in S

 $B_{\rm C} = {\rm kapazitiver\ Blindleitwert\ in\ S}$

 $B_{\rm L} = {\rm induktiver\ Blindleitwert\ in\ S}$

Übungsbeispiel

Von einer Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes, einer Induktivität und einer Kapazität betragen der Wirkwiderstand $R=40~\Omega$ und der Blindwiderstand $X = +31.5 \Omega$ kapazitiv (Abb. 148).

Wie groß ist der Scheinleitwert der Parallelschaltung:


Zeichnerische Lösung (1 mS \(\text{\text{\text{\text{Z}}}} \) 2 mm)?

Rechnerische Lösung?

Gegeben: $R = 40 \Omega$, $X = 31.5 \Omega$

Gesucht:

Lösung:

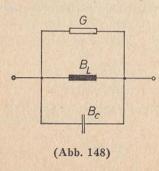

$$G = \frac{1}{R}$$

$$G = \frac{1000}{40}$$


$$G = 35 \,\text{mS}$$

$$B = \frac{35 \text{ in}}{X}$$

$$B = \frac{1000}{31,5}$$

$$B = 31.4 \,\mathrm{mS}$$

— 168 —

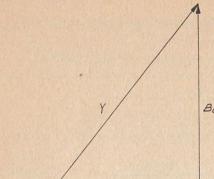

G

(Abb. 149)

Zeichnerische Lösung (Abb. 149)

$$B^{*} = + 31,5 \text{ mS} = 63 \text{ mm}$$

$$G = 25 \text{ mS} \triangleq 50 \text{ mm}$$

$$Y = 80 \text{ mm} \triangleq 40 \text{ mS}$$

Bc Rechnerische Lösung

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2}$$

$$Y = \sqrt{25^2 + 31,5^2}$$

$$Y = \sqrt{1611}$$

$$Y = 40.1 \text{ mS}$$

Der Scheinleitwert der Parallelschaltung beträgt Y = 40,1 mS.

d) Der Scheinwiderstand

Der Scheinwiderstand ist das Produkt aus Wirkwiderstand mal Blindwiderstand geteilt durch die Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate von Wirkwiderstand und Blindwiderstand.

Begriff

Scheinwiderstand

Formelzeichen Z

Einheit $[\Omega]$


Größengleichung

$$Z = \frac{R \cdot X}{\sqrt{R^2 + X^2}} \quad [\Omega]$$

Einheitengleichung

$$\left[\Omega = \frac{\Omega \cdot \Omega}{\sqrt{\Omega^2 + \Omega^2}} = \frac{\Omega \cdot \Omega}{\sqrt{\Omega^2}}\right]$$

Schaltbild

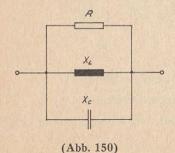

R =Wirkwiderstand in Ω

X = Blindwiderstand der Parallelschaltung des induktiven und kapazitiven Blindwiderstandes in Ω

Übungsbeispiel


Von nachstehender Parallelschaltung betragen der Wirkwiderstand $R=40~\Omega$ und der Blindwiderstand $X = 31.5 \Omega$.

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Parallelschaltung (Abb. 151)?

Gegeben: $R = 40 \Omega$, $X = 31.5 \Omega$

Gesucht: Z

Lösung:

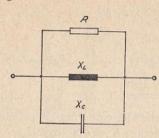

$$Z = \frac{R \cdot X}{\sqrt{R^2 + X^2}}$$

$$Z = \frac{40 \cdot 31,5}{\sqrt{40^2 + 31,5^2}}$$

$$Z = \frac{40 \cdot 31}{\sqrt{2592}}$$

$$Z = 24.7 \Omega$$

(Abb. 151)

Der Scheinwiderstand der Parallelschaltung beträgt $Z=24.7~\Omega$.

Der Wirkwiderstand und der induktive Blindwiderstand

Der Scheinwiderstand ist das Produkt aus Wirkwiderstand mal induktivem Blindwiderstand geteilt durch die Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate von Wirkwiderstand und induktivem Blindwiderstand.

B	egr	·iff	
1,000	.0.		

Formelzeichen Z

Einheit $[\Omega]$


Scheinwiderstand

Einheitengleichung

$$Z = \frac{\mathbf{R} \cdot X_{\mathbf{L}}}{\sqrt{R^2 + X_{\mathbf{L}^2}}} \cdot [\Omega]$$

$$\left[\Omega = \frac{\Omega + \Omega}{\sqrt{\Omega^2 + \Omega^2}} = \frac{\Omega + \Omega}{\sqrt{\Omega^2}}\right]$$

Schaltbild

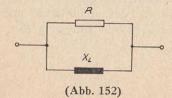

Z =Scheinwiderstand in Ω

 $R = Wirkwiderstand in \Omega$

 $X_{\rm L} = {\rm induktiver\ Blindwiderstand\ in\ } \Omega$

Übungsbeispiel

Ein Wirkwiderstand von $R=40~\Omega$ ist mit einer Induktivität von $L=0.125~\mathrm{H}$ parallelgeschaltet. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung ist f = 50 Hz (Abb. 153).

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Parallelschaltung:


Zeichnerische Lösung (5 mS \(\Delta\) 10 mm)?

Rechnerische Lösung?

Gegeben: $R = 40 \ \Omega$, $L = 0.125 \ H$, $f = 50 \ Hz$

Gesucht: 7

Lösung:

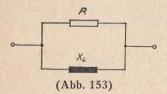

$$X_{L} = \omega \cdot L$$

$$X_{L} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

$$X_{L} = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 0.125$$

$$X_{L} = 39.3 \Omega$$


Zeichnerische Lösung (Abb. 154)

$$R = 40 \Omega$$

$$G = \frac{1000}{40} = 25 \text{ mS} \triangleq 50 \text{ mm}$$

$$X_{\rm L}=39.3~\Omega$$
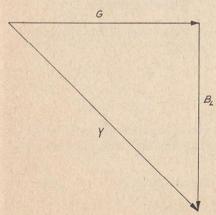
$$B_{\rm L} = \frac{1000}{39.3} = 25.3 \text{ mS} \triangleq 51 \text{ mm}$$



Rechnerische Lösung

$$Z = \frac{R \cdot X_{\rm L}}{\sqrt{R^2 + X^2}}$$

$$Z = \frac{40 \cdot 39.3}{\sqrt{40^2 + 39.3^2}}$$

$$Z = \frac{40 \cdot 39,3}{\sqrt{3111}}$$

$$Z = \frac{40 \cdot 39,3}{56.7}$$

$$Z = 27.7 \Omega$$

Der Scheinwiderstand der Parallelschaltung beträgt $Z=27.7 \Omega$.

$$Y = 72 \text{ mm} \triangleq 36 \text{ mS}$$

$$Z = \frac{1}{Y}$$

$$Z = \frac{1000}{36}$$

$$Z = \underline{27,8 \ \Omega}$$

Bei der zeichnerischen Lösung werden induktive Blindleitwerte nach unten und kapazitive Blindleitwerte nach oben aufgetragen.

Der Wirkwiderstand und der kapazitive Blindwiderstand

Der Scheinwiderstand ist das Produkt aus Wirkwiderstand mal kapazitivem Blindwiderstand geteilt durch die Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate von Wirkwiderstand und kapazitivem Blindwiderstand.

	Be	egrif	Ŧ	
7 7			Lever .	

Formelzeichen Z

Einheit

Scheinwiderstand

 $[\Omega]$


Größengleichung

$$Z = \frac{R \cdot X_{\rm C}}{\sqrt{R^2 + X_{\rm C}^2}} \quad [\Omega]$$

Einheitengleichung

$$\left[\Omega = \frac{\Omega + \Omega}{\sqrt{\Omega^2 + \Omega^2}} = \frac{\Omega \cdot \Omega}{\sqrt{\Omega^2}}\right]$$

Schaltbild

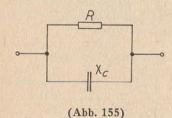

Z =Scheinwiderstand in Ω

= Wirkwiderstand in Ω

 $X_{\rm C} = {\rm kapazitiver\ Blindwiderstand}$

Übungsbeispiel

Ein Wirkwiderstand von $R=40~\Omega$ ist mit einem Kondensator von $C=45~\mu {\rm F}$ parallelgeschaltet. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung beträgt f = 50 Hz (Abb. 156).

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Parallelschaltung:


Zeichnerische Lösung (5 mS \(\Delta\) 10 mm)?

Rechnerische Lösung?

$$R = 40 \ \Omega, C = 45 \ \mu\text{F}, f = 50 \ \text{Hz}$$

Gesucht:

Lösung:

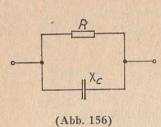

$$X_{\rm C} = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot l}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1000000}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 45}$$

$$X_{\rm C} = \frac{1000000}{14130}$$

$$X_{\rm C} = 70.8 \ \Omega$$

Zeichnerische Lösung (Abb. 157)

$$R = 140 \Omega$$

$$G = \frac{1000}{40} = 25 \text{ mS} \triangleq 50 \text{ mm}$$


$$X_{\rm C} = 70.8 \, \Omega$$

$$X_{\rm C} = \frac{1000}{70.8} = 14.1 \text{ mS } \triangleq 28 \text{ mm}$$

Rechnerische Lösung

$$Z = \frac{R \cdot X_{\rm C}}{\sqrt{R^2 + X_{\rm C}^2}}$$
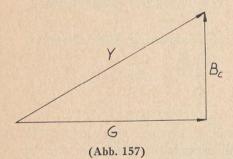
$$Z = \frac{40 \cdot 70,8}{\sqrt{40^2 + 70,8^2}}$$



$$Z = \frac{40 \cdot 70.8}{\sqrt{6613}}$$

$$Z = \frac{40 \cdot 70.8}{81.3}$$

$$Z = \underbrace{34.9 \ \Omega}_{\text{max}}$$

$$Z = \frac{1}{Y}$$

$$Z = \frac{1000}{29}$$

$$Z = 34.8 \Omega$$

Der Scheinwiderstand der Parallelschaltung beträgt $Z=34.9 \Omega$.

Bei der zeichnerischen Lösung werden kapazitive Blindleitwerte nach oben und induktive Blindleitwerte nach unten aufgetragen.

Der Wirkwiderstand, der induktive und der kapazitive Blindwiderstand

Der Scheinwiderstand ist das **Produkt** aus Wirkwiderstand mal Blindwiderstand **geteilt** durch die Quadratwurzel aus der **Summe** der Quadrate aus Wirkwiderstand und Blindwiderstand.

Begriff
Scheinwiderstand

Formelzeichen Z

Einheit

Größengleichungen 1

$$Z = \frac{R \cdot X}{\sqrt{R^2 + X^2}} \quad [\Omega]$$


$$X = \frac{X_{L} \cdot X_{C}}{X_{L} - X_{C}} \quad [\Omega]$$

Einheitengleichungen

$$\boxed{\Omega = \frac{\Omega \cdot \Omega}{\sqrt{\Omega^2 + \Omega^2}} = \frac{\Omega \cdot \Omega}{\sqrt{\Omega^2}}}$$

$$\left[\Omega = \frac{\Omega \ \cdot \ \Omega}{\Omega \ - \ \Omega} = \frac{\Omega \cdot \Omega}{\Omega}\right]$$

Schaltbild

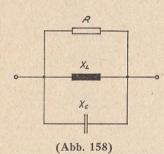

Z =Scheinwiderstand in Ω

 $R = \text{Wirkwiderstand in } \Omega$

 $X = Blindwiderstand in \Omega$

 $X_{\rm L} = {
m induktiver Blindwiderstand}$ in Ω

 $X_{\mathbf{C}} = \text{kapazitiver Blindwiderstand}$ in Ω

Übungsbeispiel

Ein Wirkwiderstand von $R=40~\Omega$ ist mit einer Induktivität von $L=0.125~\mathrm{H}$ und einer Kapazität von $C=45~\mu\mathrm{F}$ parallelgeschaltet. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung beträgt $f=50~\mathrm{Hz}$ (Abb. 159).

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Parallelschaltung:


Rechnerische Lösung?

Gegeben: $R = 40 \ \Omega, L = 0.125 \ H, C = 45 \ \mu F, f = 50 \ Hz$

Gesucht: Z

— 174 **—**

Lösung:

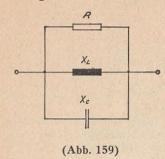

$$X_{L} = \omega \cdot L$$

$$X_{L} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

$$X_{L} = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 0.125$$

$$X_{L} = 39.3 \Omega$$

$$X_{C} = \frac{1}{\omega C}$$

$$X_{C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

$$X_{C} = \frac{1000000}{2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 45}$$

 $X_{\rm C} = 70.8 \, \Omega$

Zeichnerische Lösung (Abb. 160)

V. . V.

Rechnerische Lösung

$$R=40 \Omega$$

 $G=\frac{1000}{40}=25 \text{ mS} \triangleq 50 \text{ mm}$
 $X_{\rm L}=39.3 \Omega$

$$B_{\rm L} = \frac{1000}{39.3} = 25.3 \text{ mS} \triangleq 51 \text{ mm}$$

$$X_{\mathrm{C}} = 70.8 \,\Omega$$

$$B_{\rm C} = \frac{1000}{70.8} = 14.1 \text{ mS} \triangleq 28 \text{ mm}$$

G

(Abb. 160)

$$X = \frac{X_{L} \cdot X_{C}}{X_{L} - X_{C}}$$

$$X = \frac{39.3 \cdot 70.8}{39.3 \cdot 70.8}$$

$$X = \frac{39,3 \cdot 70,8}{-31,5}$$

$$X=-\ \underline{88,3\ \varOmega^{\ 1}})$$

$$Z = \frac{R \cdot X}{\sqrt{R^2 + X^2}}$$

$$Z = \frac{40 \cdot 88,3}{\sqrt{40^2 + 88,3^2}}$$

$$Z = \frac{40 \cdot 88,3}{\sqrt{9397}}$$

$$Z = \frac{40 \cdot 88,3}{96.9}$$

$$Z = 36.2 \Omega$$

$$Y = 55 \text{ mm} \triangleq 27.5 \text{ mS}$$

$$Z = \frac{1}{Y}$$

1) Siehe Anmerkung Seite 176

BL

Ba

B

$$Z = \frac{1000}{27,5}$$

$$Z = 36,5 \Omega$$

Der Scheinwiderstand der Parallelschaltung beträgt $Z=36,2~\Omega.$

Bei der zeichnerischen Lösung wird der kapazitive Blindwiderstand nach oben und der induktive Blindwiderstand nach unten aufgetragen.

Das negative Vorzeichen des Blindwiderstandes bedeutet, daß Blindwiderstand und Blindleitwert induktiv sind. Bei der Berechnung des Scheinwiderstandes wird das negative Vorzeichen des Blindwiderstandes nicht berücksichtigt.

e) Aufgaben

1. Der Blindwiderstand einer Parallelschaltung einer Induktivität mit einer Kapazität beträgt $X=45~\Omega.$

Wie groß ist der Blindleitwert der Parallelschaltung?

2. Der Blindleitwert einer Parallelschaltung einer Induktivität mit einer Kapazität beträgt $B=27~\mathrm{mS}$.

Wie groß ist der Blindwiderstand der Parallelschaltung?

3. Eine Induktivität von $L=86~\mathrm{mH}$ ist an einer Wechselspannung von $f=800~\mathrm{Hz}$ angeschaltet.

Wie groß ist der induktive Blindleitwert?

4. Eine Kapazität von $C=300~\mathrm{nF}$ ist an einer Wechselspannung von $f=1500~\mathrm{Hz}$ angeschaltet.

Wie groß ist der kapazitive Blindleitwert?

5. Eine Induktivität von $L=38\,\mathrm{mH}$ ist mit einem Kondensator von $C=500\,\mathrm{nF}$ parallelgeschaltet.

Wie groß ist der Blindleitwert der Parallelschaltung bei einer Frequenz von $f = 1000 \,\mathrm{Hz}$?

6. Eine Induktivität von $L=0.144~\mathrm{H}$ ist mit einer Kapazität von $C=35~\mu\mathrm{F}$ bei einer Frequenz von $f=50~\mathrm{Hz}$ parallelgeschaltet.

Wie groß ist der Blindleitwert der Parallelschaltung?

- a) Zeichnerische Lösung (1 mS \(\perp \) 10 mm).
- b) Rechnerische Lösung.
- 7. Von einer Parallelschaltung betragen der induktive Blindwiderstand $X_{\rm L}=144~\Omega$ und der kapazitive Blindwiderstand $X_{\rm C}=200~\Omega$.

Wie groß ist der Blindwiderstand der Parallelschaltung?

8. Der Blindwiderstand einer Parallelschaltung einer Induktivität von $L=0.85~\mathrm{H}$ mit einem Kondensator beträgt bei einer Frequenz von $f=150~\mathrm{Hz}~X=88~\Omega.$

Wie groß ist die Kapazität des Kondensators?

9. Der Blindwiderstand einer Parallelschaltung einer Induktivität mit einem Kondensator von C=3300 pF beträgt bei einer Frequenz von f=800 Hz X=4 Ω .

Wie groß ist die Induktivität der Parallelschaltung?

10. Ein Wirkwiderstand von $R=45~\Omega$ ist mit einer Induktivität von $L=194~\mathrm{mH}$ bei einer Frequenz von $f=50~\mathrm{Hz}$ parallelgeschaltet.

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Parallelschaltung?

- a) Zeichnerische Lösung (5 mS \(\text{\text{\text{\text{2}}}} \) 10 mm).
- b) Rechnerische Lösung.
- 11. Der Scheinwiderstand einer Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes mit einer Induktivität von $L=0.164~\mathrm{H}$ beträgt bei einer Frequenz von $f=50~\mathrm{Hz}$ $Z=44~\Omega$.

Wie groß ist der Wirkwiderstand der Parallelschaltung?

- 12. Der Scheinwiderstand einer Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes mit einer Induktivität beträgt $Z=68~\Omega$. Der Wirkwiderstand ist $R=55~\Omega$ groß. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung beträgt $f=50~\mathrm{Hz}$. Wie groß ist die Induktivität?
- 13. Ein Wirkwiderstand von $R=80~\Omega$ ist mit einem Kondensator von $C=44~\mu\mathrm{F}$ parallelgeschaltet. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung beträgt $f=50~\mathrm{Hz}$.

Wie groß ist der Scheinwiderstand der Parallelschaltung?

- a) Rechnerische Lösung.
- b) Zeichnerische Lösung (2 mS \(\text{ = 10 mm} \)).

14. Der Scheinwiderstand einer Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes mit einer Kapazität beträgt bei einer Frequenz von f=50 Hz Z=44 Ω . Die Kapazität ist C=55 $\mu \mathrm{F}$ groß.

Wie groß ist der Wirkwiderstand der Parallelschaltung?

15. Der Scheinwiderstand einer Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes von $R=95~\Omega$ mit einer Kapazität beträgt bei einer Frequenz von $f=50~\mathrm{Hz}$ $Z=155~\Omega$.

Wie groß ist die Kapazität?

- 16. Ein Wirkwiderstand von $R=60~\Omega$ ist mit einer Induktivität von $L=95~\mathrm{mH}$ und einer Kapazität von $C=68~\mu\mathrm{F}$ parallelgeschaltet. Die Frequenz der angeschalteten Wechselspannung beträgt $f=50~\mathrm{Hz}$.
 - a) Wie groß sind der induktive Blindwiderstand und der induktive Blindleitwert?
 - b) Wie groß sind der kapazitive Blindwiderstand und der kapazitive Blindleitwert?
 - c) Wie groß sind der Blindwiderstand und der Blindleitwert?
 - d) Wie groß ist der Scheinleitwert der Parallelschaltung?
 - (1) Zeichnerische Lösung (1 mS \(\text{ = 10 mm}\)).
 - (2) Rechnerische Lösung.
 - e) Wie groß ist der Scheinwiderstand der Parallelschaltung?
 - f) Prüfe den errechneten Wert des Scheinwiderstandes mit Hilfe des Scheinleitwertes nach Pkt. e) nach !
- 17. Ein Wirkwiderstand von $R=50~\Omega$ ist mit einer Induktivität von $L=0,130~\mathrm{H}$ bei einer Frequenz von $f=50~\mathrm{Hz}$ parallelgeschaltet. Zu dieser Parallelschaltung soll ein Kondensator derart parallelgeschaltet werden, so daß der Blindwiderstand der gesamten Parallelschaltung gleich Null Ohm beträgt.
 - a) Wie groß ist der Scheinwiderstand der Parallelschaltung von Wirkwiderstand und Induktivität?
 - b) Wie groß muß die Kapazität des Kondensators sein, damit der kapazitive Blindleitwert gleich dem induktiven Blindleitwert und der kapazitive Blindwiderstand gleich dem induktiven Blindwiderstand ist?

- c) Wie groß ist der Scheinwiderstand der Parallelschaltung des Wirkwiderstandes mit dem Kondensator?
- d) Wie groß ist der Scheinwiderstand der Parallelschaltung von Wirkwiderstand, induktivem Blindwiderstand und kapazitivem Blindwiderstand?
- 18. Ein Wirkwiderstand von $R=50~\Omega$ ist mit einer Induktivität von $L=0.130~\mathrm{H}$ und einem Kondensator von $C=40~\mu\mathrm{F}$ bei einer Frequenz von $f=50~\mathrm{Hz}$ parallelgeschaltet.
 - a) Wie groß ist der Scheinwiderstand der Parallelschaltung?
 - b) Vergleichen Sie die Werte des induktiven Blindwiderstandes, des kapazitiven Blindwiderstandes, des Blindwiderstandes und des Scheinwiderstandes mit denen der Aufgabe 17!
- 19. Ein Wirkwiderstand von $R=100~\Omega$, eine Induktivität von $L=0.29~\mathrm{H}$ und eine Kapazität von $C=35~\mu\mathrm{F}$ sind parallelgeschaltet. Die Frequenzen der angeschalteten Wechselspannung betragen 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz, 90 Hz und 100 Hz.
 - a) Wie groß sind bei vorstehenden Frequenzen die Werte des induktiven Blindwiderstandes?
 - b) Wie groß sind bei vorstehenden Frequenzen die Werte des kapazitiven Blindwiderstandes?
 - c) Wie groß sind bei vorstehenden Frequenzen die Werte des Blindwiderstandes?
 - d) Wie groß sind bei vorstehenden Frequenzen die Werte des Scheinwiderstandes?
 - e) Tragen Sie die Werte des induktiven Blindwiderstandes, des kapazitiven Blindwiderstandes, des Blindwiderstandes und des Scheinwiderstandes in nachstehende Tabelle (Abb. 161) ein!
 - f) Tragen Sie die Werte des induktiven Blindwiderstandes, des kapazitiven Blindwiderstandes, des Blindwiderstandes und des Scheinwiderstandes in ein Diagramm ein!

Maßstab: Waagerecht: $f: 10 \text{ Hz} \triangleq 10 \text{ mm}.$

Senkrecht: $X_{\rm L}$, $X_{\rm C}$, X, Z : 10 Ω \cong 10 mm.

Nr.	f[Hz]	X _L [Q]	X _c [a]	χ[Ω]	Z[0]
1	10				
2	20				
3	30				
4	40				
5	50				
6	60				
7	70				
8	80				
9	90				
10	100				

(Abb. 161)

20. Der Scheinwiderstand einer Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes mit einer Induktivität und einer Kapazität beträgt bei der Frequenz von $f=50~{\rm Hz}~Z=14~\Omega.$ Der Wirkwiderstand ist $R=35~\Omega$ und die Induktivität ist $L=0.160~{\rm H~gro}$ ß.

Wie groß ist die Kapazität der Parallelschaltung?

21. Der Scheinwiderstand einer Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes mit einer Induktivität und einer Kapazität beträgt bei der Frequenz von $f=50~{\rm Hz}~Z=25~\Omega$. Der Wirkwiderstand ist $R=45~\Omega$ und die Kapazität ist $C=50~\mu{\rm F}$ groß.

Wie groß ist die Induktivität der Parallelschaltung?

Band C 2	— Die handwerkliche Ausbildung Der oberirdische Linienbau — Planung und Bau oberirdischer Anschluß- und Fernlinien — Schlauchdrahtleitungen und Luft- kabel
Band C 3	— Die handwerkliche Ausbildung Der unterirdische Linienbau — Gestaltung der Fernmeldenetze — Die Fernmeldekabel — Aufgaben und Aufbau der Bauteile im Anschlußnetz
Band C 4	Die handwerkliche Ausbildung Aufbau und Wirkungsweise der Fernsprechapparate und Zusatzeinrichtungen
Band C 5	— Die handwerkliche Ausbildung Grundzüge der Wählvermittlungstechnik
Band C 6	— Die handwerkliche Ausbildung Nebenstellenanlagen
Band C 7	— Die handwerkliche Ausbildung Der Sprechstellenbau
	— Umfang je Band etwa 140 Seiten —

Deutsch und Rechnen

Wichtig zur Vorbereitung auf Eignungsfeststellungen und Prüfungen

Deutsch

Rechtschreiblehre — Wortlehre — Satzlehre — Zeichensetzung — Stil- und Aufsatzkunde Umfang rd. 180 Seiten — 2 Bände; Preis je Band 2,50 DM

Rechenlehre

Rechnen — Raumlehre — Sortenverwandlung Übungs- und Prüfungsaufgaben — Lösungsheft Umfang rd. 160 Seiten Preis 3,20 DM

Handbuch für den mittleren fernmeldetechnischen Dienst

wichtige Lehr- und Lernwerke zur Vorbereitung auf den Grundlagenlehrgang 2, die verschiedenen Aufbaulehrgänge und den Dienstlehrgang

Band A/B — Allgemeine Berufskunde

Band G — Grundlagen der Fernmeldetechnik (2 Bände)

Band E — Fachbereich Entstörungstechnik (2 Bände)

Band L — Fachbereich Linientechnik

Band V — Fachbereich Vermittlungstechnik (2 Bände)

Band T — Fachbereich Telegraphentechnik

Band Ü — Fachbereich Übertragungstechnik

— Um fang je Band etwa 180 Seiten —

— Weitere Lehrbücher siehe 2. und 3. Umschlagseite —

Sämtliche Lehrwerke können bestellt werden bei Deutsche Postgewerkschaft, Verlag GmbH
6 Frankfurt — Savignystraße 29